



Vhodno-izhodne naprave (VIN)

Predavanja

I. Osnove elektrotehnike in signalov

Robert Rozman

rozman@fri.uni-lj.si

1. Osnove elektrotehnike in signalov

Poudarki poglavja :


- I.1 Osnove elektrotehnike (OE)
 - Električna napetost (U), električni tok (I), električna upornost (R)
 - Električna moč (P), Električna energija (E)
 - Ohmov zakon
 - I. Kirchoffov zakon
 - 2. Kirchoffov zakon
- I.2 Signali
 - Osnove
 - Signali: Električni, Zvezni, Diskretni, Digitalni
 - Periodični (pravokotni) signal
 - Urin signal

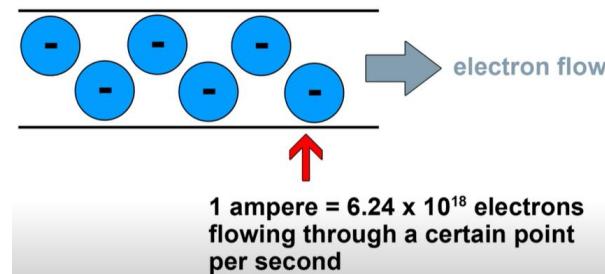1.1 Osnove elektrotehnike

- Električni tok in napetost sta osnovni količini v elektrotehniki.
- **Električna napetost – U [Volt: V]**
 - Razlika dveh električnih potencialov v dveh točkah (+ je višji potencial, – je nižji potencial).
 - Če sta točki sklenjeni v zaključeni zanki, dobimo vezje v katerem steče električni tok.



- **Električni tok - I [Amper: A]**
 - Količina električnega naboja, ki preteče v nekem času.
 - $I \text{ Amper} := I \text{ A} = 6.241 \times 10^{18} \text{ elektronov/sek} = 1 \text{ Coulomb/sek}$





Basic Electricity -
What is voltage?
<https://www.youtube.com/watch?v=TBr-kxYfync>

Basic Electricity -
What is an amp?
<https://www.youtube.com/watch?v=8gvJzrjwjds>

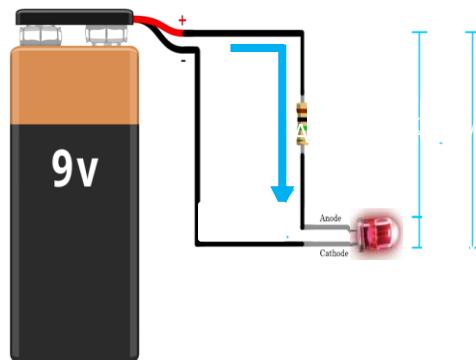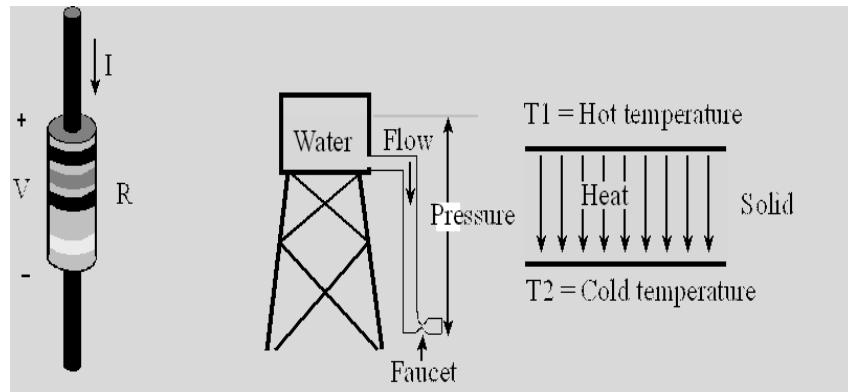1.1 Osnove elektrotehnike

□ Električna upornost - R [Ohm: $\Omega = V/A$]

- Količina določena z Ohmovim zakonom, ki ovira pretok nabojev.
 - žica ima zanemarljivo upornost ($\approx 0\Omega$), upor ima precej višjo upornost.







Resistor Color Table			
1st Digit	2nd Digit	Multiplier	Tolerance
0	0	$\times 1 \Omega$	$\pm 1\%$
1	1	$\times 10 \Omega$	$\pm 2\%$
2	2	$\times 100 \Omega$	
3	3	$\times 1 K\Omega$	
4	4	$\times 10 K\Omega$	
5	5	$\times 100 K\Omega$	
6	6	$\times 1 M\Omega$	
7	7		
8	8		
9	9		
		$\times 0.1 \Omega$	$\pm 5\%$
		$\times 0.01 \Omega$	$\pm 10\%$

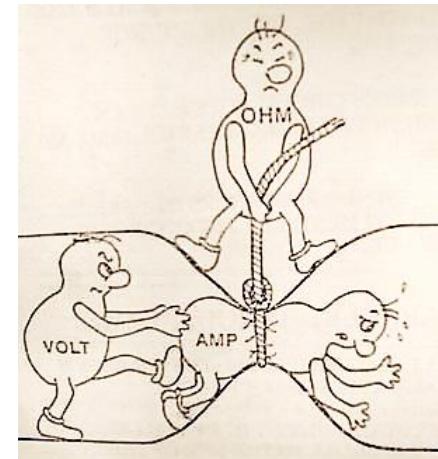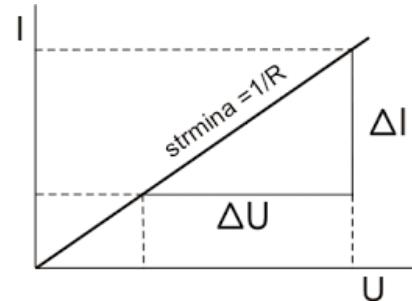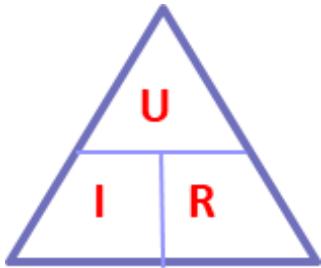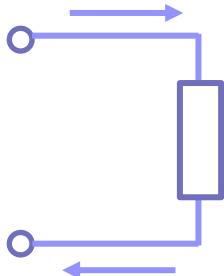1.1 Osnove elektrotehnike

- **Ohmov zakon** – zveza med tokom, napetostjo in upornostjo

$$U = I * R, \quad R = U / I, \quad I = U / R$$



- Sprememba napetosti na bremenu je premo sorazmerna spremembi toka. Faktor sorazmernosti je upor R .

- **Električna moč – $P = U*I$** [Watt: $W = J/s$ in $W = VA$]

- **Električna energija – $E = P*t = U*I*t$** [Joul: $J = Ws$, KWh]


1.1 Osnove elektrotehnike

- I. Kirchoffov zakon (tokovni) sledi zakonu o ohranitvi naboja.


Vsota vseh tokov v spojišče je enaka vsoti tokov iz spojišča. $I = I_1 + I_2 + I_3$

ali

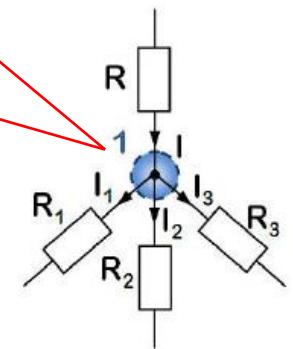
Vsota vseh tokov v spojišču je enaka 0. $I - I_1 - I_2 - I_3 = 0$




Primeri:

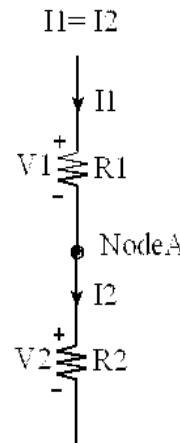

$$I_1 = I_2$$

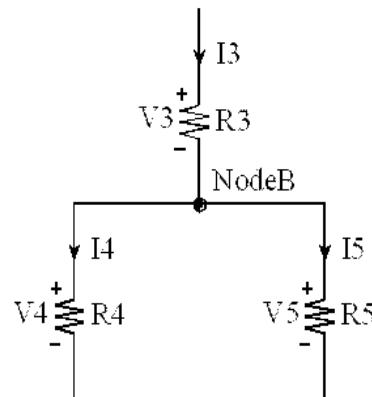

$$I_3 = I_4 + I_5$$

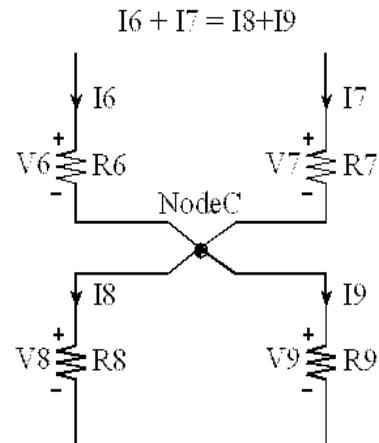

$$I_6 + I_7 = I_8 + I_9$$




1.1 Osnove elektrotehnike

- 2. Kirchoffov zakon (napetostni)**

Vsota padcev napetosti v zaključeni zanki je enaka nič.

$$U = U_1 + U_2$$



$$U - U_1 + U_2 = 0$$

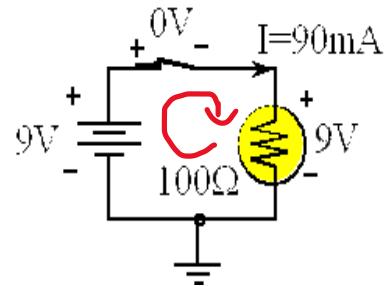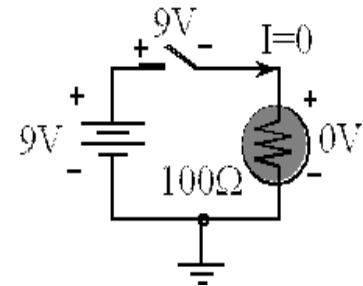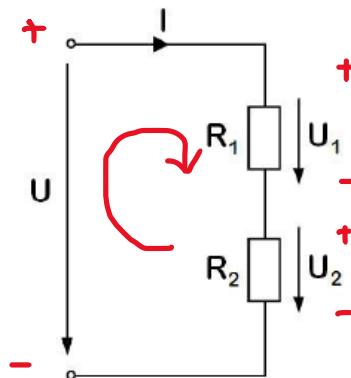

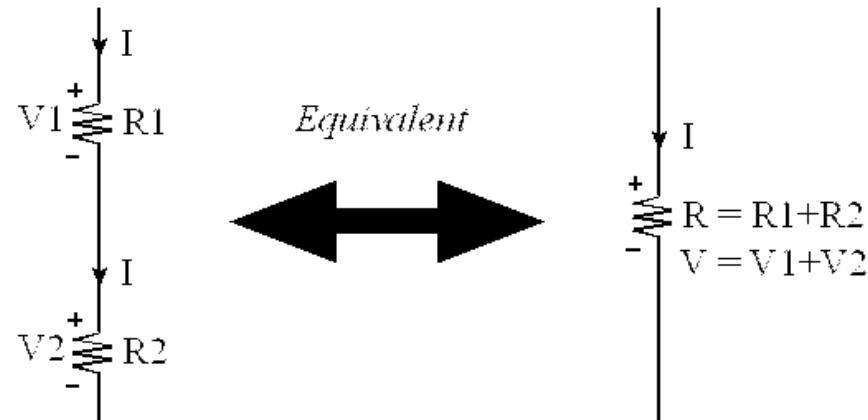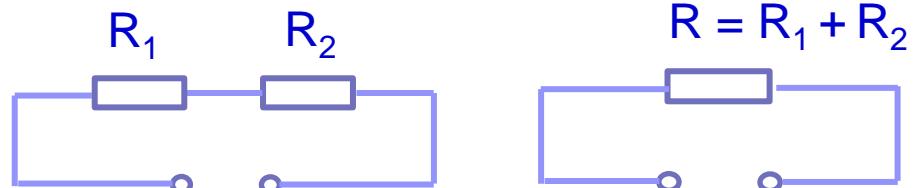1.1 Osnove elektrotehnike

□ Zaporedna vezava uporov


- Enak tok skozi R_1 in R_2
- Padci napetosti se seštevajo
- Upornosti se seštevajo



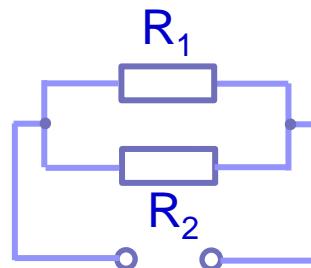
1.1 Osnove elektrotehnike

□ Vzporedna vezava uporov


- Različni tokovi (glede na upornost)
- Enak padec napetosti
- $I/R = I/R_1 + I/R_2 + \dots$
- $G = G_1 + G_2 + \dots$



$$R = R_1 * R_2 / (R_1 + R_2)$$

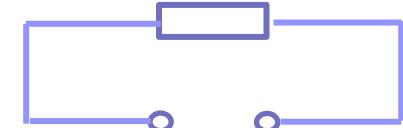

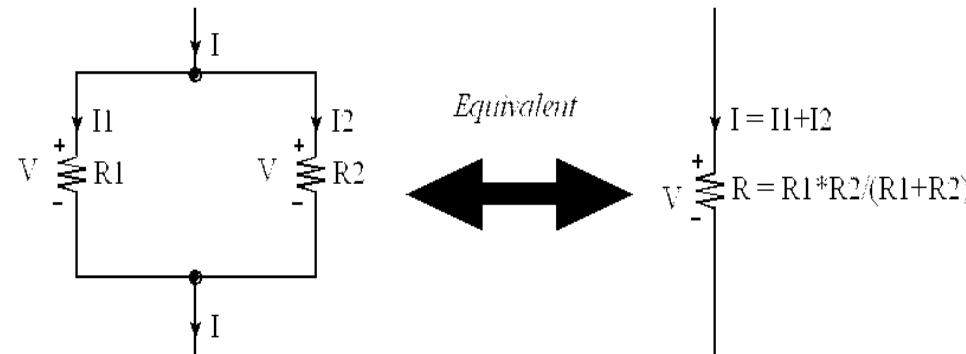- Za 2 upora uredimo izraz: $R = R_1 * R_2 / (R_1 + R_2)$



1.1 Osnove elektrotehnike

Naloga z vezavo uporov :



- Izračunaj padec napetosti na uporu R_4

$$U_4 = I_u \cdot R_4 = 0.05A \cdot 50\Omega = \underline{\underline{2.5V}}$$



$$I = \frac{U_1}{R_S} = \frac{5V}{100\Omega} = 0.05A = 50mA$$

$$R_S = R_{12} + R_3 + R_4 + R_5 = 20 + 20 + 50 + 10 = \underline{\underline{100\Omega}}$$
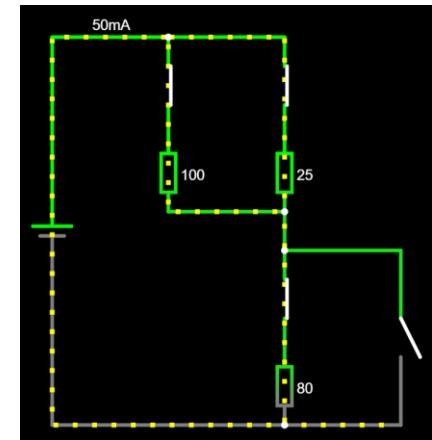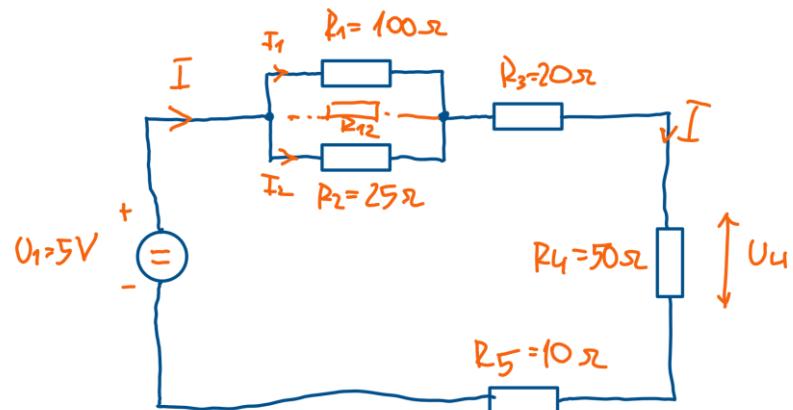
$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \cdot 25}{100 + 25} = \underline{\underline{20\Omega}}$$



<https://tinyurl.com/y8hba92t>

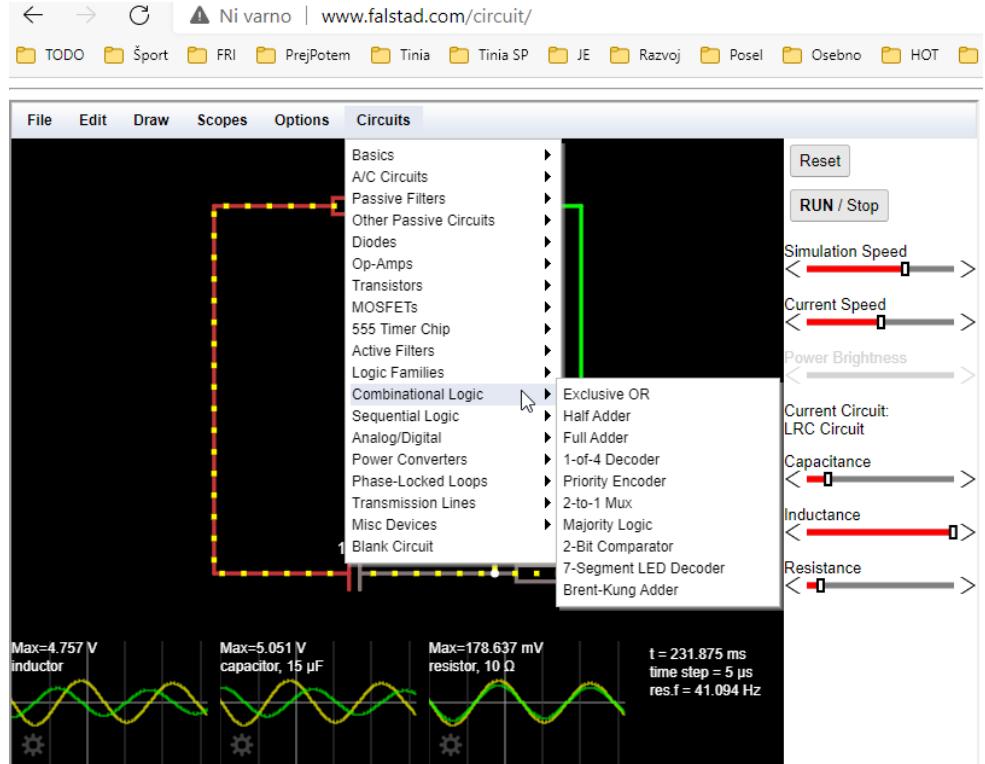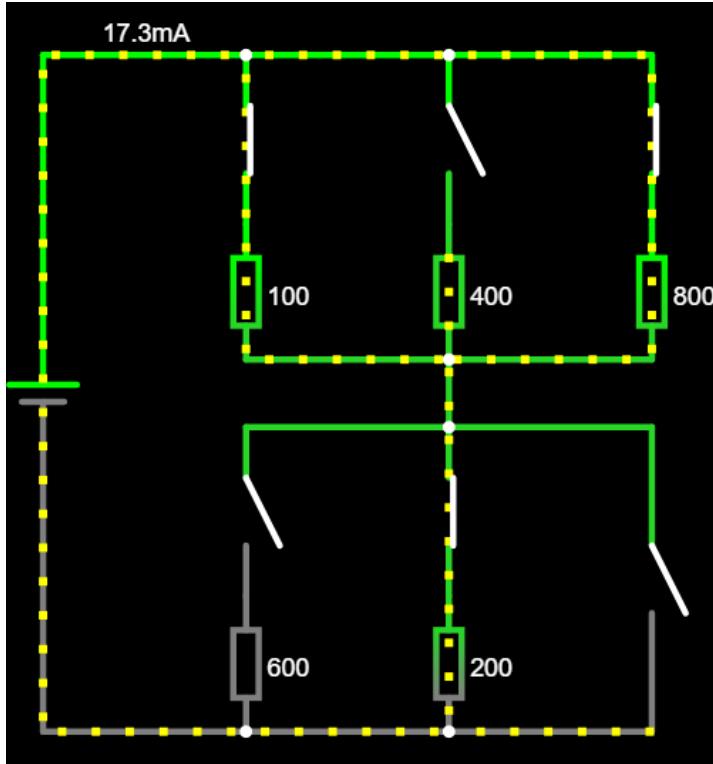

<http://www.falstad.com/circuit/e-resistors.html> (Javascript)

<http://www.lushprojects.com/circuitjs/circuitjs.html>

<http://www.indiabix.com/electronics-circuits/resistors/> (Java Applet)

1.2 Signali

Signal

- je **fizikalni pojav**, s katerim je mogoče prenašati podatke. [**i-slovar**]
 - Poznamo različne signale: zvočni, optični ali svetlobni, slikovni, električni, analogni, digitalni, časovni, ...
- je **električni impulz**, ki se prenaša z elektromagnetnim valovanjem in vsebuje kako sporočilo, ukaz: radar, radarska postaja oddaja, sprejema signale. [**SSKJ**]
- je **funkcija**, ki "posreduje informacije o stanju, obnašanju ali atributih nekega pojava, fizikalnega sistema".
 - V svoji najpogostejsi uporabi v **elektroniki in telekomunikacijah** je to **časovno spremenljiva napetost, tok ali elektromagnetni val**, ki se uporablja za prenos informacij. [<https://en.wikipedia.org/wiki/Signal>]
- je **fizikalna veličina**, ki se spreminja v odvisnosti od časa.

1.2 Signali

Primeri signalov:





- **Električni** signal – $u(t)$
(napetost je funkcija časa)



- **Zvezni** signal – $u(t)$
(t je zvezni čas)

- **Diskretni** signal – $u(n)$
(diskretni čas, n je celo število)

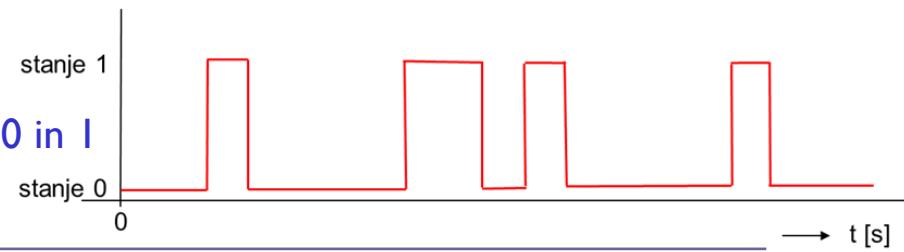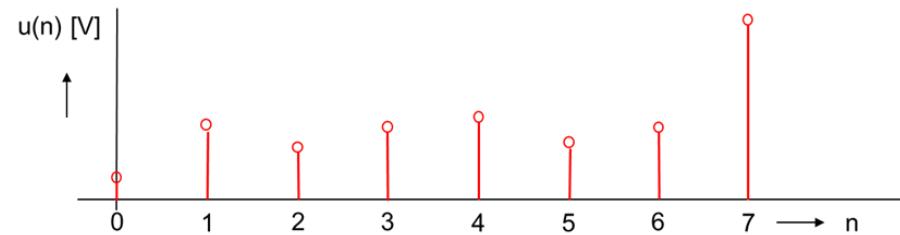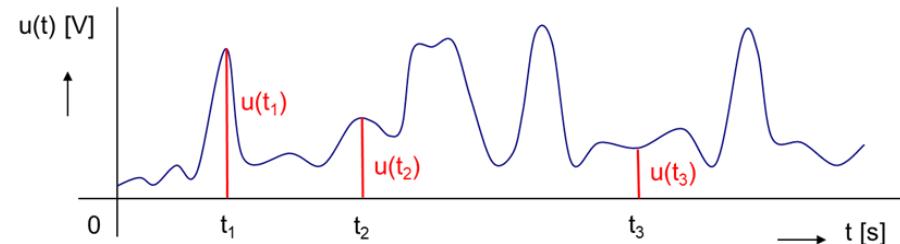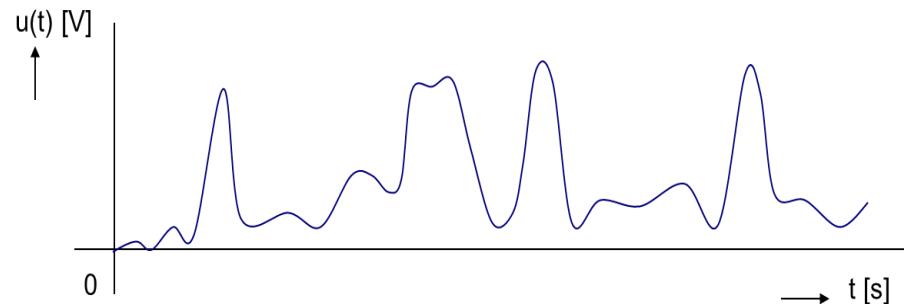- **Digitalni** signal (diskretna amplituda)
 - dps: amplituda več diskretnih vrednosti (več bitov)
 - dig. vezja : amplituda ima dve diskr. vrednosti, stanji 0 in 1
(1 bit)




1.2 Signali


Primeri signalov: ...

- **Digitalni** signal – dve interpretaciji:

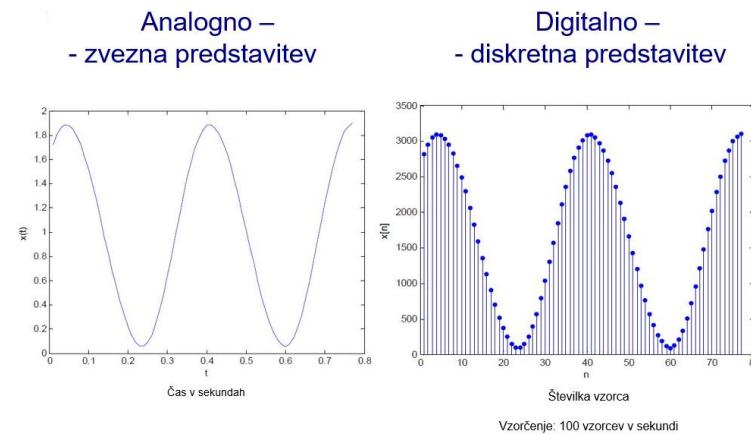- dps: amplituda ima več diskretnih vrednosti (št. bitov), tudi diskretna časovna os



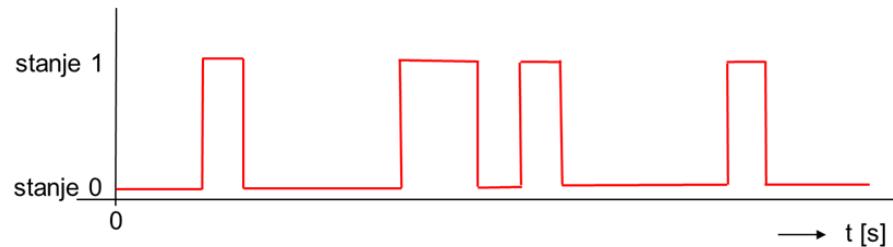
- dig. vezja : amplituda ima dve diskr. vrednosti, stanji 0 in 1 (idealni signal)



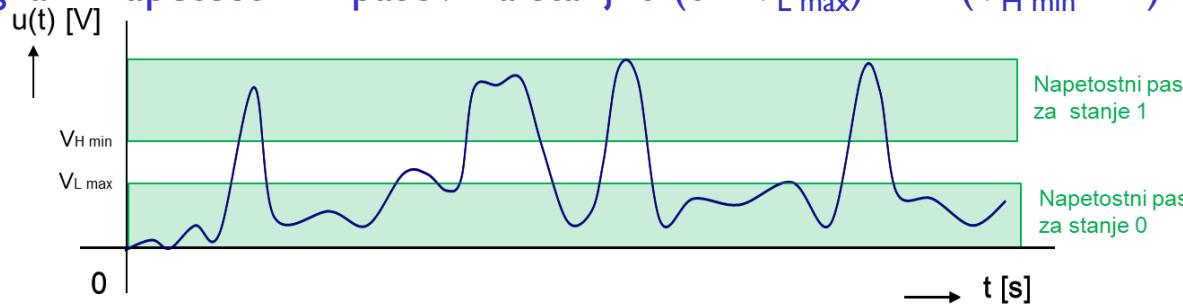
1.2 Signali

Digitalna vezja: preslikava: realna amplituda signala \rightarrow stanji 0, 1

- Električni signal z napetostnimi pasovi za stanji 0 ($0 - V_{L \max}$) in 1 ($V_{H \min} - x$)



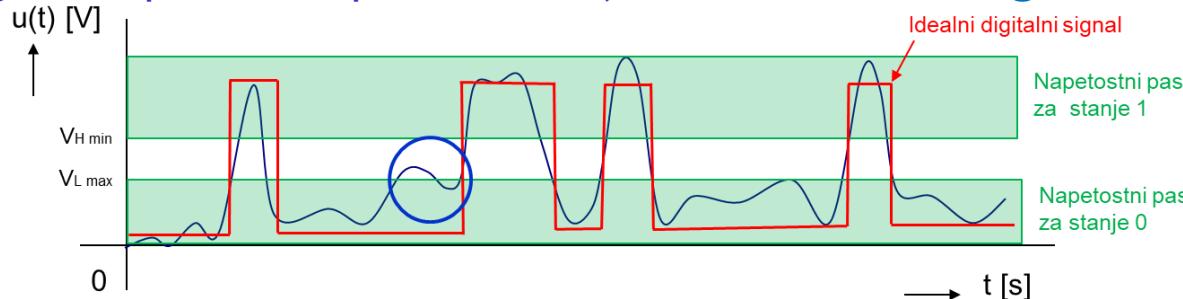- Električni signal z napetostnimi pasovi za stanji 0 in 1 ter **idealni digitalni signal**.




- Prednosti digitalnega signala - ?

- Prenos in shranjevanje podatkov
- Obdelava in predstavitev podatkov

Periodični signal

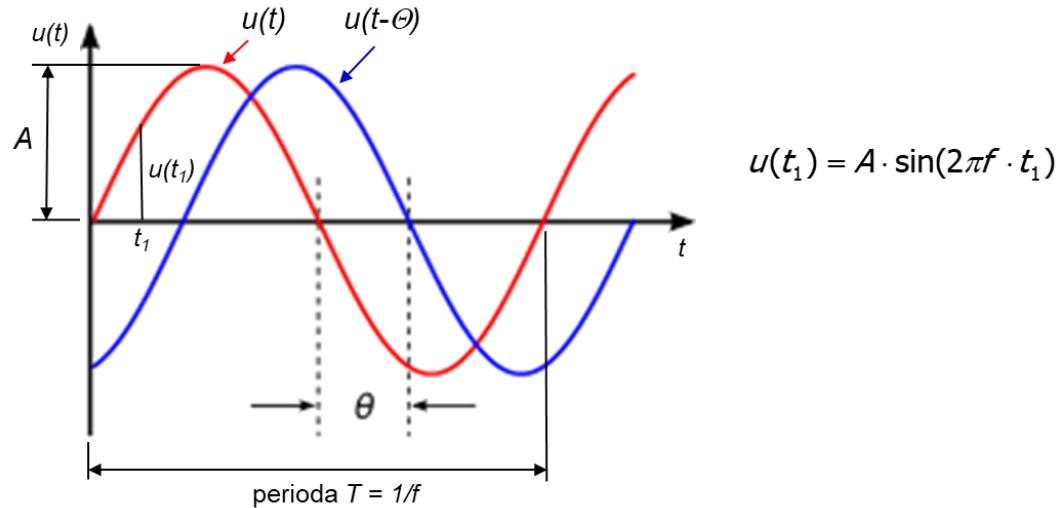- Časovni potek se po določnem času ponavlja (perioda T)
- Primer: Sinusni električni signal – $u(t) = A \sin(2 \pi f t + \Theta)$



t .. čas


$u(t)$.. trenutna velikost signala v času t

A .. amplituda signala


T .. perioda signala (f je frekvenca signala – to je število period (T) v sekundi)

Θ .. faza ali fazni kot je premik signala glede na začetno stanje ali glede na drug signal

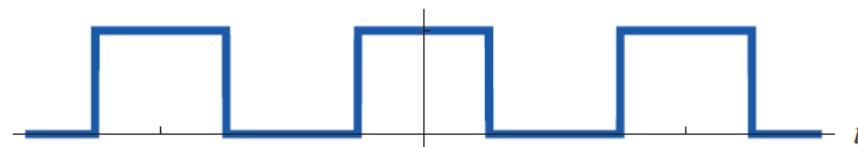
- ❑ Kako sestavimo pravokoten periodični signal?



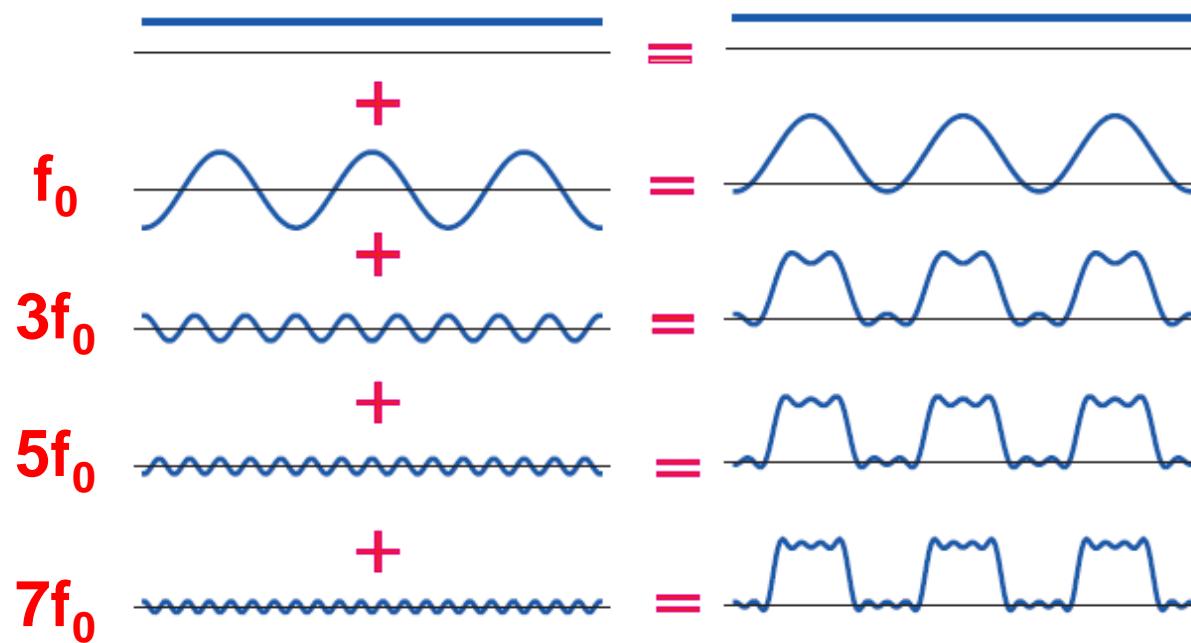- ❑ Seštevanje harmonskih komponent pravokotnega signala



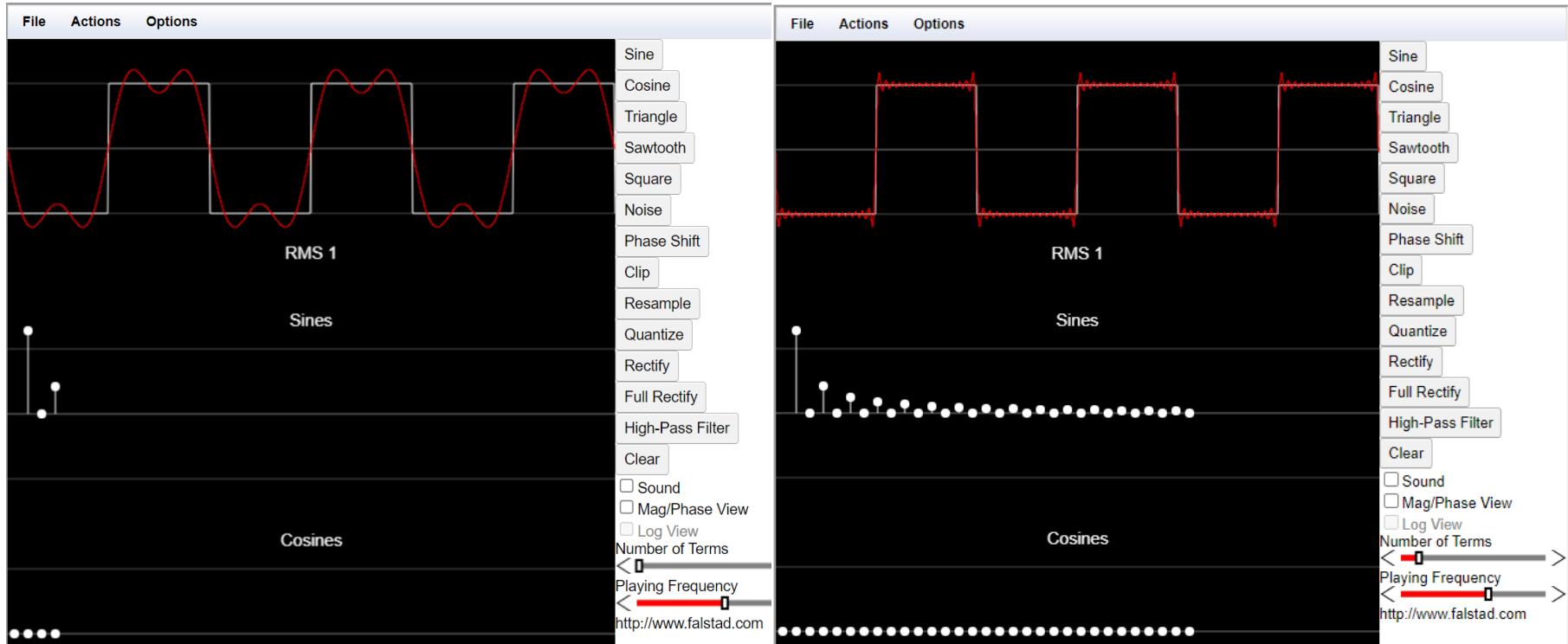
Sestava periodičnega pravokotnega signala



Vir: <http://www.falstad.com/fourier/>

□ Program v Pythonu – seštevanje harmonskih komponent sinus funkcije




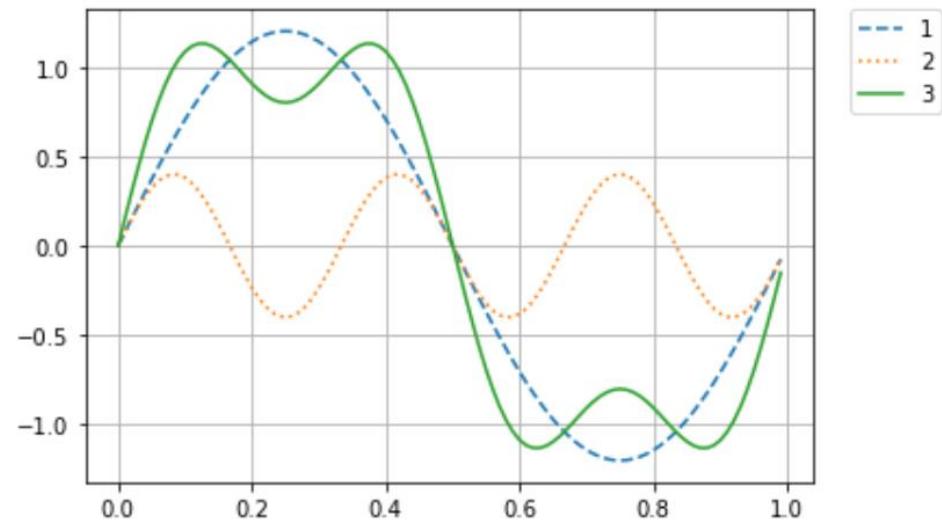
```
from pylab import *
A=1.2
T=1
f=1/T
t=np.arange(0,1,0.01)
sin1 = A*np.sin(2*np.pi * f * t)
sin2 = A*np.sin(6*np.pi * f * t)/3
sin3 = sin1 + sin2
plt.plot(t, sin1,label="1", linestyle='dashed')
plt.plot(t, sin2,label="2", linestyle='dotted')
plt.plot(t, sin3,label="3")
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left', borderaxespad=0.)
grid()
plt.show()
```




Vir : https://www.tutorialspoint.com/execute_matplotlib_online.php

Vir s kodo: <http://tpcq.io/SHOMO1>

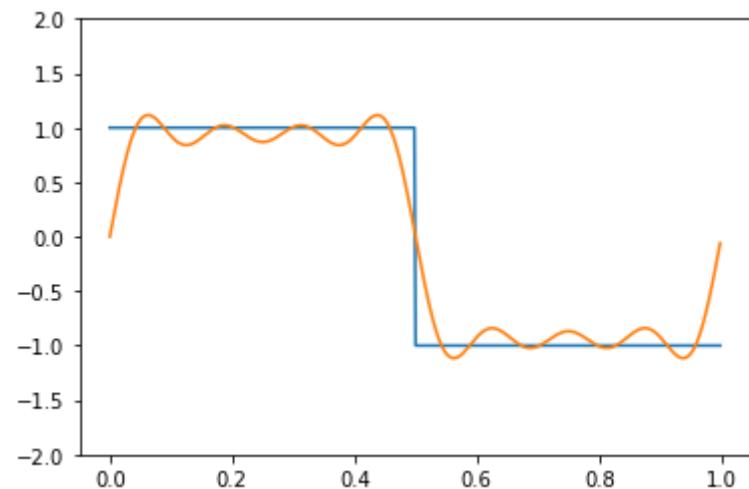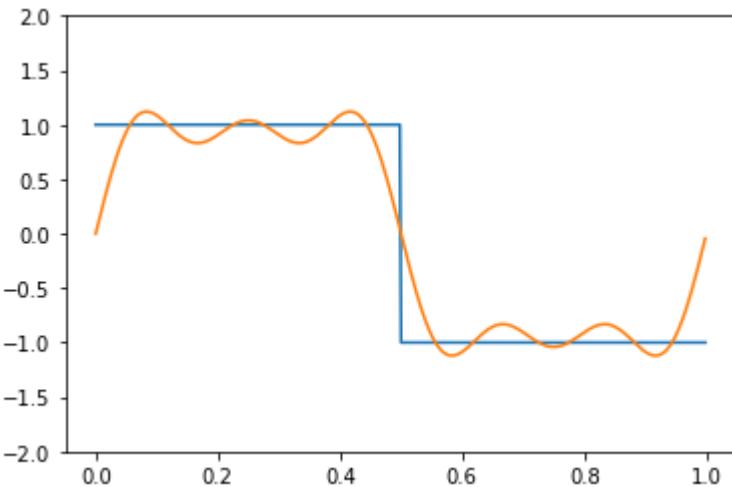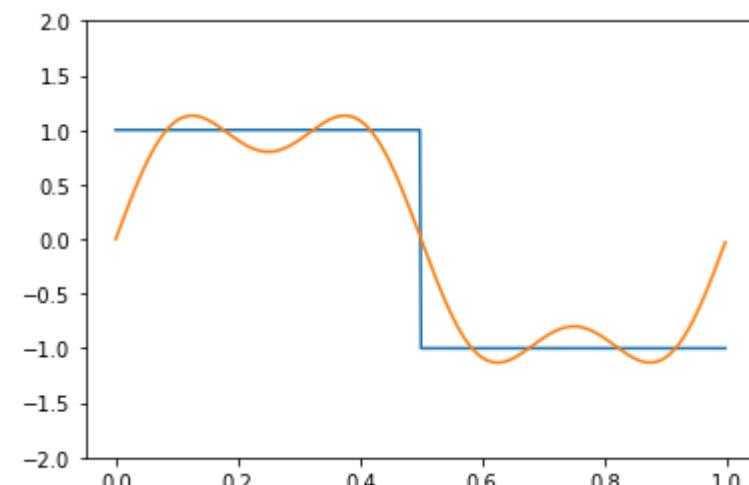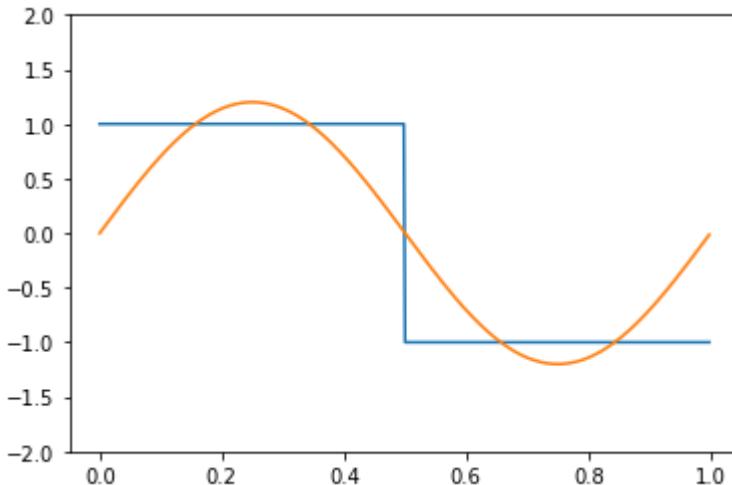□ Primer: Sestavljanje periodičnega pravokotnega signala





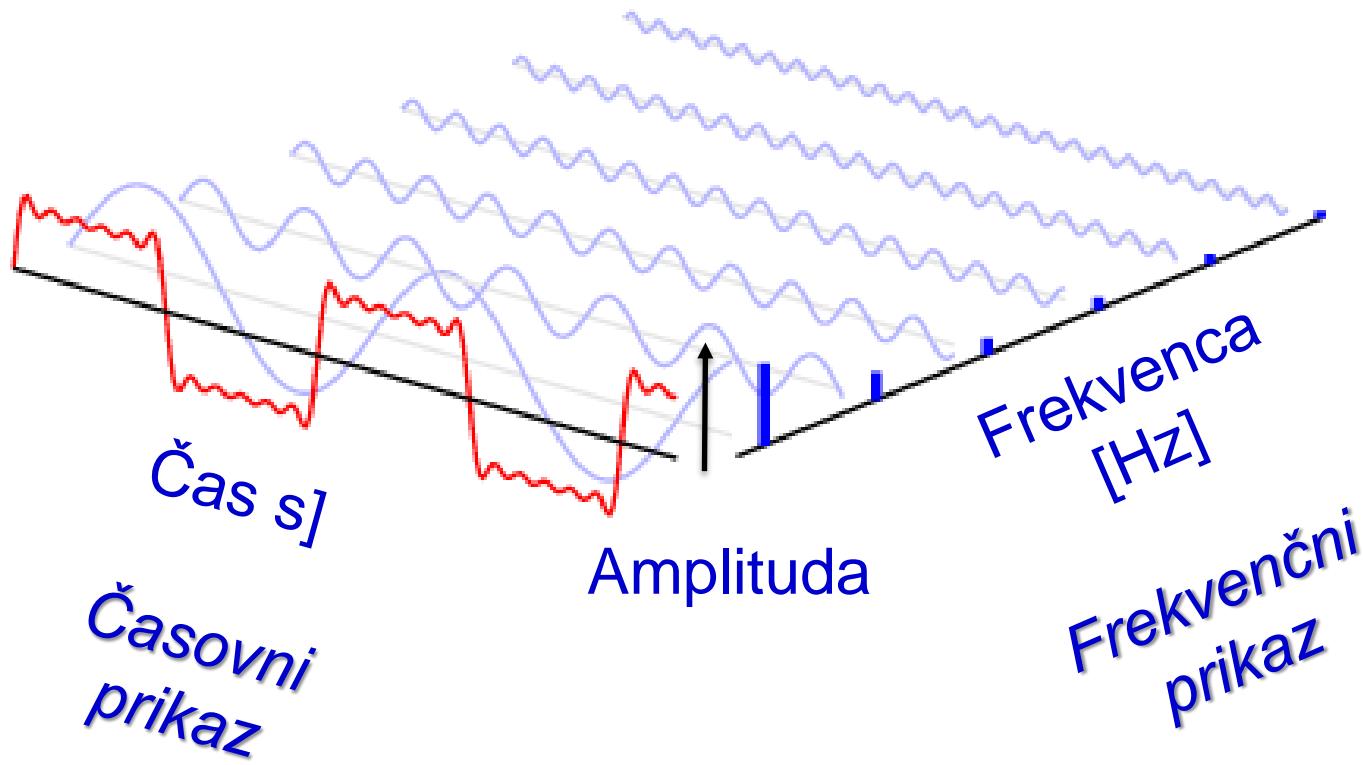Sestava periodičnega pravokotnega signala




VIRI: https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_domain

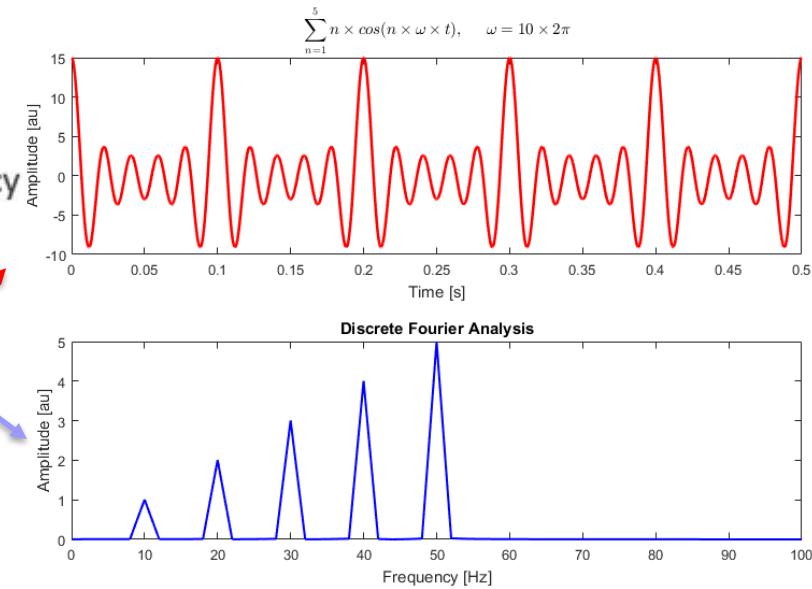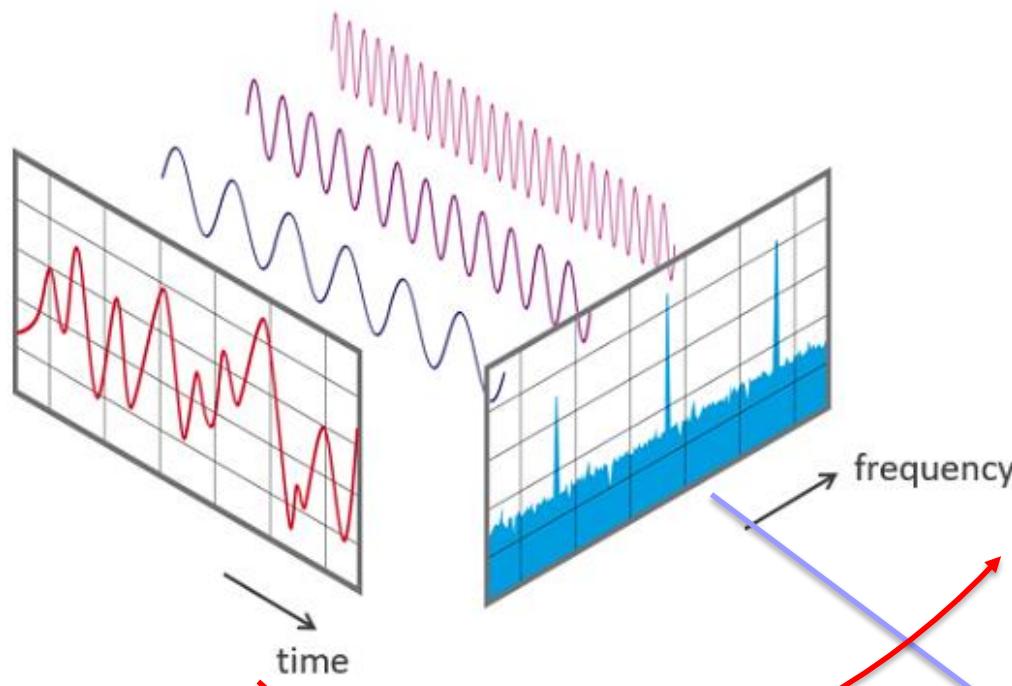Sestava poljubnega signala (frekvenčna sestava/analiza)



VIRI: https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform

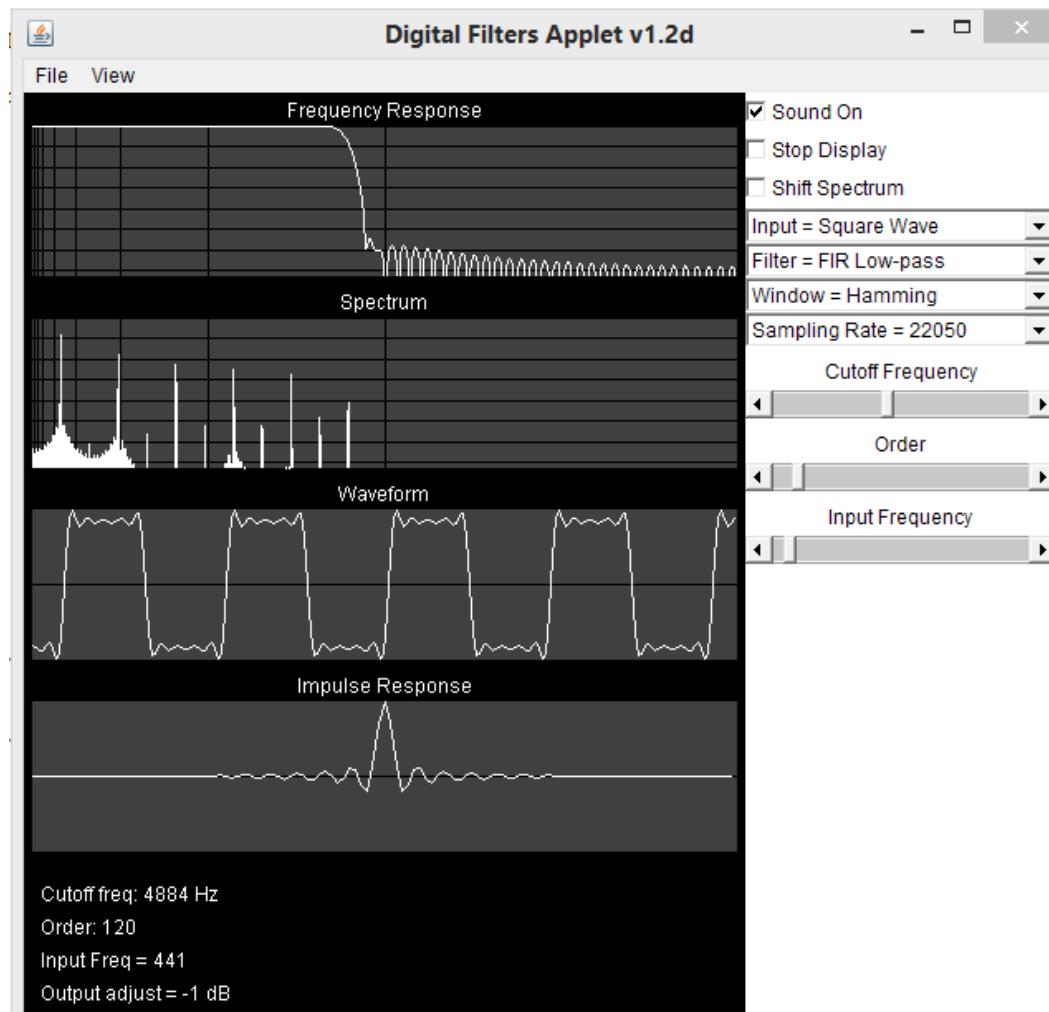
Zvočna sestava periodičnega pravokotnega signala



VIR: <http://www.falstad.com/dfilter/>

Urin signal

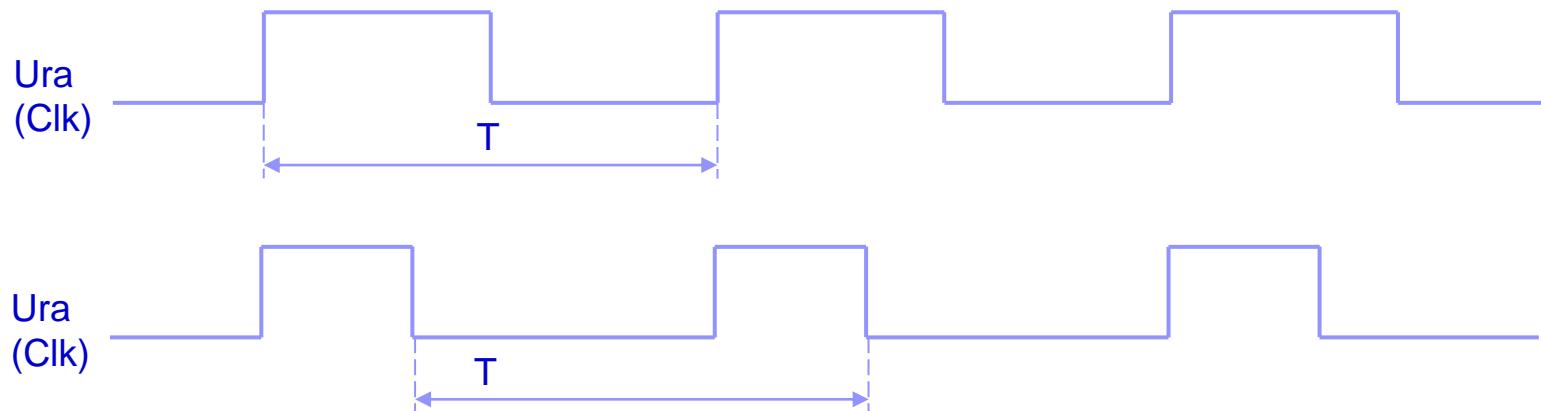- Periodičen pravokoten signal – idealni graf




- Urin signal:
 - $T = 1/\text{frekvencia} = 1/f$
 - enota za frekvenco [$\text{Hz} = 1 \text{ s}^{-1} = 1 \text{ perioda/s}$],

Urin signal

□ Primer: $f = 100 \text{ MHz}$

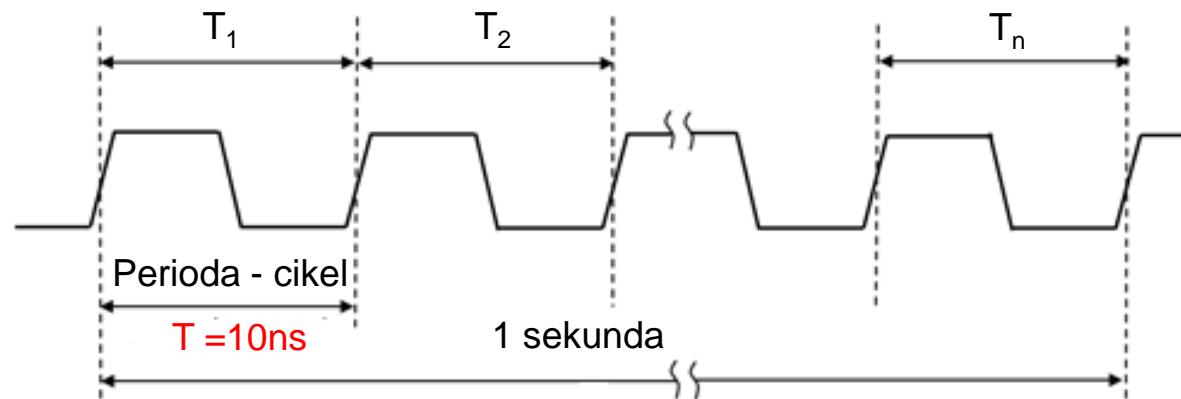1. Koliko period je v 1 s?
2. Izračunaj periodo $T = ?$



Frekvenca periodičnega signala: $f = \text{število period (ciklov) v 1 sekundi}$

Enota za frekvenco je Hertz (Hz) : $1 \text{ Hz} = 1 \text{ perioda/s} = 1 \text{ s}^{-1}$

Čas trajanja ene periode $T = 1 / f$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100 \text{ MHz}} = \frac{1}{100 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}}} = 0,01 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 0,01 \mu\text{s} = 10 \text{ ns}$$