




Vhodno izhodne naprave

Laboratorijska vaja 10 - LV 3
Meritve presluha (ploščati, UTP kabel)




Laboratorijska vaja 10 - LV3

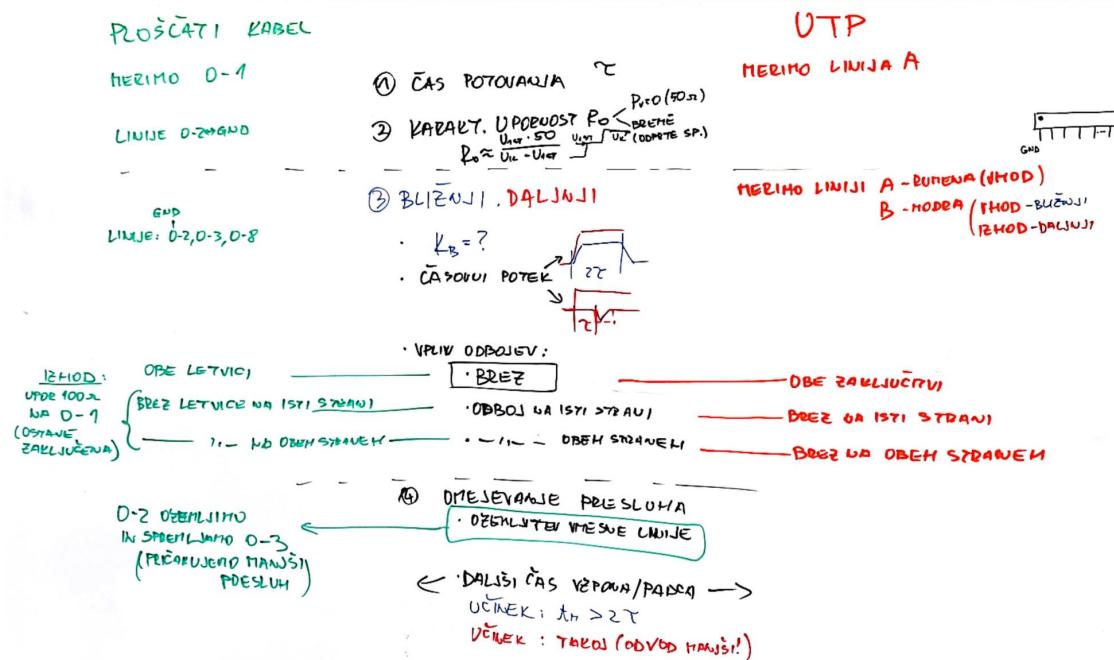- 10.0: Presluh – uvod v meritve
- 10.1: Presluh – meritve na ploščatem kablu
- 10.2: Presluh – meritve na UTP kablu (dodatekna vsebina)




Seznam uporabljenih instrumentov:

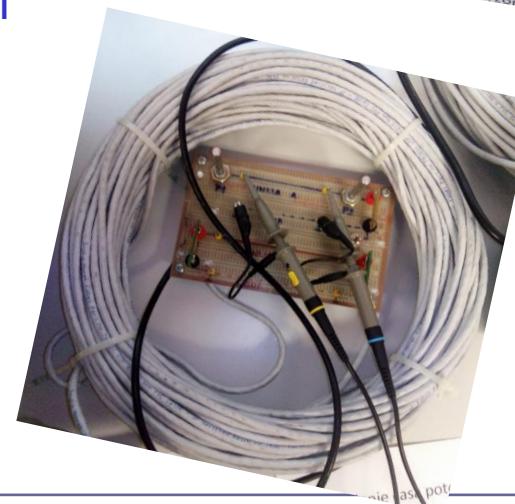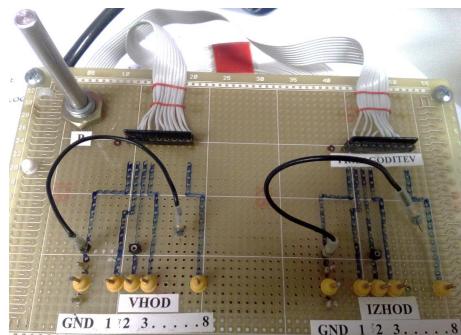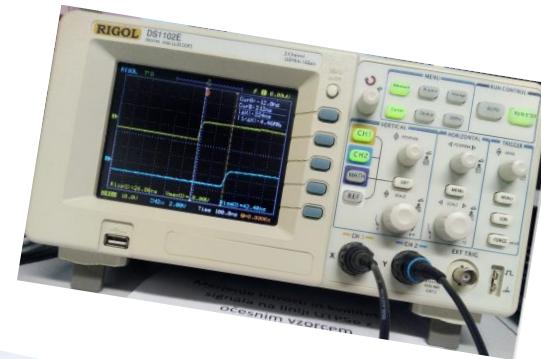
- Funkcijski generator RIGOL DG 4062
- Osciloskop RIGOL DS 1102E
- Linije
 - UTP Cat5e
 - Ploščati kabel z 9 vodniki



Prednja stran osciloskopa

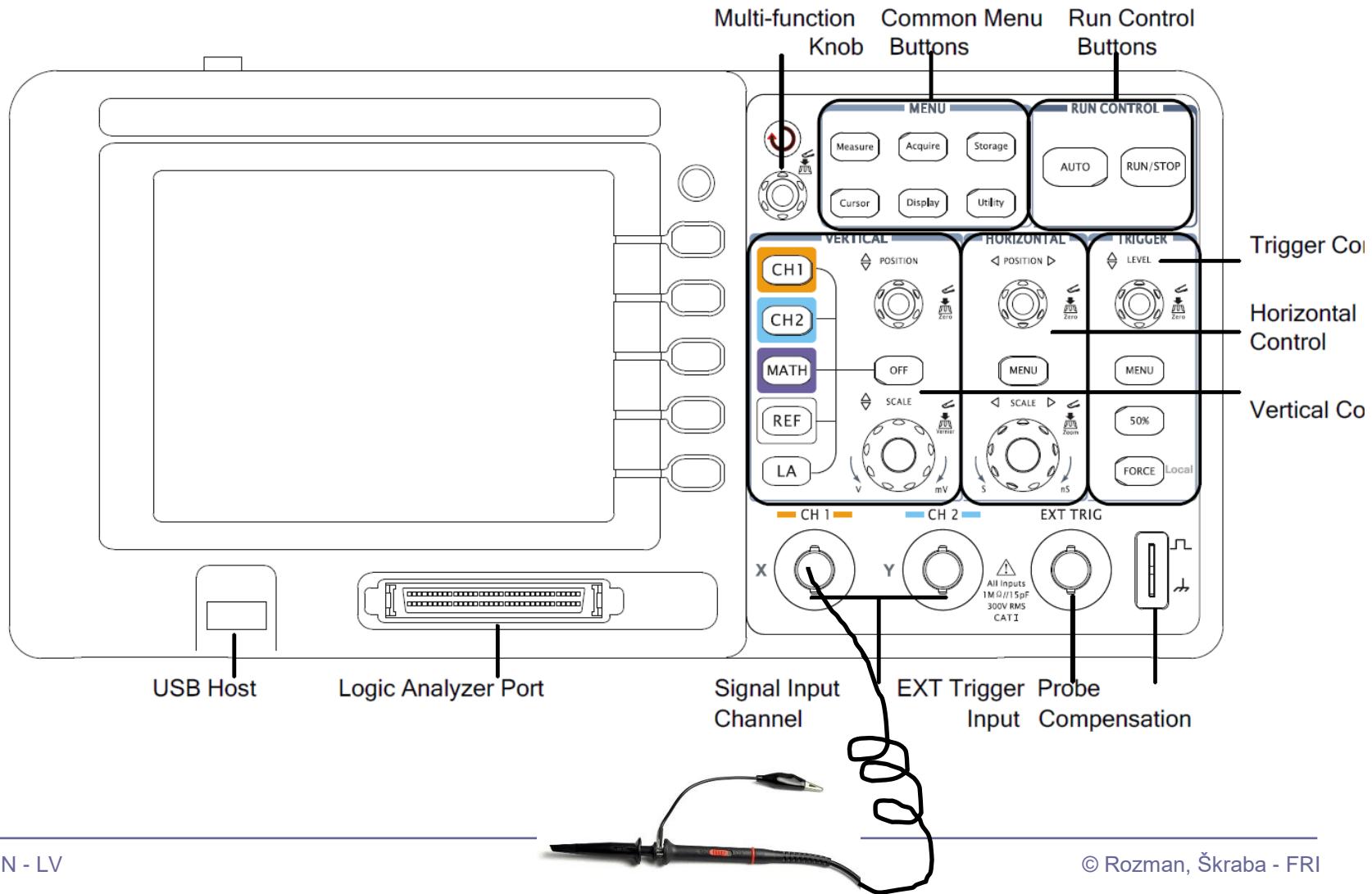


Prednja stran osciloskopa

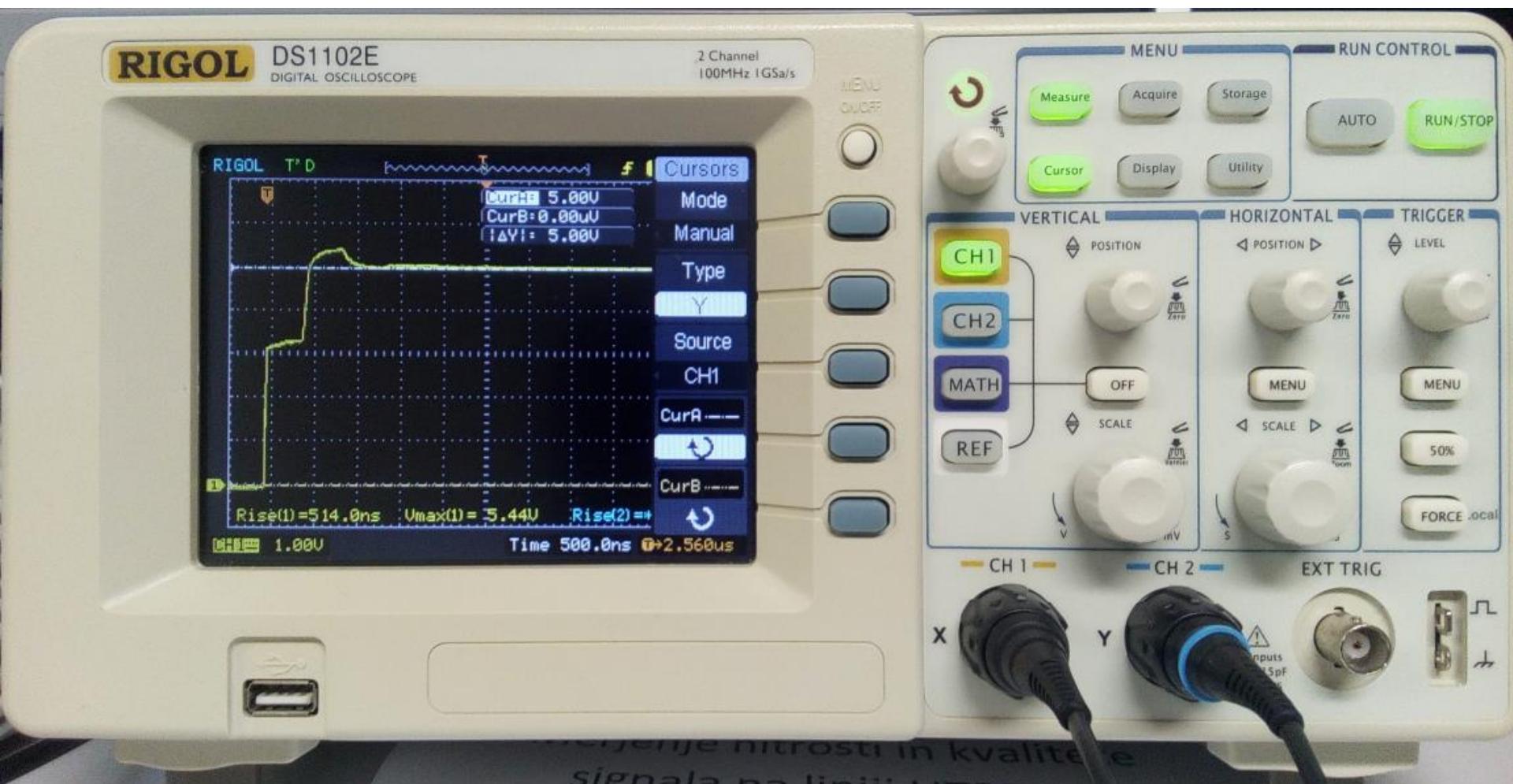

Prednja stran osciloskopa - kontrole


Y-os (el. napetost)

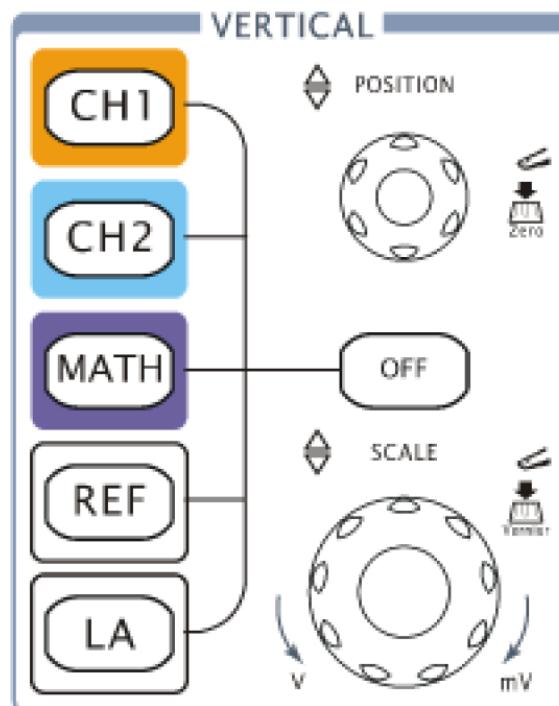- nastavitev merila [V/razdelek]
- pozicioniranje




X-os (čas)

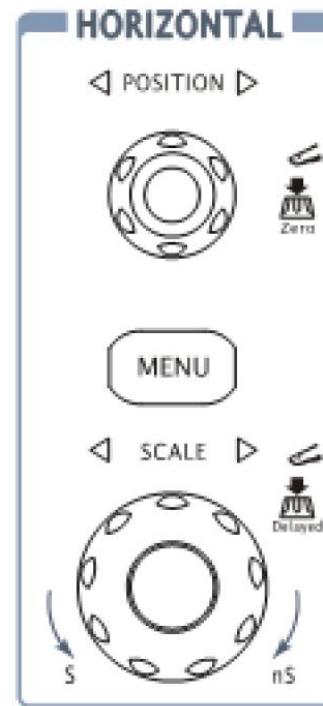- nastavitev merila [s/razdelek]
- pozicioniranje




Prožilnik

- začetek dogodka
- običajno 50%

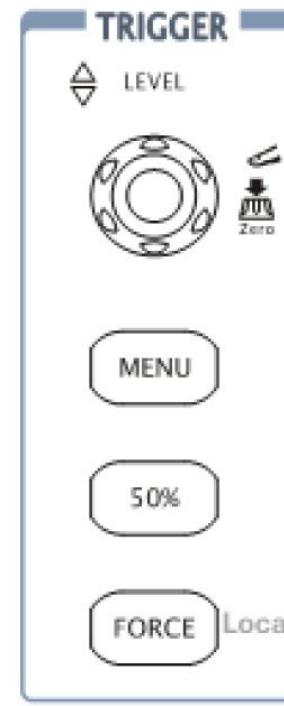

Spoznavanje merilne opreme...

Generator signalov

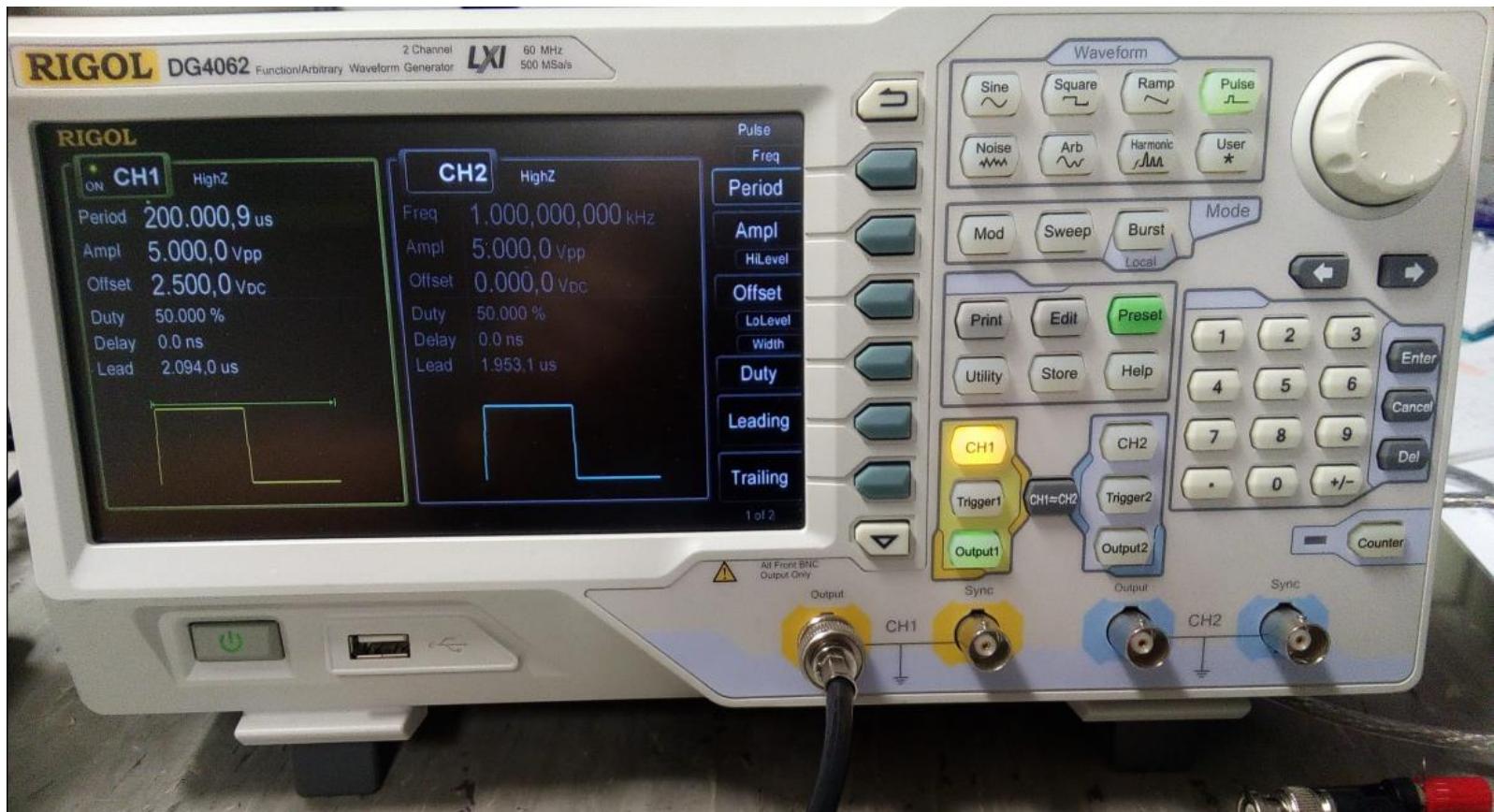

Ponovitev

Lab. vaja 1,2 (LV1,2) - Merjenje dolžine, karakteristične upornosti in odbojev

...še s praktičnimi meritvami.

Slike osciloskopa: UTP kabel, $R_S = 50 \dots 550 \Omega$, $R_L = 1 \dots 500 \Omega$ ($R_{gen} = 50 \Omega$) UTP

Potenciometri:


$R(P1) = 0 \dots 500 \Omega$

$R(P2) = 0 \dots 500 \Omega$

- Stikala – položaji:
 - 0 ... $RL = R(P2)$
 - Srednji položaj:
odprte sponke ($R_L = \infty$)
 - 1 ... $RL = R(P2) + 22E$

$R_0 = 100 \Omega$ $R_L, R_S = 0,50,500 \Omega$	$R_L > R_0$, $R_L = 500 \Omega$ $\rho_L = 0.666$ (poz. odboj)	$R_L = R_0$ $\rho_L = 0$ (ni odboja)	$R_L < R_0$, $R_L = 1 \Omega$ $\rho_L = -0.98$ (neg. odboj)
<p>$R_S < R_0$ $R_S = 50 \Omega$ $\rho_S = -0.333$ [1V/razdelek]</p> <p>Visje potujajoče napetosti</p> <p>Rise(t) = 482.4ns, Umax(t) = 4.84U, Rise2(t) = 2.40ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+1.000us</p>	<p>$R_L > R_0$, $R_L = 500 \Omega$ $\rho_L = 0.666$ (poz. odboj)</p> <p>Rise(t) = 482.4ns, Umax(t) = 4.84U, Rise2(t) = 2.40ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+1.000us</p>	<p>$R_L = R_0$ $\rho_L = 0$ (ni odboja)</p> <p>Rise(t) = 28.00ns, Umax(t) = 3.48U, Rise2(t) = 48.00ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+1.000us</p>	<p>$R_L < R_0$, $R_L = 1 \Omega$ $\rho_L = -0.98$ (neg. odboj)</p> <p>$U_{stac} = U_k R_L / (R_s + R_L)$ Ustac(t) = 3.32U, Ustac2(t) = 320mU Rise(t) = 9.68ns, Umax(t) = 3.32U, Rise2(t) = 10.68ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+10.68ns</p>
<p>$R_S = R_0$ $\rho_S = 0$ [1V/razdelek]</p> <p>Rise(t) = 584.0ns, Umax(t) = 4.44U, Rise2(t) = 83.20ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+1.000us</p>	<p>$R_S = R_0$ $\rho_S = 0$ [1V/razdelek]</p> <p>Rise(t) = 584.0ns, Umax(t) = 4.44U, Rise2(t) = 83.20ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+1.000us</p>	<p>$U_p(1) = \Delta U R_0 / (R_s + R_0)$ $U_s(0+) = U_s(0-) + U_p(1)$</p> <p>Rise(t) = 32.00ns, Umax(t) = 2.00U, Rise2(t) = 58.40ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+1.000us</p>	<p>Rise(t) = 7.68ns, Umax(t) = 2.72U, Rise2(t) = 7.68ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+10.68ns</p>
<p>$R_S > R_0$ $R_S = 550 \Omega$ $\rho_S = 0.692$ [1V/razdelek]</p> <p>Nizke potujajoče napetosti</p> <p>$U_L(t)$ $U_s(t)$ Rise(t) = 987.2ns, Umax(t) = 3.28U, Rise2(t) = 976.0ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+1.000us</p>	<p>$U_L(t) = U_L(0-) + U_p(1) + U_p(1) * \rho_L$ $U_p(2) = U_p(1) * \rho_L$ Rise(t) = 68.00ns, Umax(t) = 1.32U, Rise2(t) = 198.0ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+1.000us</p>	<p>Rise(t) = 68.00ns, Umax(t) = 1.32U, Rise2(t) = 198.0ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+1.000us</p>	<p>Rise(t) = 1.68ns, Umax(t) = 7.68U, Rise2(t) = 80.80ns CH1 = 1.00U CH2 = 1.00U Time 200.0ns 0+10.68ns</p>


(LV2) - Merjenje odbojev na liniji

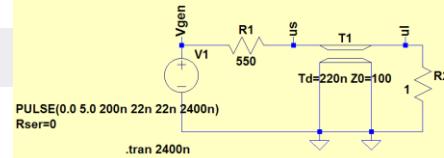

... Vse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.

SPICE Simulacije slik iz osciloskopa: UTP kabel, $R_S = 50 \dots 550 \Omega$, $R_L = 1 \dots 500 \Omega$

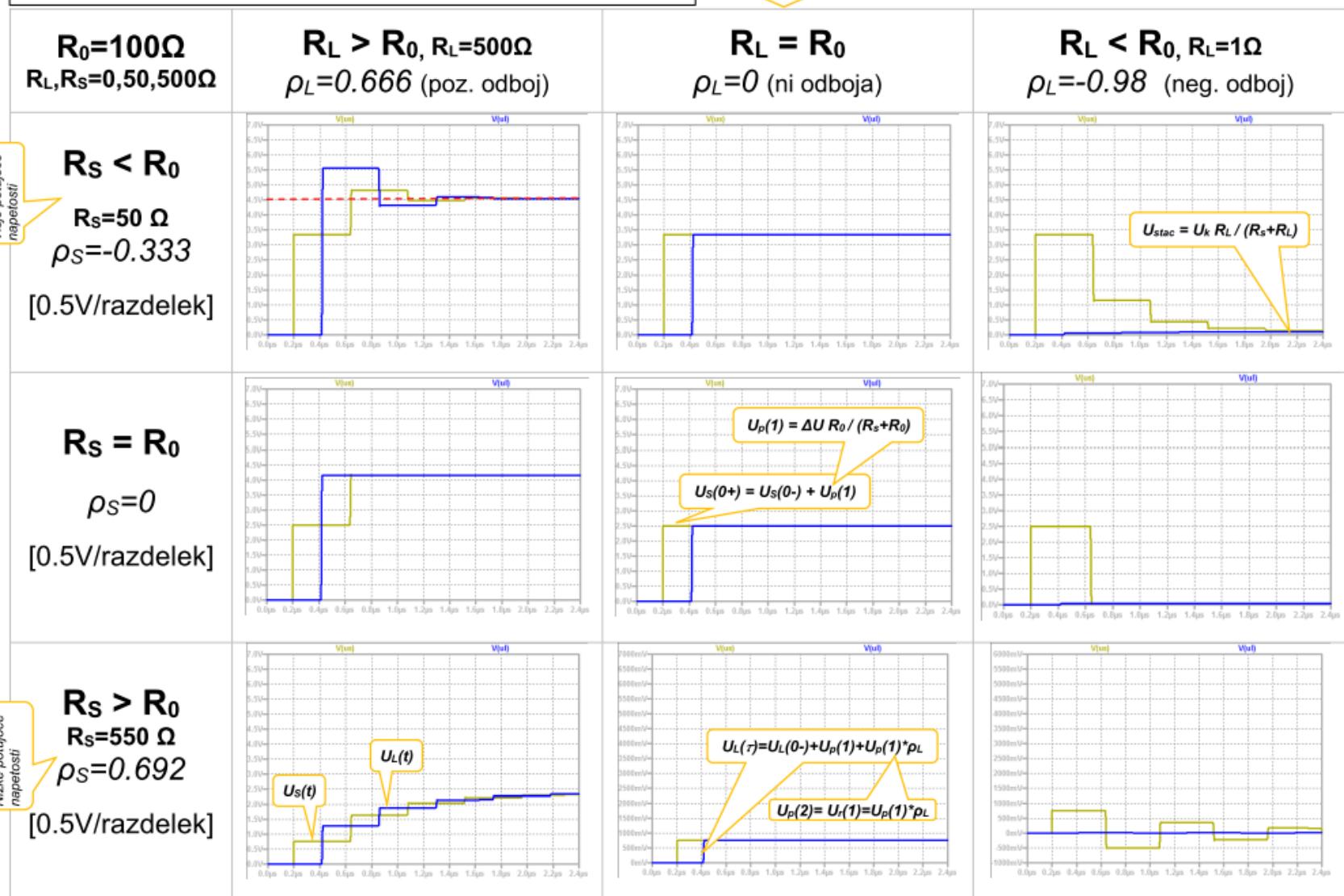Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo 1τ se pojavi tudi na izhodu.



Presluh (crosstalk) Povzetek




Preslušna (motilna) napetost $u_p(x,t)$ v točki x linije B:

$$u_p(x,t) = R_0 \cdot [(I_F(x,t) + I_B(x,t)] =$$

$$= K_F \cdot x \cdot \frac{du_v(t - x \cdot \delta)}{dt} + K_B \cdot [(u_v(t - x \cdot \delta) - u_v(t - 2 \cdot l \cdot \delta + x \cdot \delta)]$$

$$K_F = \frac{1}{2} (C_m \cdot R_0 - \frac{L_m}{R_0}) \quad \text{Daljna presl. konst. } -0,1 \dots -0,3 \text{ [ns/m]}$$
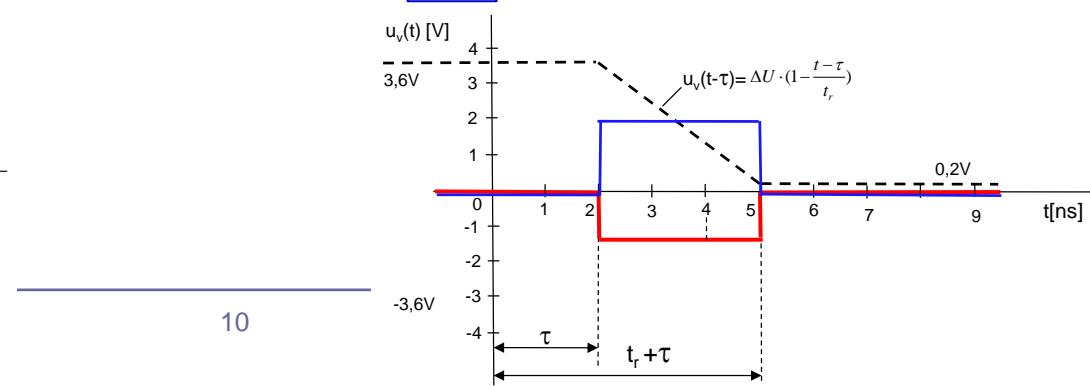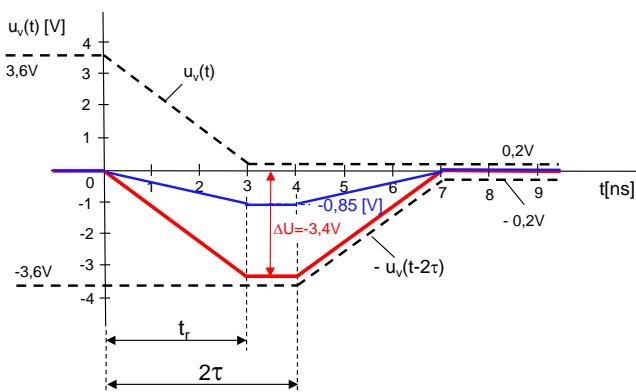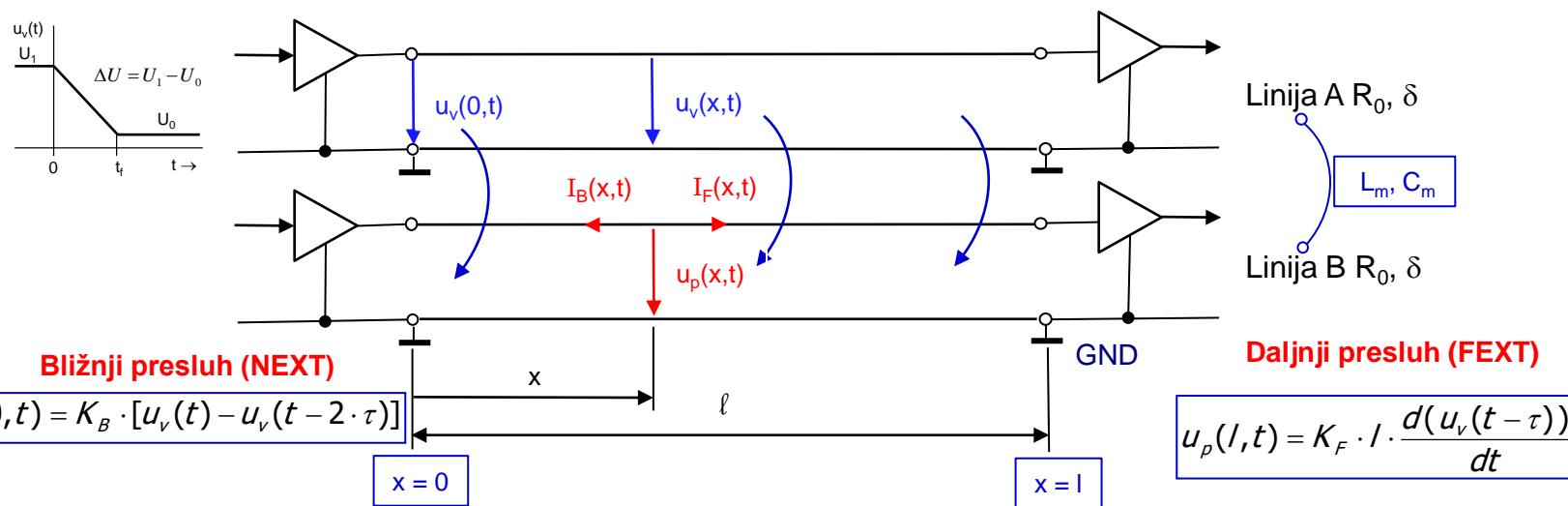
$$K_B = \frac{1}{4\delta} (C_m \cdot R_0 + \frac{L_m}{R_0}) \quad \text{Bližnja presl. konst. } 0,04 \dots 0,4 \text{ [-]}$$





PROŠČATI KABEL

MERIMO 0-1

LINIJE 0-Z GND

GND
LINIJE: 0-2, 0-3, 0-8

Izhod:
UPOR 100Ω
NA 0-1
(OSTANE
ZAKLJUČENA)

OBE LETVICI

BREZ LETVICE NA ISTI STRANI

1. - KB OBEN STRANEH

0-2 OŽENILJENO
IN SPOMLJAVNO 0-3
(PRIČEKUJENO MANJŠI)
POESLUH


① ČAS POTOVANJA τ

② KARAKT. UPORUOST P_0 $\frac{P_{r0}(50\Omega)}{\text{PREME}} \approx \frac{U_{out} \cdot 50}{U_{in} - U_{out}}$ (ODPOTEK SP.)

③ BLIŽNJI, DALJNJI

• $K_B = ?$

• ČASOVNI POTEK

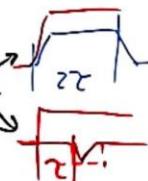

• VPLIV ODBOJEV:


• BREZ

• OBBOJ NA ISTI STRANI

• -/- - OBEN STRANEH

UTP

MERIMO LINIJA A

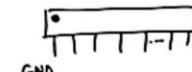

MERIMO LINIJI A - RUMENA (RHOD)
B - MODRA (RHOD - BLIŽNJI
IZHOD - DALJNJI)

OBE ZAKLJUČIVI

BREZ NA ISTI STRANI

BREZ NA OBEN STRANEH


④ OMSEJVANJE PRESLUHA

• OŽENILJEN V MESUČU LMIJE

• DALJŠI ČAS VĒPĀN/PĀDA →

UČINEK: $t_H > 2\tau$

VĒNEK: TAKAS (ODVOD ITAKAŠI!)

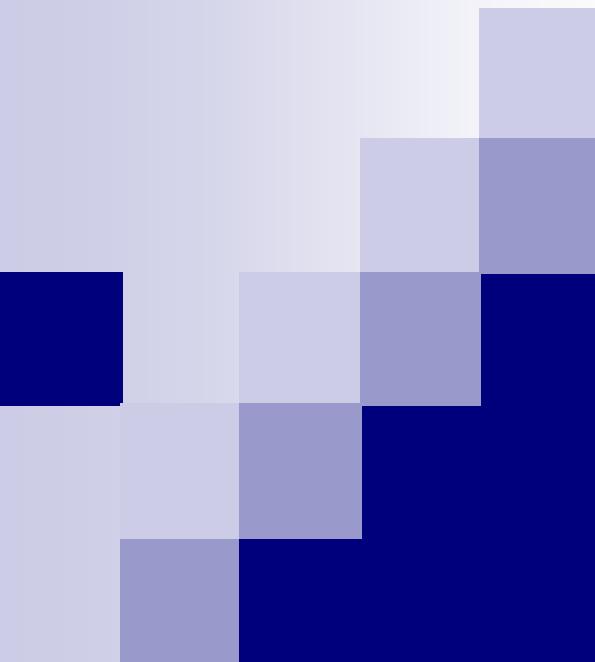

Vhodno izhodne naprave


Laboratorijska vaja 10 - LV 3

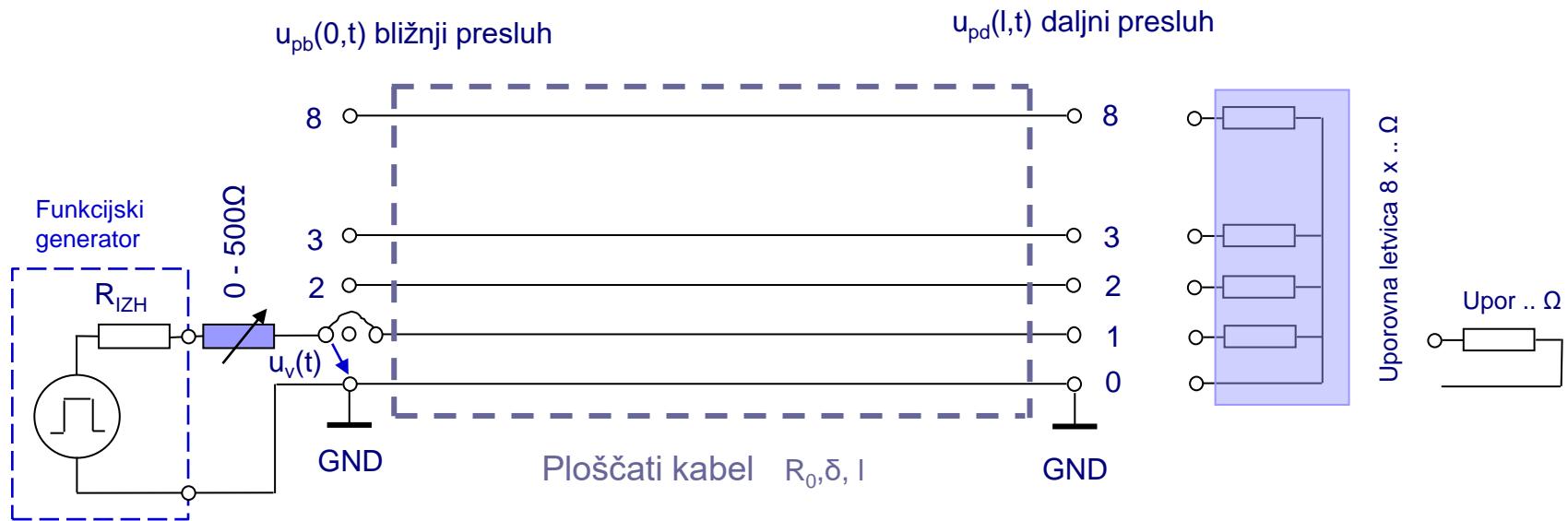10.1: Presluh – meritve na ploščatem kablu





LV3: Merjenje presluha na ploščatem kablu

- Funkcijski generator priključite na vodnik 1, vodnik 0 pa uporabite kot skupni povratni vodnik GND in nastavite primerno obliko signala $u_v(t)$.



Merjenje presluha na ploščatem kablu

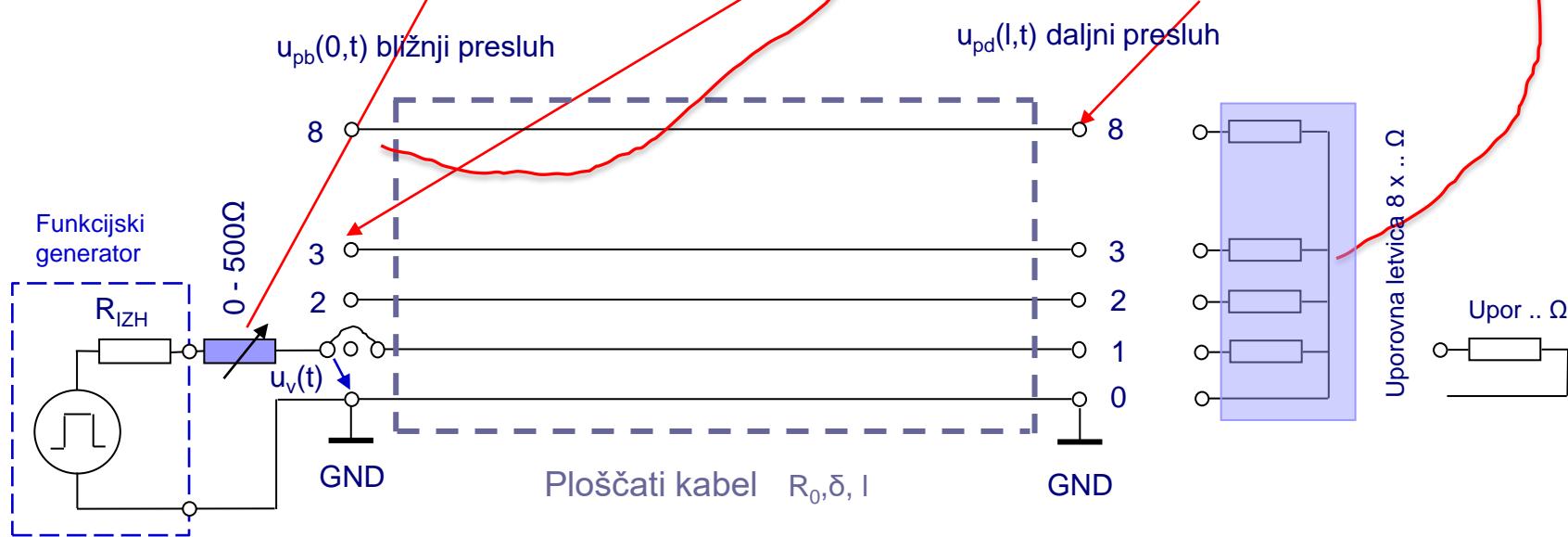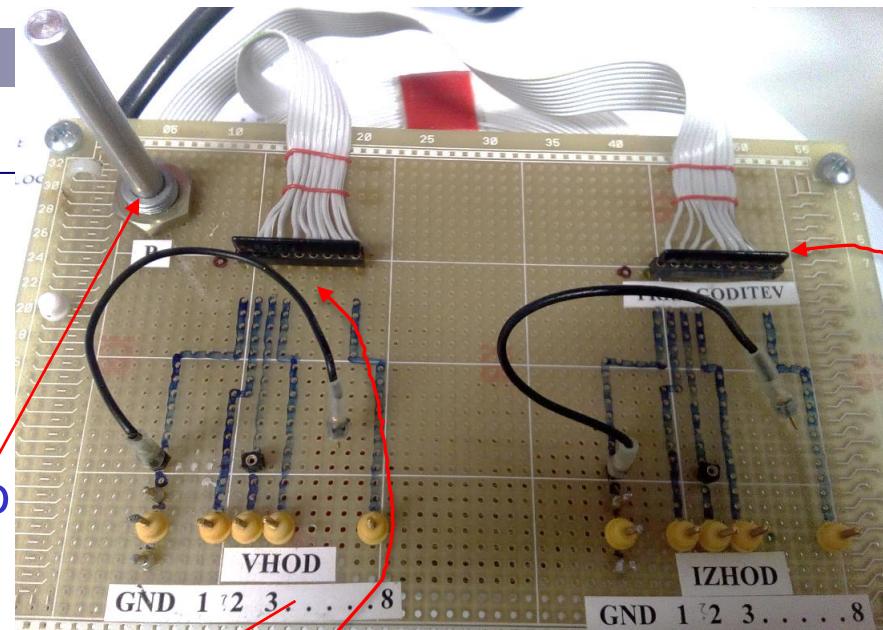- Funkcijski generator priključite na vodnik 1, vodnik 0 pa uporabite kot skupni povratni vodnik GND in nastavite primerno obliko signala $u_v(t)$.



PLOŠČATI KABELLINIJA 0-1:

- (a) • ČAS POTOVANJA - τ
- (b) • KARAKT. UPORNOŠT - R_0



} - LIN. 0-2 \leftarrow GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:

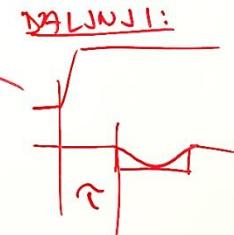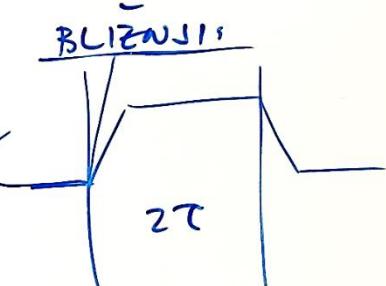- (c) $K_B = ? \leftarrow$ • BLIŽNJI PRESLUH
- DALJNJI PRESLUH
- OMEJEVANJE PRESLUHOV:

MERITVE:

- CASORNI POTEK
 - VPLIV ODBOSEV:
 - BREZ
 - (d) { • ODBOS NA ISTI STRANI
• ODBOS NA OBEM STRANEH
- ZAKLJUČEK 0-1 Z UPOROZ!
(DESNA STRAN)



- (f) { • OZEMLJITEV LINIJE 0-2
- (g) • DALJŠANJE t_m, t_d

POROČILO:

Izhodna upornost funkcjskega generatorja je $R_{IZH}=50\Omega$, zakasnitev ploščatega kabla $\delta=4,53\text{ns}/\text{m}$

- Izmerite čas potovanja po ploščatem kablu.
- Izmerite in izračunajte karakteristično upornost ploščatega kabla in izberite primerno zaključitev za linije 2 do 8, da ne bo odbojev (podobno kot v LV 2-2, linijo 2 ozemljite).
 - *Kaj se zgodi, če linije 2 ne ozemljite?*
- Izmerite napetostne nivoje bližnjega presluha $u_{pb}(0,t)$ na vhodih v linije 2,3 in 8 in daljnega presluha $u_{pd}(l,t)$ na izhodih linij 2,3 in 8.
- Opazujte vpliv zaključitev na linijah 2 do 8 na amplitudo in potek bližnjega in daljnega presluha (brez odboja, odboj na isti in še na obeh straneh).
- Podajte postopek in izračun bližnje preslušne konstante K_B .

Bližnji presluh (NEXT)

$$u_p(0,t) = K_B \cdot [u_v(t) - u_v(t - 2 \cdot \tau)]$$

PLOŠČATI KABELLINIJA 0-1:

(a)

• ČAS POTOVANJA - τ

(b)

• KARAKT. UPORNOŠT - R_0 } - LIN. 0-2 \leftarrow GNDLINIJE 0-2, 0-3, 0-8:(c) $K_B = ? \leftarrow$

• BLIŽNJI PRESLUH

• DALJNJI PRESLUH

• OMEJEVANJE PRESLUHOV:


MERITVE:

1. CASORNI POTEK

2. VPLIV ODBOSEV:

3. BREZ

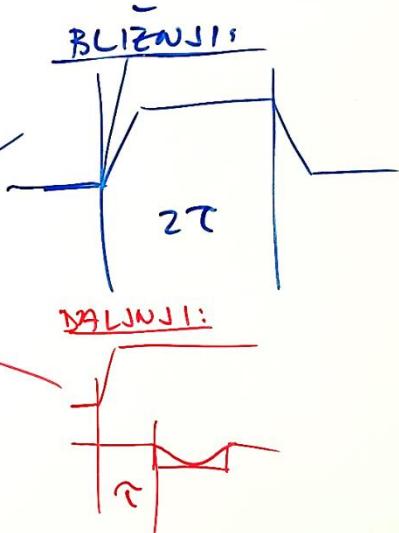(d) {
 - ODBOS NA ISTI STRANI
 - ODBOS NA OBEM STRANEH
 → ZAKLJUČEK 0-1 z UPOROZ!
 (DESNA STRAN)



(f)

{ • OZEMLJITEV LINIJE 0-2

(g) { • DALJŠANJE t_m, t_d POROČILO:


Merjenje presluha na ploščatem kablu 1

- Izmerite čas potovanja po ploščatem kablu $\approx 62\text{ns}$



Merjenje presluha na ploščatem kablu 1

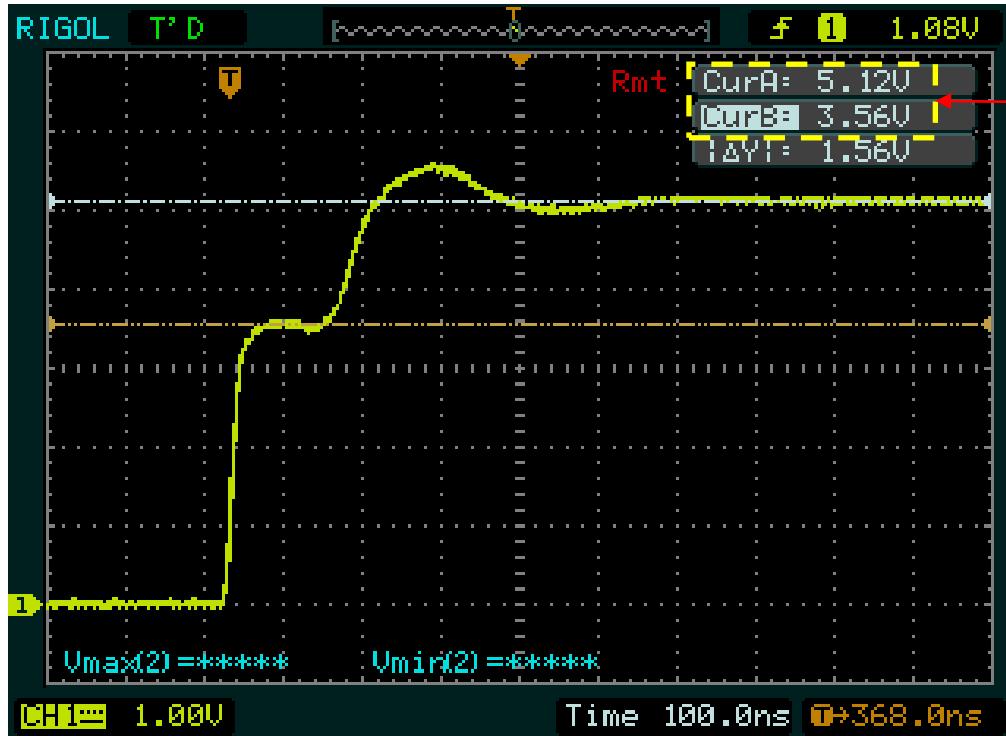■ Določite karakteristično upornost ploščatega kabla – GND na #2 !



KABEL #1

$$\begin{aligned} &\rightarrow U_1 * 50 / (U_2 - U_1) \\ &\rightarrow 3.56 * 50 / (5.12 - 3.56) \\ \text{ans} &= 114.10256 \end{aligned}$$

Preverim tudi z modrim potenciometrom (109ohm)

Letvice pa so 100 ohm – dobim konsistentne slike

characteristic impedance ribbon

Simple, flat 0.05" IDC ribbon is generally around 95Ω to 110Ω. Some can go as high as 210Ω. I have seen jacketed cables down to 62Ω

The manufacturers' datasheets will tell you, if you are using surplus cable it might be hard to identify though.

Z naslova <<http://www.edaboard.com/thread41343.html>>

PLOŠČATI KABEL

LINIJA 0-1:

- (a) ČAS POTOVANJA - τ
- (b) KARAKT. UPORNOŠT - R_0

} LIN. 0-2 \leftarrow GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:

(d) $K_B = ? \leftarrow$ • BLIŽNJI PRESLUH

• DALJNJI PRESLUH

• OMEJEVANJE PRESLUHOV


MERITVE:

1. CASORNI POTEK:


• VPLIV ODBOSEV:

• BREZ

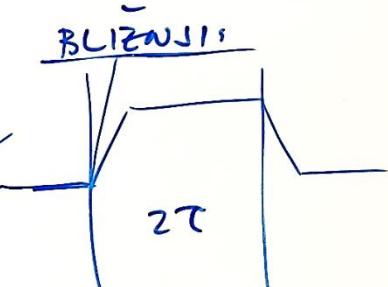(d) { • ODBOS NA ISTI STRANI
• ODBOS NA OBEM STRANEH
→ ZAKLJUČEK 0-1 Z UPOROZ!
(DESNA STRAN)



DALJNJI:

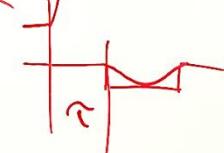


- (f) { • OZEMLJITEV LINIJE 0-2
- (g) • DALJŠANJE t_m, t_d

POROČILO:

REŠ: Merjenje presluha na ploščatem kablu : Bližnji presluh

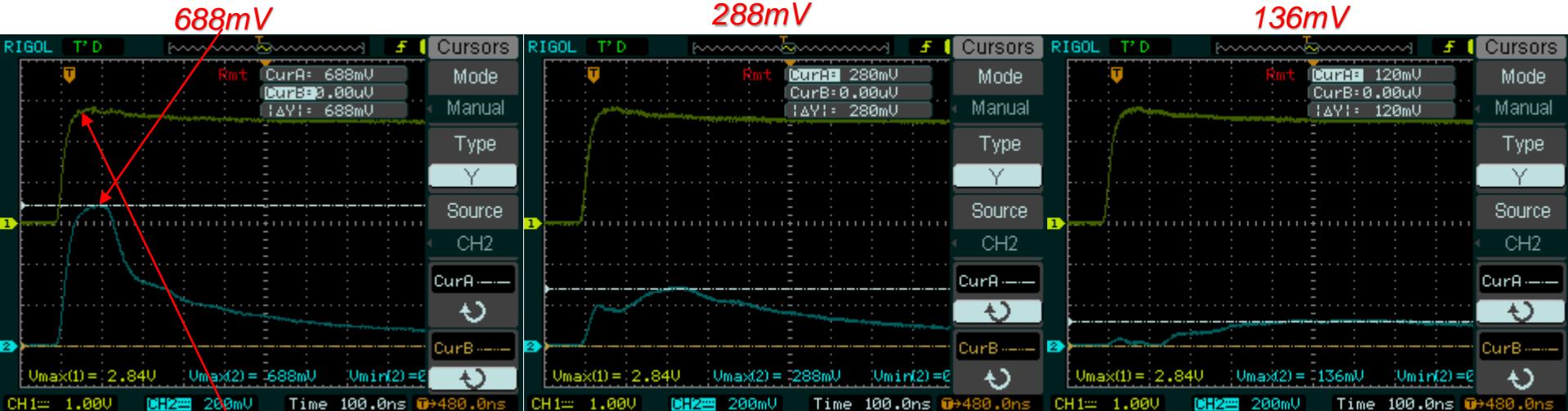- Izmerite napetostne nivoje bližnjega presluha $u_{pb}(0,t)$ na vhodih v linije 2, 3 in 8



- Primer izračuna K_b (vstavljeni zaključitve)

KABEL #N

$$\rightarrow K_b = 0.688 / 2.86$$


$K_b =$

$$0.240559$$


Komentar: 1.slika – vzamem max (2.86V) namesto Vstac (2.54V) za izračun

Bližnji presluh (NEXT)
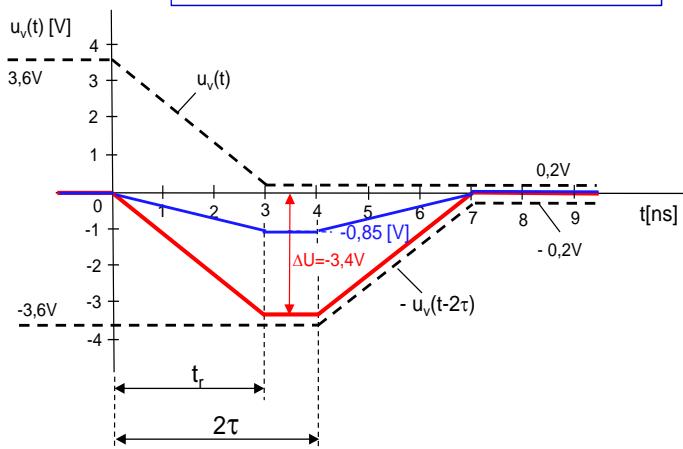
$$u_p(0,t) = K_B \cdot [u_v(t) - u_v(t - 2 \cdot \tau)]$$



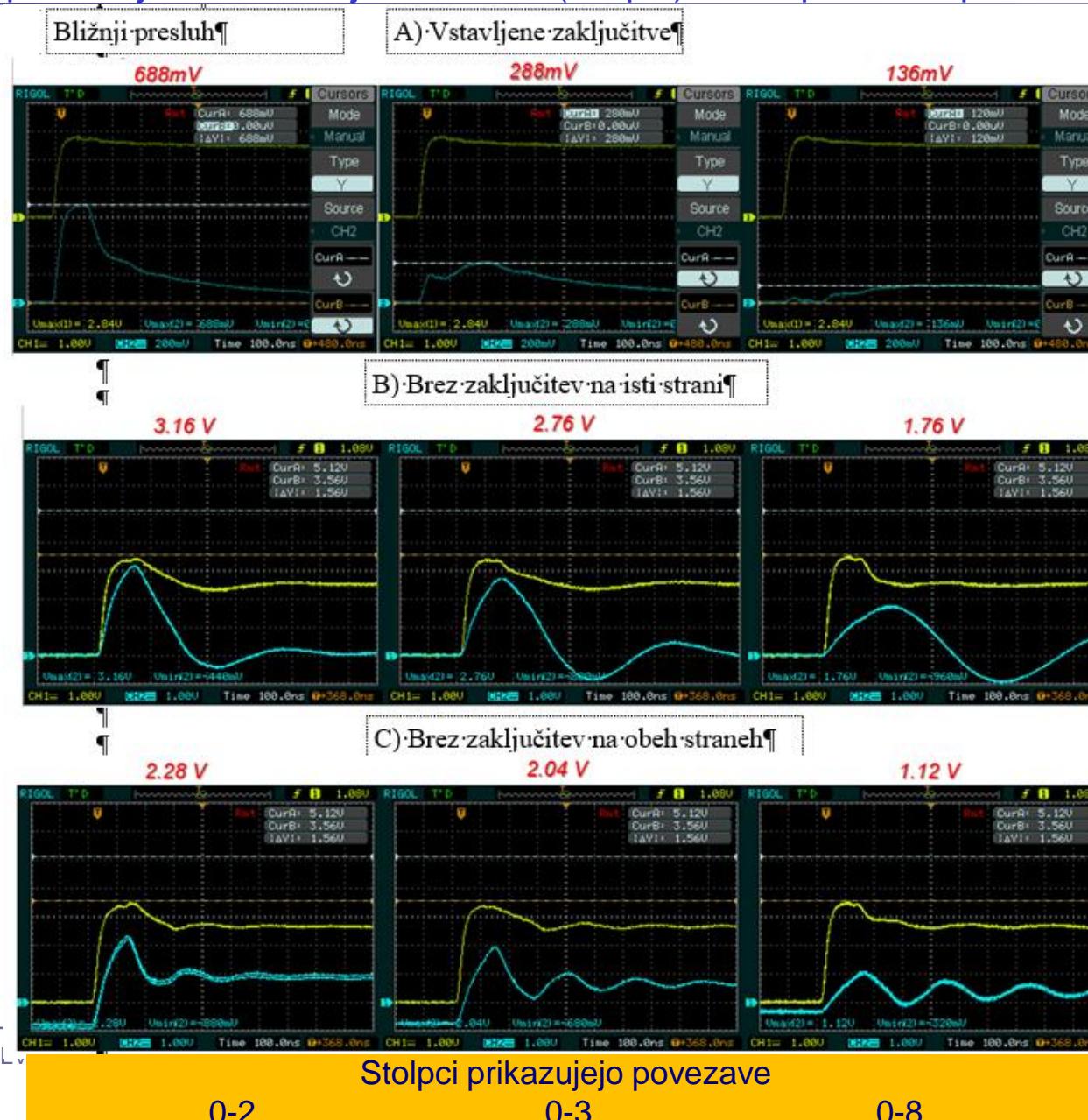Vpliv zaključitev na linijah 2, 3 in 8 (stolpci) na amplitudo in potek bližnjega presluha



PLOŠČATI KABEL

LINIJA 0-1:

- (a) ČAS POTOVANJA - τ
- (b) KARAKT. UPORNOŠT - R_0

} LIN. 0-2 \leftarrow GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:

- (d) $K_B = ? \leftarrow$ • BLIŽNJI PRESLUH

• DALJNJI PRESLUH

• OMEJEVANJE PRESLUHOV:

MERITVE:


1. CASORNI POTEK:

• VPLIV ODBOSEV:


• BREZ

- (c)
- (d)
 - ODBOS NA ISTI STRANI
 - ODBOS NA OBEM STRANAH

ZAKLJUČEK 0-1 Z UPOROZ!
(DESNA STRAN)

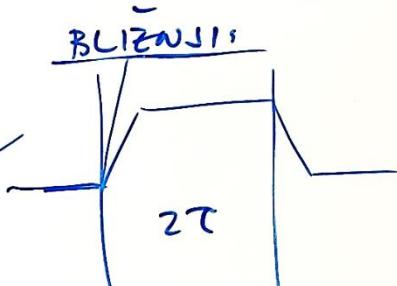

DALJNJI:

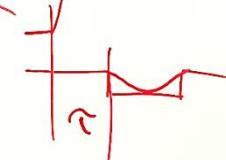

- (f) { • OZEMLJITEV LINIJE 0-2
- (g) • DALJŠANJE t_m, t_d

POROČILO:


REŠ: Merjenje presluha na ploščatem kablu : Daljnji presluh

Izmerite napetostne nivoje daljnega presluha $u_{pd}(l,t)$ na izhodih linij 2,3 in 8.

-360mV

-320mV

-120mV



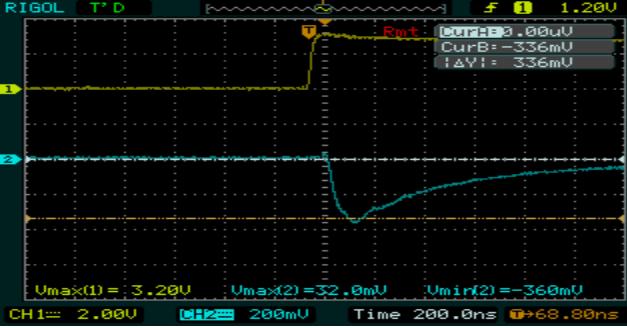


Brez zaključitve na daljni strani (spodaj) in obeh straneh (čisto spodaj)

-1.88 V

< -2V



-1.4 V

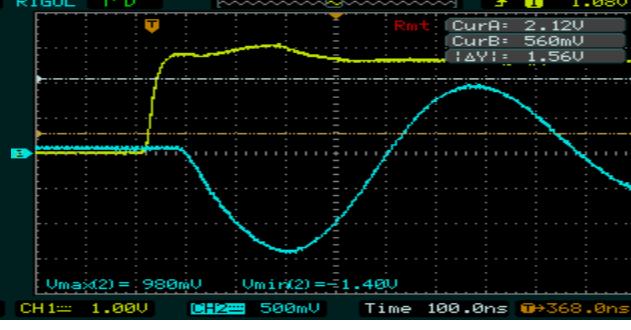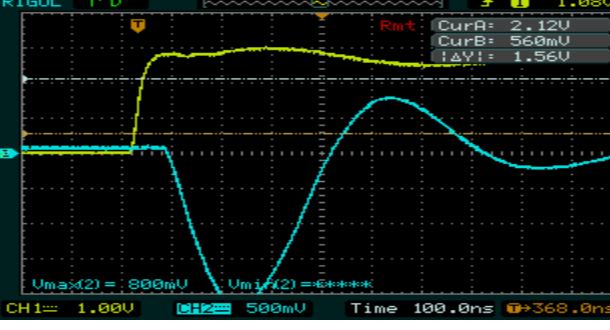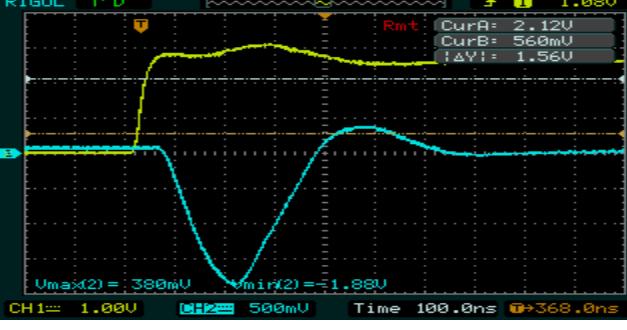

1.06 V

1.04 V

0.66 V

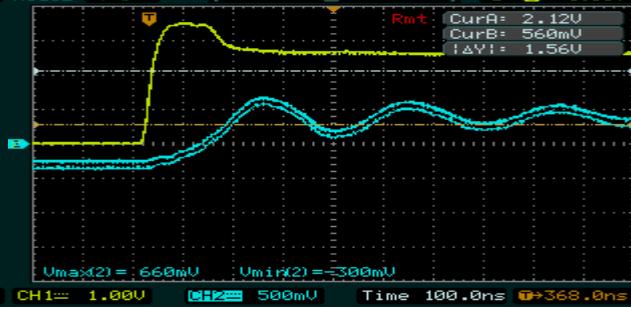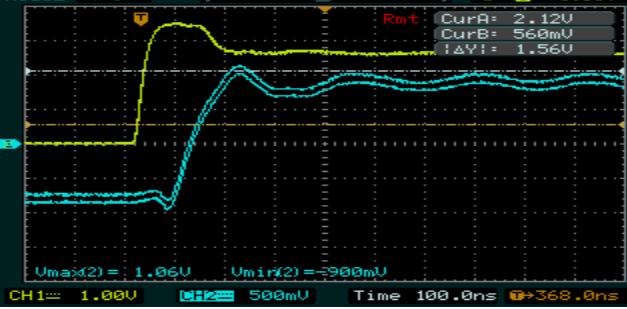

Omejevanje presluha

■ Presluh lahko zmanjšamo z več različnimi ukrepi:

- Z večanjem razmerja t_r / τ (čas vzpona signala / čas potovanja signala po liniji)
- Z manjšanjem spremembe napetosti ΔU pri spremembi stanja ($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$)
- Z manjšanjem preslušnih konstant K_B in K_F :
 - Večplastna tiskana vezja
 - Večje število povratnih (ozemljitvenih) vodnikov
 - Prepleteni vodniki (parica)
 - Oklopljena parica
 - Koaksialni kabel
 - Simetrični (diferencialni) prenos
 - Optični vodniki
- Upoštevanje občutljivosti na presluh pri različnih vrstah signalov

PLOŠČATI KABEL

LINIJA 0-1:

- (a) ČAS POTOVANJA - τ
- (b) KARAKT. UPORNOŠT - R_0

} LIN. 0-2 \leftarrow GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:


- (c) $K_B = ? \leftarrow$ • BLIŽNJI PRESLUH

- DALJNJI PRESLUH

• OMEJEVANJE PRESLUHOV:

MERITVE:

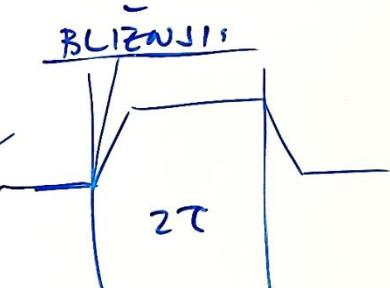- CASORNI POTEK
- VPLIV ODBOSEV:
- BREZ
- (d) { - ODBOS NA ISTI STRANI
- ODBOS NA OBEM STRANAH
→ ZAKLJUČEK 0-1 Z UPOROZ!
(DESNA STRAN)



(f)


- OZEMLJITEV LINIJE 0-2

- (g) • DALJŠANJE t_m, t_d

POROČILO:

Manjšanje preslušnih konstant K_B in K_F

Večplastna tiskana vezja

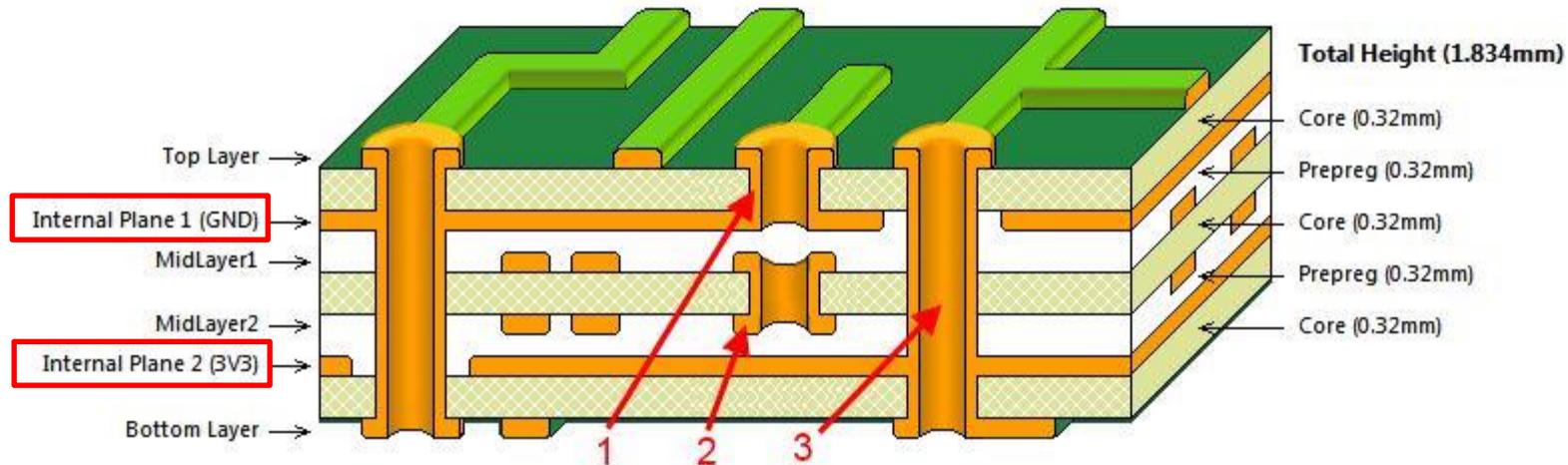

Vmesna plast z ozemljitvenimi in napajalnimi povezavami zmanjšuje medsebojni vpliv povezav v plasti 1 in zgornji plasti ter povezav v plasti 2 in spodnji plasti.

Omejevanje presluha na ploščatem kablu

- Opazujte **vpliv ozemljitve na liniji 2** (na enem ali obeh koncih) na amplitudo bližnjega in daljnega presluha na liniji 3.
- Na funkcionskem generatorju **spreminjajte čas vzpona t_r in čas padca signala t_f** in opazujte vpliv na presluh (bližnji in daljnji).
 - Pri kateri vrednosti t_r oziroma t_f se presluh začne manjšati ?
 - Kako se to vidi na osciloskopu ?


REŠ: Merjenje presluha na ploščatem kablu

Omejevanje presluha na ploščatem kablu - ozemljitev


- Opazujte vpliv ozemljitve na liniji 2 (na enem ali obeh koncih) na amplitudo bližnjega in daljnega presluha na liniji 0-3.

brez
ozemljitve

312 mV

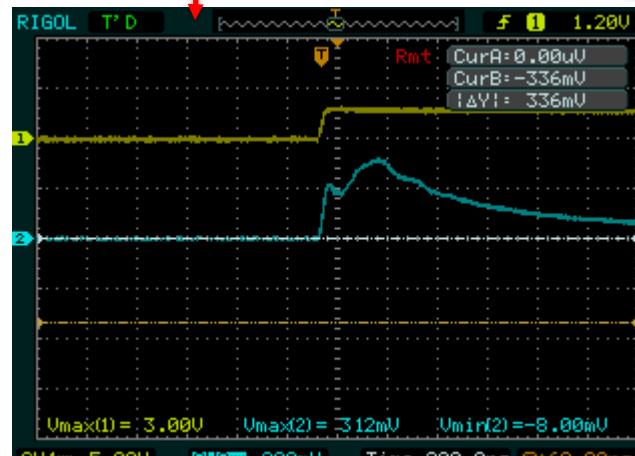


-368mV

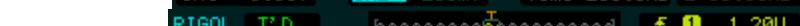


ozemljitev
2 - GND

32 mV

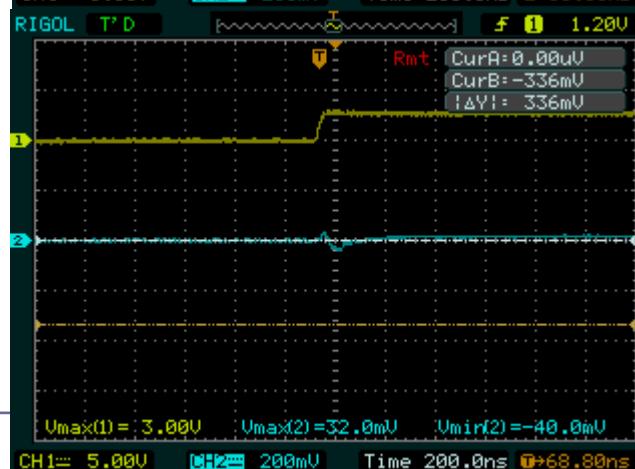

136mV

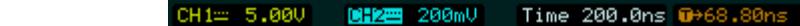

Bližnji presluh

Daljnji presluh

PLOŠČATI KABELLINIJA 0-1:

- (a) ČAS POTOVANJA - τ
- (b) KARAKT. UPORNOŠT - R_0

} LIN. 0-2 \leftarrow GND

LINIJE 0-2, 0-3, 0-8:


- (d) $K_B = ? \leftarrow$ • BLIŽNJI PRESLUH

• DALJNJI PRESLUH


• OMEJEVANJE PRESLUHOV:

MERITVE:

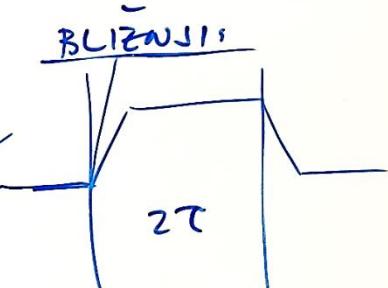- CASORNI POTEK
 - VPLIV ODBOSEV:
 - BREZ
 - ODBOS NA ISTI STRANI
 - ODBOS NA OBEM STRANEH
- zaključek 0-1 z upozorj. (desna stran)



DALJNJI:

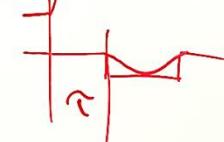

(f)

{ • ZEMLJITVR LINIJE 0-2


(g) • DALJŠANJE t_m, t_d


POROČILO:

REŠ: Merjenje presluha na ploščatem kablu

Omejevanje presluha na ploščatem kablu – čas vzpona

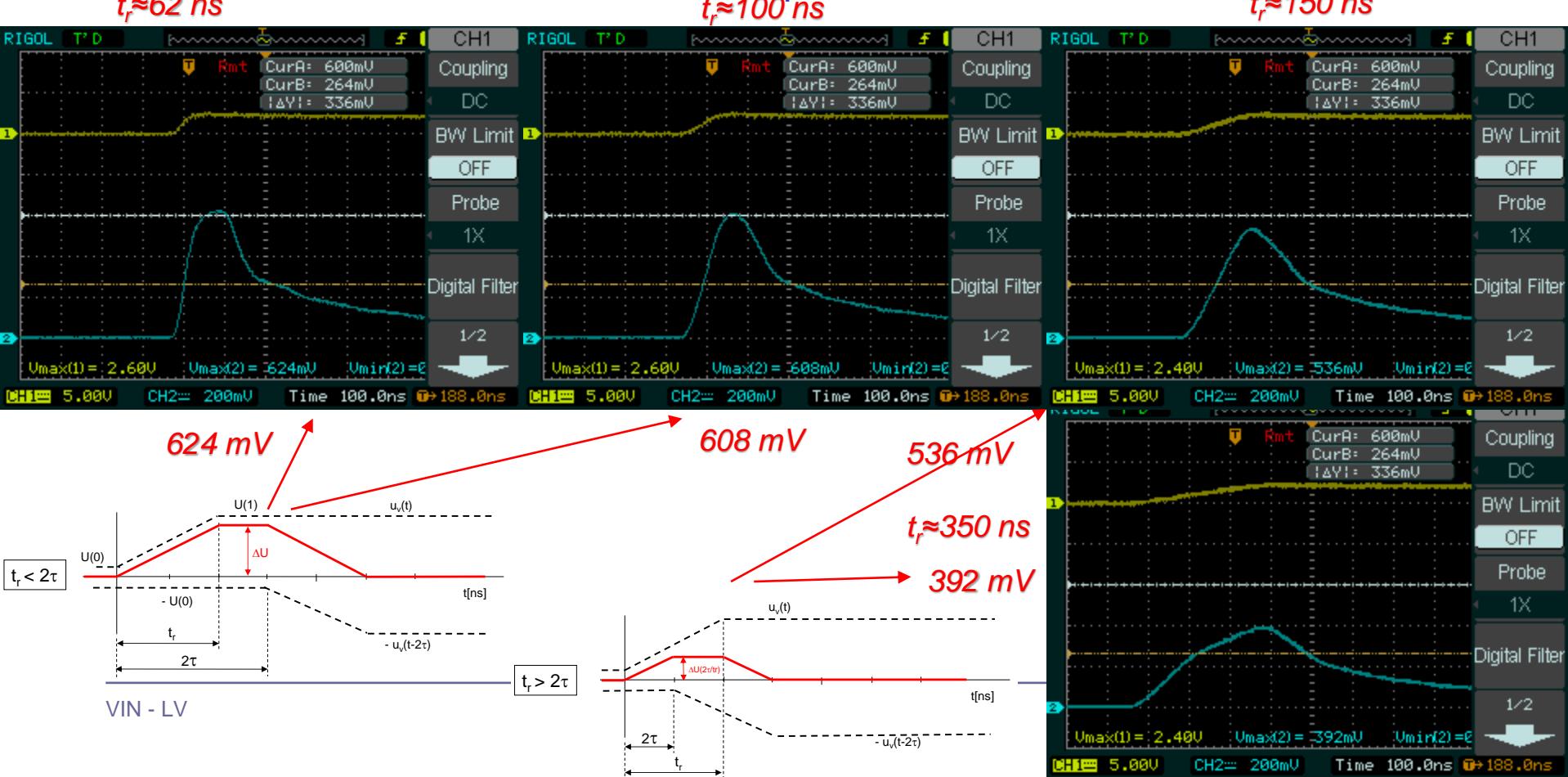- Na funkcijskem generatorju spreminjajte čas vzpona t_r in čas padca signala t_f in opazujte vpliv na presluh.
- Pri kateri vrednosti t_r oziroma t_f se presluh začne manjšati?
- Kako se to vidi na osciloskopu?




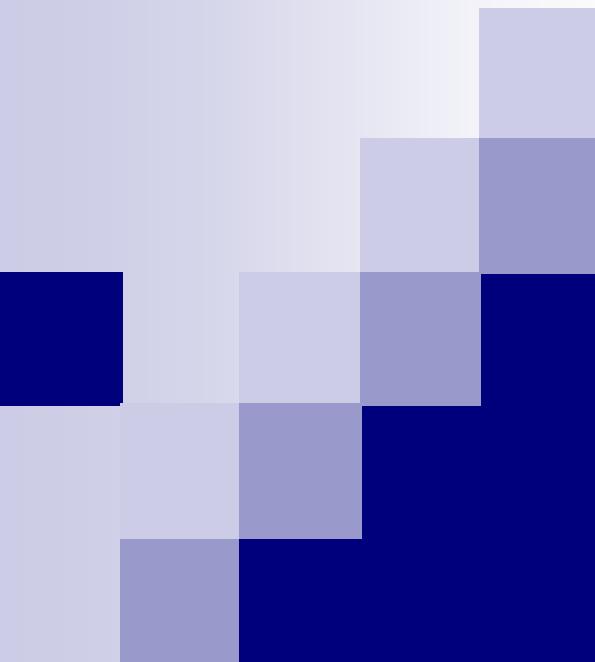

Vhodno izhodne naprave

Laboratorijska vaja 10 - LV 3
10.2: Presluh – meritve na UTP kablu

LV3-D: Merjenje presluha na UTP kablu

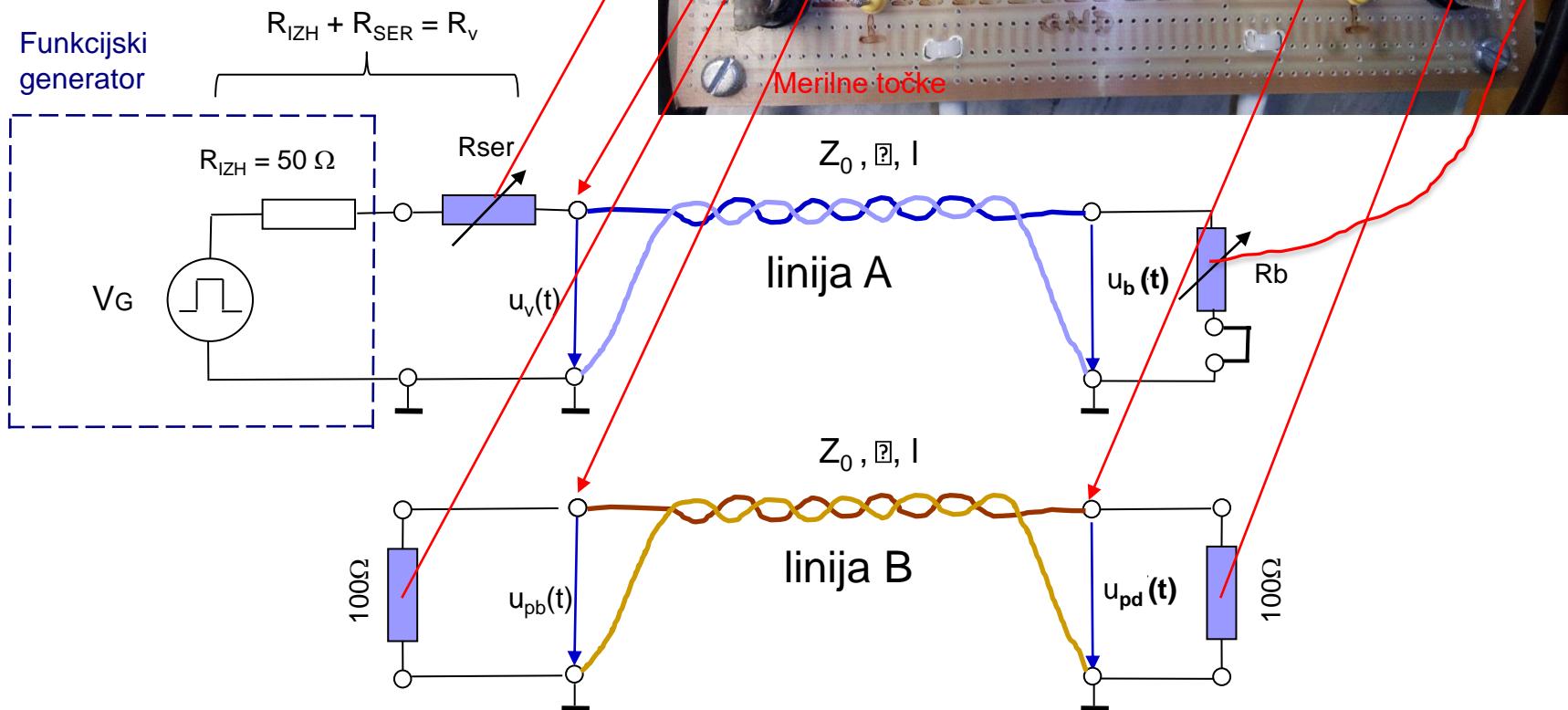

LV3-1: Merjenje presluha na sosednjih paricah UTP kabla

- Uporabite kabel UTP Cat5e, $R_0=100\Omega$, $\delta= 4,8\text{ns/m}$ ($6,7\text{ns/m}$)
- Na prvo parico (linija A) priključite funkcijski generator in nastavite primerno obliko signala $u_v(t)$.
 - Nastavite za funkcijski generator RIGOL
 - Square: ampl.=5V, offset=2.5V, frekv.=100kHz
- Vhod in izhod linije A prilagodite karakteristični upornosti R_0 z nastavitevijo potenciometrov tako, da ne bo odbojev (ponovitev iz LV1,2).
- Izmerite in določite :
 - čas potovanja signala po liniji
 - karakteristično upornost linije (R_0)

UTP:


LINIJA A:

- (a) • ČAS POTOVANJA - τ ?
- OBOJESTRANSKA ZAKLJ. LINIJE A
- (b) • KARAKTERISTIČNA UPOROŠT - R_0 ?

LINIJA B:

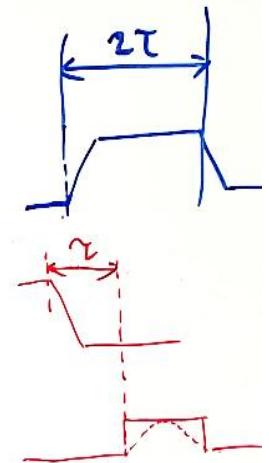- (2) $K_B = ? \leftarrow$
 - BLIŽUJI PRESLUH
 - DALJUJI PRESLUH


- MERITVE:
- (d) • ČASOVNI POTEK
 - VPLIV ODBOJEV:
 - (c) • BREZ
 - ODBOJ NA ISTI STRANI
 - ODBOJ NA OBREDI STROGNEH
 - ONEJEVANJE PRESLUMA S λ (e)



POROČILO


LV3-1: Merjenje presluha na sosednjih paricah UTP kabla

- Vhod in izhod linije A prilagodite prilagodite karakteristični upornosti R_0 z nastavivijo potenciometrov tako, da ne bo odbojev (ponovitev iz LV1,2).
- Izmerite čas potovanja signala po liniji

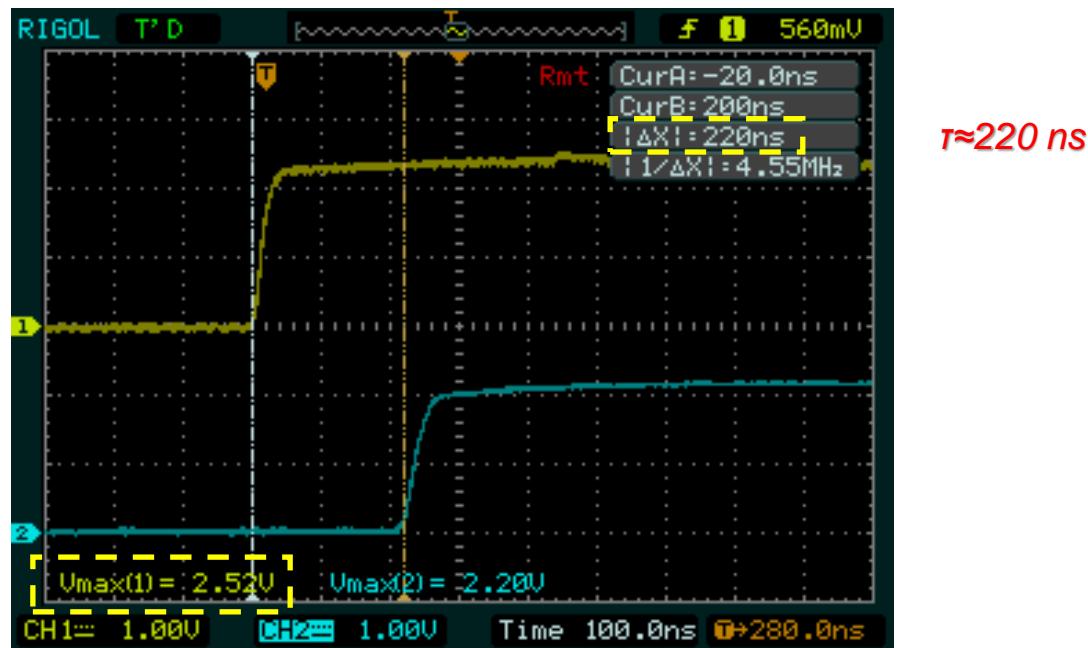

LV3-1: Merjenje presluha na sosednjih paricah UTP kabla

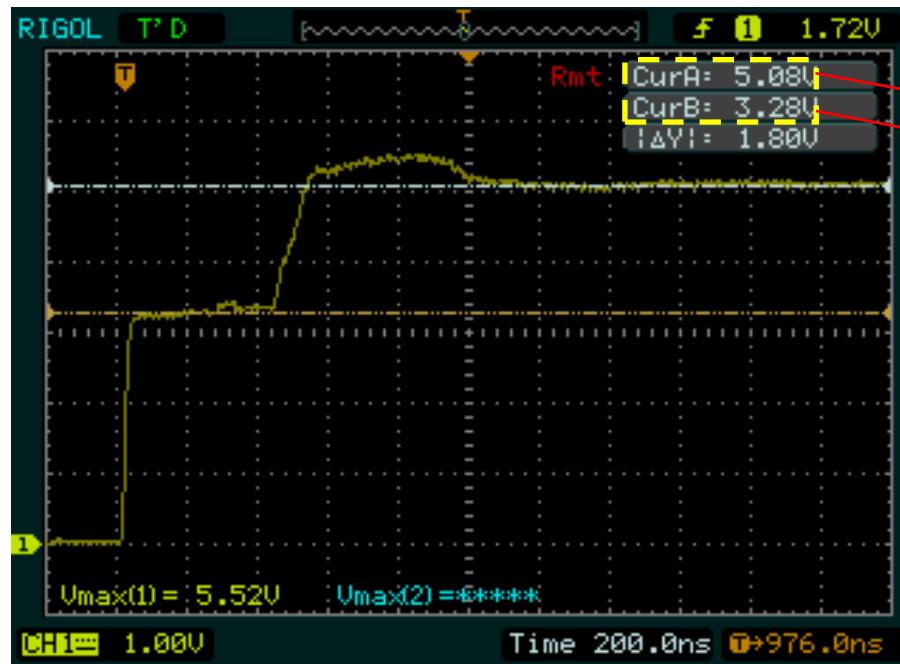
- Določite karakteristično upornost UTP kabla



$$\rightarrow 3.28 \times 50 / (5.08 - 3.28)$$

ans =

91.111111

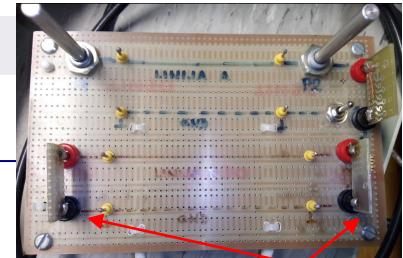

- Sosednja parica (linija B) je na vhodu in izhodu zaključena s $100 \Omega = R_0$, tako da se presluh ne odbije (upora sta odstranjiva).
- Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje
 - bližnjega presluha $u_p(0,t) = u_{pb}(t)$ na vhodu linije in
 - daljnega presluha $u_p(l,t) = u_{pd}(t)$ na izhodu linije,
 - če ni odbojev
 - če je odboj na istem koncu (umik zaključitve na isti strani)
 - če je na obeh koncih odboj (umik zaključitev na obeh straneh)
- Izmerite čas trajanja preslušnih signalov in ga primerjajte s časom potovanja signala po liniji.
- Podajte postopek in izračun bližnje preslušne konstante K_B
- Preskusite omejevanje presluha s spreminjanjem razmerja t/τ .

UTP:

LINIJA A:

- (a) • ČAS POTOVANJA - τ ?
- OBOJESTRANSKA ZAKLJ. LINIJE A
- (b) • KARAKTERISTIČNA UPORAVOST - R_0 ?

LINIJA B:

- (2) $K_B = ?$ ← • BLIŽUJI PRESLUH
- DALJUJI PRESLUH

MERITVE:

(d)

- ČASOVNI POTEK

→ DALJUJI

• VPLIV ODBOJEV: (c)

- BREZ
- ODBOJ NA ISTI STRANI
- ODBOJ NA OBHEH STRANEH

• ONEJEVANJE PRESLUMA S λ (e)

POROČILO

Merjenje presluha na UTP kablu – primer:


■ Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje

- bližnjega presluha $u_p(0,t) = u_{pb}(t)$ na vhodu linije in
ni odbojev **248 mV**
- brez zaklj. bližja stran **520 mV**
- brez zaklj. obe **336 mV**


$$\rightarrow Kb = 0.272 / 2.72$$

$$Kb =$$

$$0.1$$

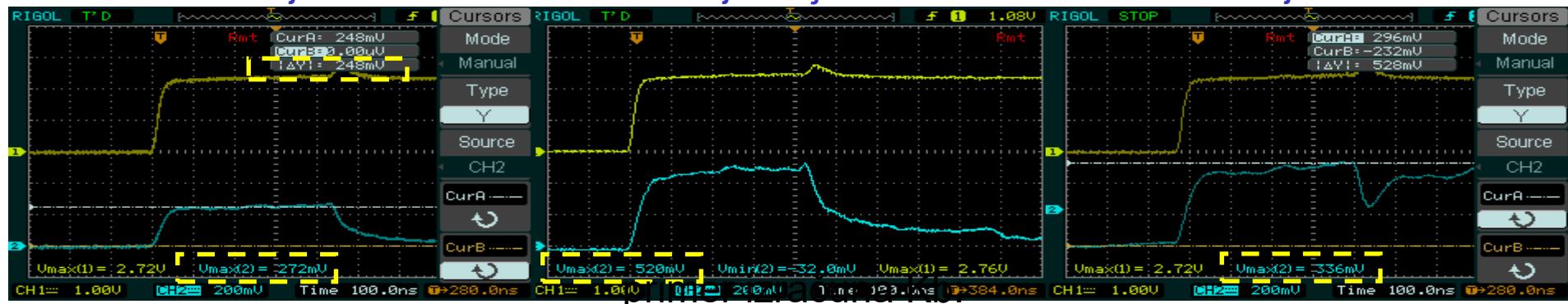

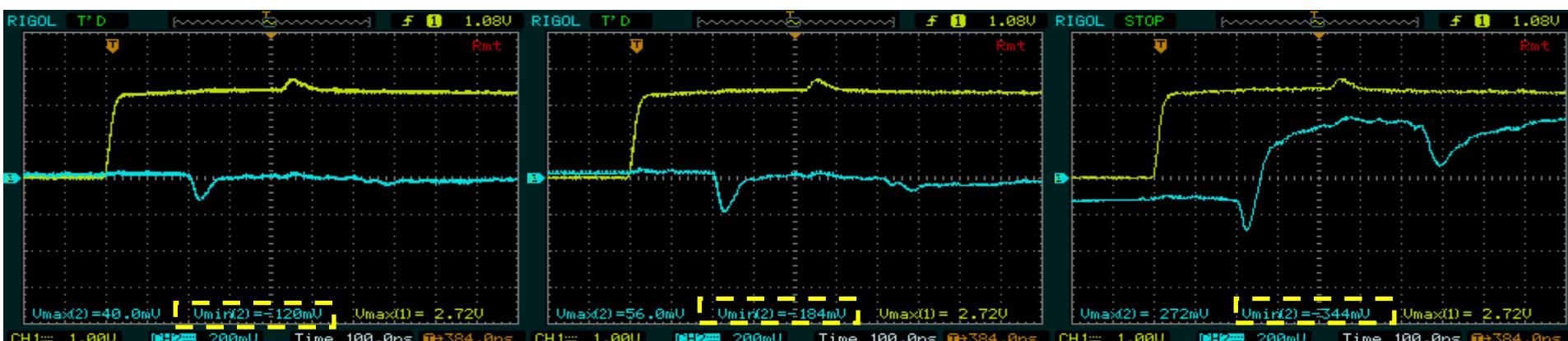- daljnega presluha $u_p(l,t) = u_{pd}(t)$ na izhodu linije,
ni odbojev **-120 mV**
- brez zaklj. daljna stran **-184 mV**
- brez zaklj. obe **-344 mV**



UTP:


LINIJA A:

- ① **a** . ČAS POTOVANJA - τ ?
- . OBOJESTRANSKA ZAKLJ. LINIJE A
-
- ② **b** . KARAKTERISTIČNA UPORAVOST - R_0 ?

LINIJA B:

- ② $K_B = ? \leftarrow$ • BLIŽUJI PRESLUH
- DALJUJI PRESLUH


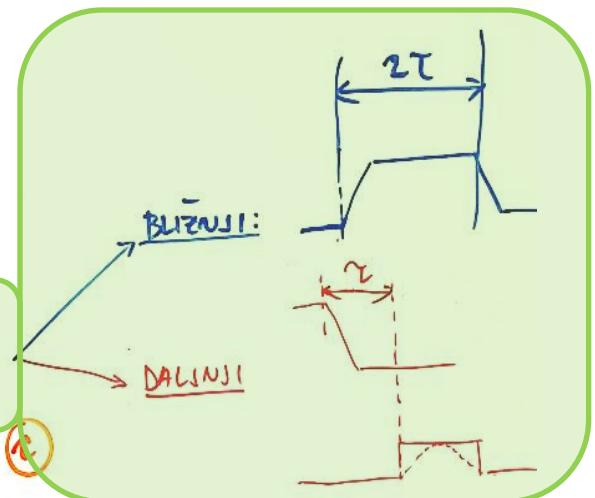
- MERITVE:
- ČASOVNI POTEK **d**
 - VPLIV ODBOJEV: **a**
 - BREZ
 - ODBOJ NA ISTI STRANI
 - ODBOJ NA OBREDI STROGNEH
 - ONEJEVANJE PRESLUMA S λ **e**



POROČILO

REŠ: Merjenje presluha na UTP kablu 1

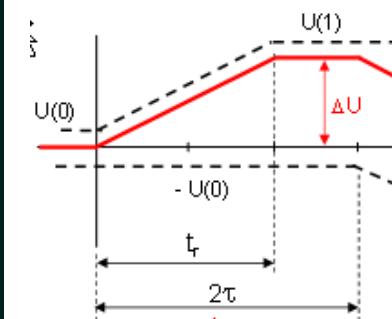
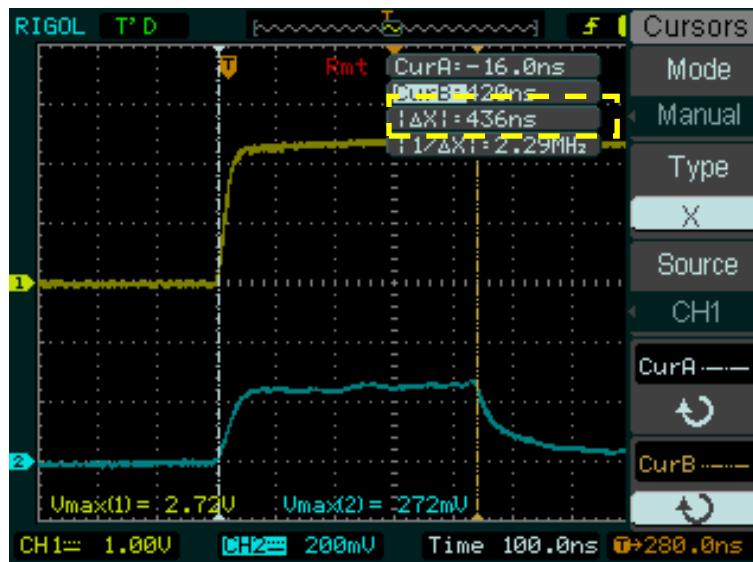
- Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje
 - bližnjega presluha $u_p(0,t) = u_{pb}(t)$ na vhodu linije in
- Izmerite čas trajanja preslušnih signalov – bližnji $2\tau \approx 436 \text{ ns}$



- Bližnji presluh
 - trajanje do konca vrhnjega dela „trapeza“ = 2τ

REŠ: Merjenje presluha na UTP kablu

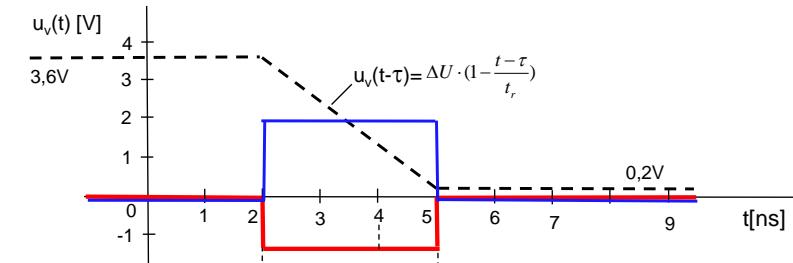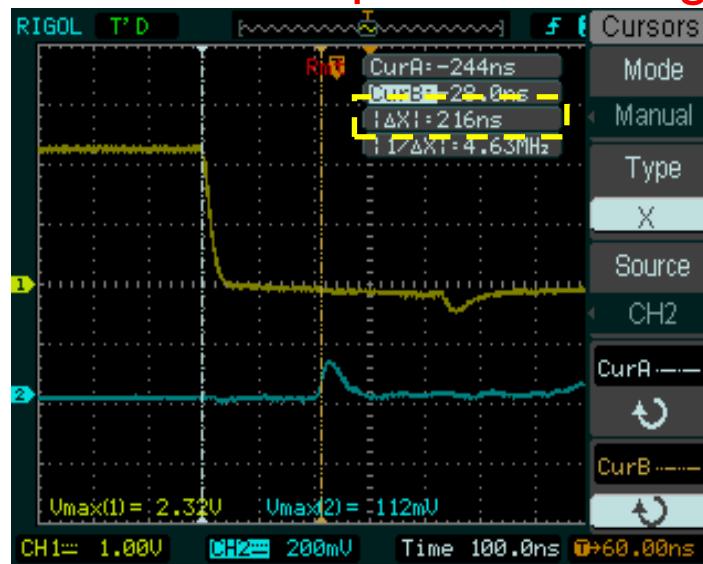- Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje
 - daljnega presluha $u_p(l,t) = u_{pd}(t)$ na izhodu linije,
- Izmerite zakasnitev preslušnih signalov – daljni $\tau \approx 216 \text{ ns}$



- Daljni presluh
 - Zakasnitev daljnega presluha = 1τ

2.8 Omejevanje presluha

■ Presluh lahko zmanjšamo z več različnimi ukrepi:

- Z večanjem razmerja t_r / τ (čas vzpona signala / čas potovanja signala po liniji)
- Z manjšanjem spremembe napetosti ΔU pri spremembi stanja ($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$)
- Z manjšanjem preslušnih konstant K_B in K_F :
 - Večplastna tiskana vezja
 - Večje število povratnih (ozemljitvenih) vodnikov
 - Prepleteni vodniki (parica)
 - Oklopljena parica
 - Koaksialni kabel
 - Simetrični (diferencialni) prenos
 - Optični vodniki
- Upoštevanje občutljivosti na presluh pri različnih vrstah signalov

UTP:

LINIJA A:


- ① **a** . ČAS POTOVANJA - τ ?
• OBOJESTRANSKA ZAKLJ. LINIJE A
- ② **b** . KARAKTERISTIČNA UPORAVOST - R_0 ?

LINIJA B:

- ② $K_B = ? \leftarrow$ • BLIŽUJI PRESLUH
f
- DALJUJI PRESLUH

- MERITVE:
- ČASOVNI POTEK **d**
 - VPLIV ODBOJEV: **c**
 - BREZ
 - ODBOJ NA ISTI STRANI
 - ODBOJ NA OBREDI STROGNEH


• ONEJEVANJE PRESLUMA S λ **e**

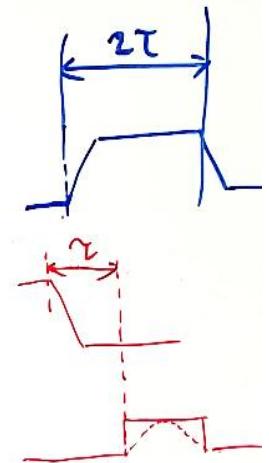

POROČILO

Merjenje presluha na UTP kablu: BLIŽNJI primer : Omejevanje presluha s spreminjanjem razmerja t_r/τ .




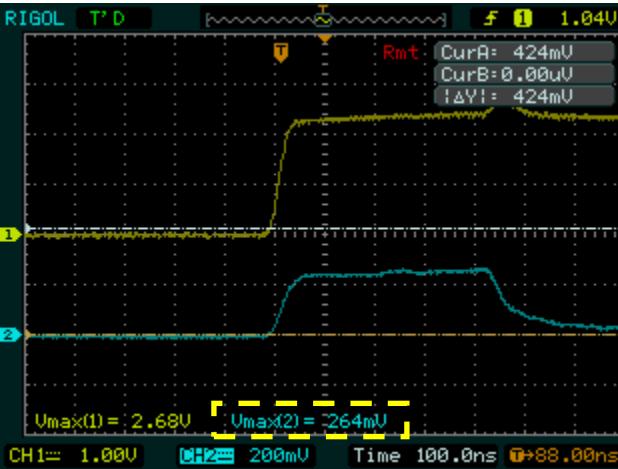
$t_r = 25\text{ns}$ $\tau = 220\text{ns}$. **264 mV**



$t_r = 500\text{ns}$ $\tau = 220\text{ns}$. **216 mV**



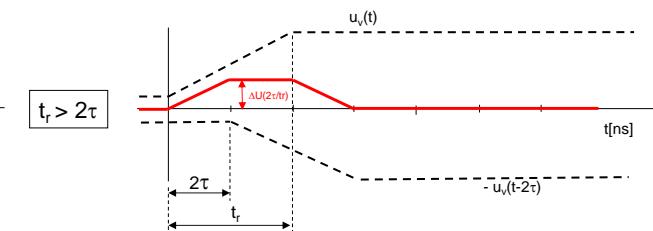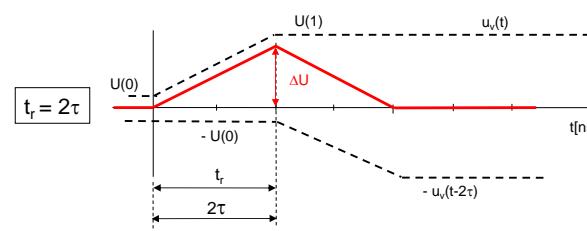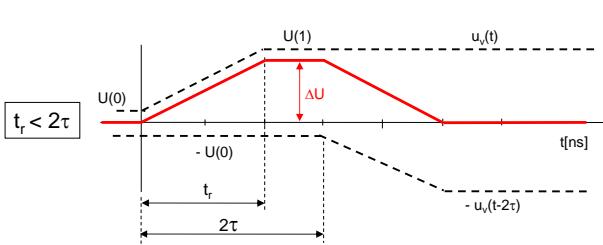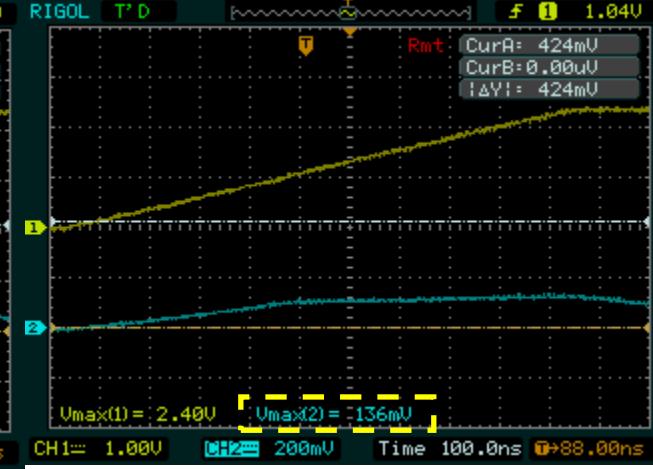$t_r = 800\text{ns}$ $\tau = 220\text{ns}$. **136 mV**




Nastavitev za funkcionalni generator RIGOL:

Pulse: ampl.=5V, offset=2.5V, frekv.=100kHz


Merjenje presluha na UTP kablu: DALJNI primer : Omejevanje presluha s spremenjanjem razmerja t_r/t .

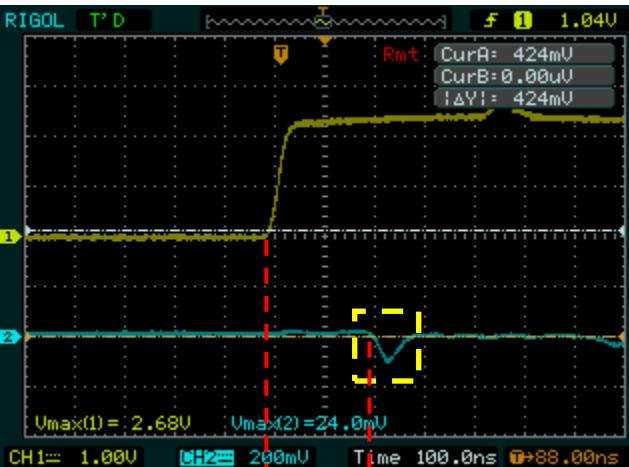$t_r = 25\text{ns}$ $\tau = 220\text{ns}$.



$\approx -100 \text{ mV}$

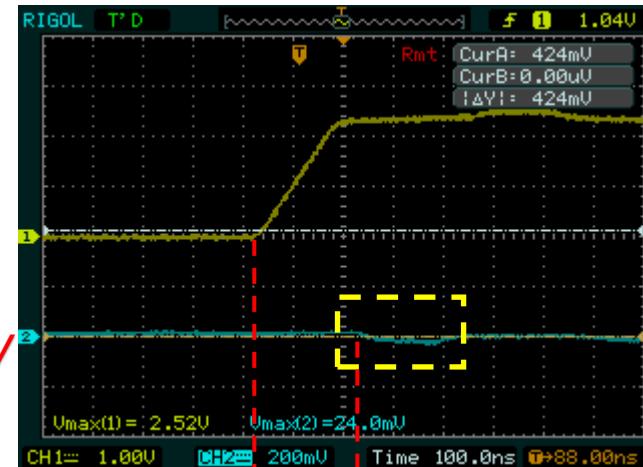$t_r = 175\text{ns}$ $\tau = 220\text{ns}$.



$\approx -40 \text{ mV}$

$\approx 220 \text{ ns}$

