



# Vhodno izhodne naprave

Laboratorijski vaji 8, 9 - LV1, LV2

Meritve dolžine, karakteristične impedance linije  
in različnih situacij z odboji

# Laboratorijski vaji 8, 9 - LV1, LV2

- 8.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 8.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )
- 8.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )
  
- 9.1: LV2-1 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )
- 9.2: LV2-2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev

## LV1,2 : Izzivi

- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla

# Laboratorijski vaji 7, 8 - LV1, LV2

## ■ MS Teams

LAB vaje Objave VIN LAB Še toliko: (2) +

VIN LAB  
Št. videoposnetkov: 6 | Št. spremljevalcev: 0

VIN Projekt STM32 CubeIDE\_O... 31:46

VIN\_LAB\_7\_1\_Meritev\_casa\_pot... 04:42

VIN\_LAB\_8\_1\_Meritev\_odbojev... 07:37

VIN\_LAB\_7\_0\_Uvod\_v\_prvi\_sklo... 01:56

VIN\_LAB\_7\_2\_Meritev\_karakter... 05:02

VIN\_LAB\_7\_3\_IZZIV\_Meritev\_ka... 00:45



# Vhodno izhodne naprave

Laboratorijska vaja 8 - LV1

Meritve dolžine, karakteristične impedance  
linije


# Laboratorijska vaja 8 - LV1

- 8.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 8.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )
- 8.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )

## LV1,2 : Izzivi

- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla

# Model linije

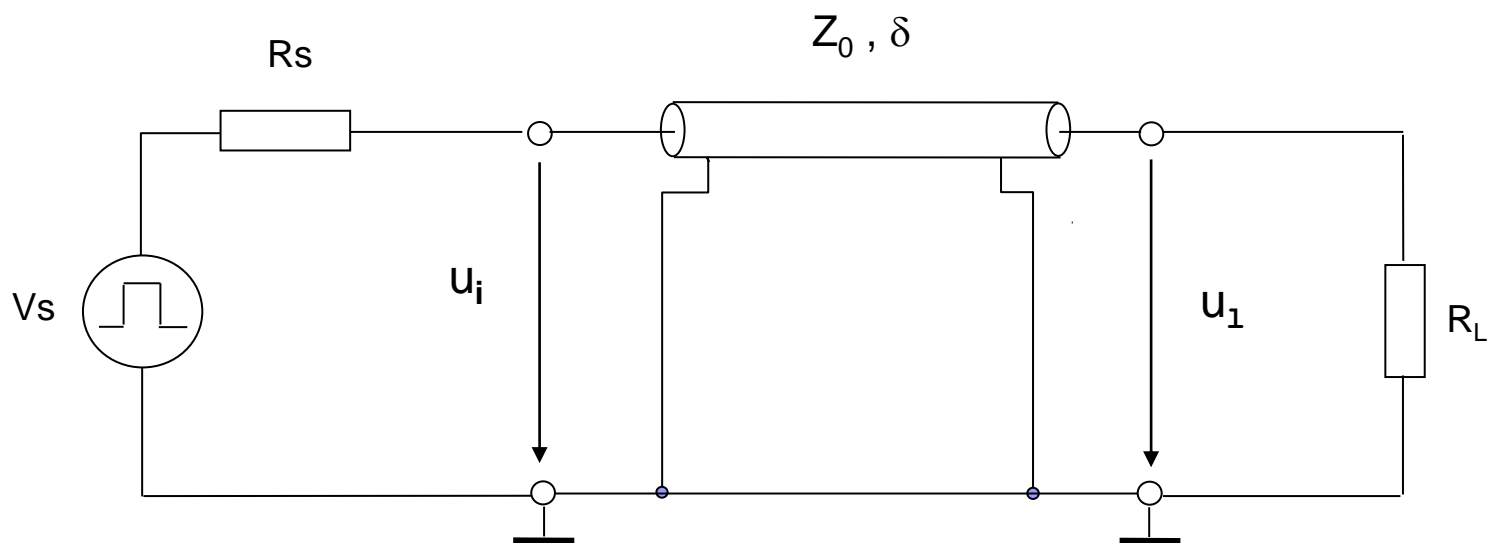

$V_s$  - Napetost izvora [V]

$R_s$  - Upornost izvora - izhodna upornost oddajnika [Ω]

$Z_0$  - Karakteristična impedanca linije [Ω]

$R_L$  - Upornost bremena - vhodna upornost sprejemnika [Ω]

$\delta$  - Zakasnitev signala na enoto dolžine [ns/m]

$u_i$  - Napetost na vohodu v linijo [V]

$u_1$  - Napetost na izhodu linije [V]

## 9.1: Uvod v meritve prenosnih linij





### Seznam uporabljenih instrumentov:


- funkcijski generatorji HP 33120A, RIGOL DG 3101A
- osciloskopi RIGOL DS 1102E

### Linije

- Koaksialni kabel
- UTP Cat5e

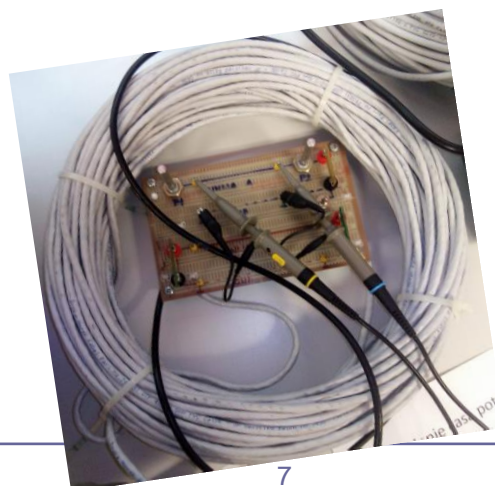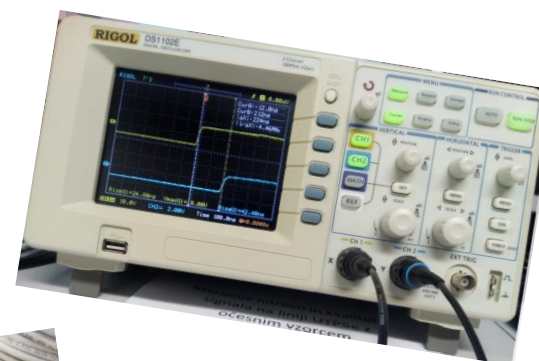


# Prednja stran osciloskopa - shema

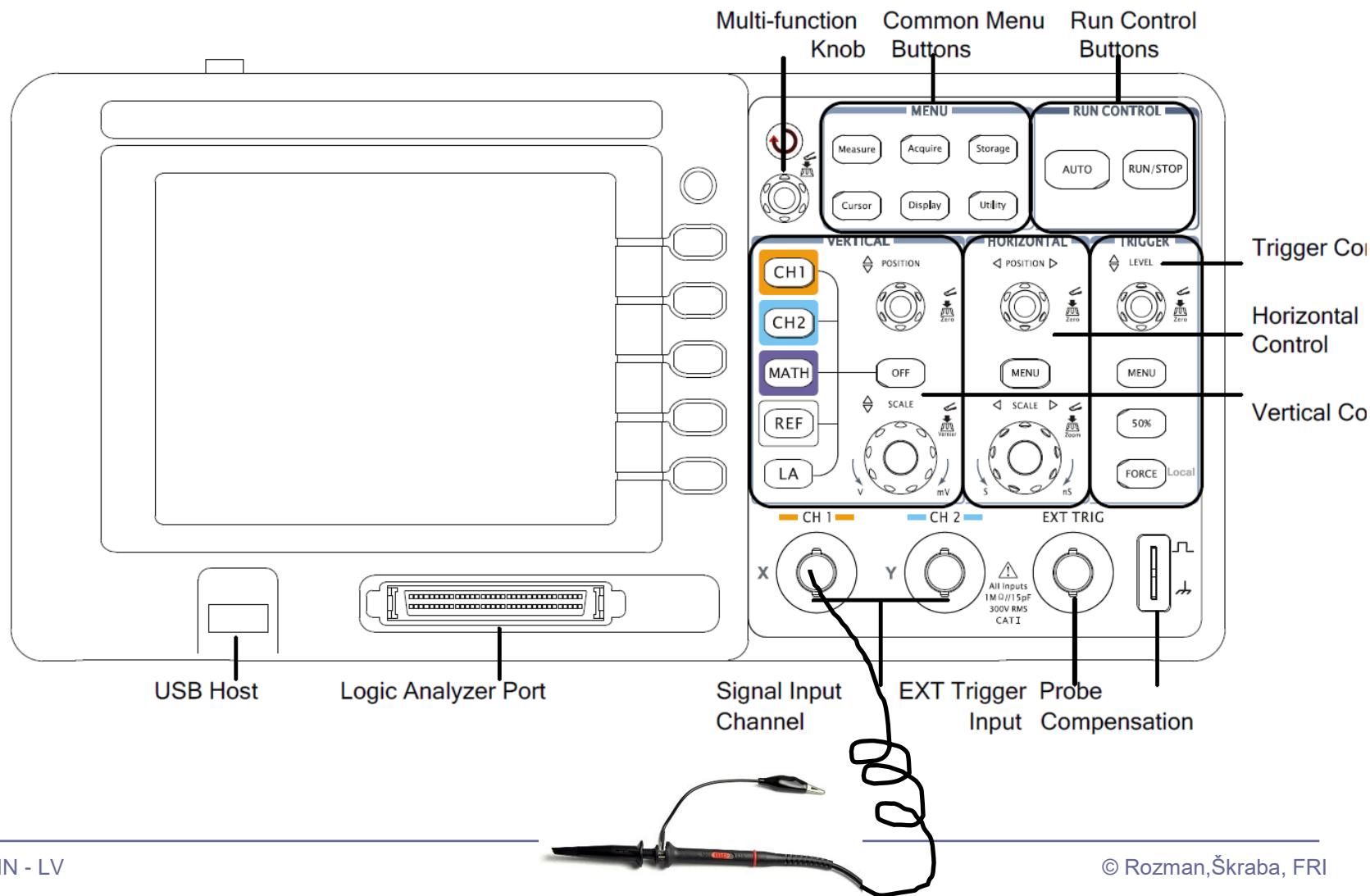




# Prednja stran osciloskopa - realna

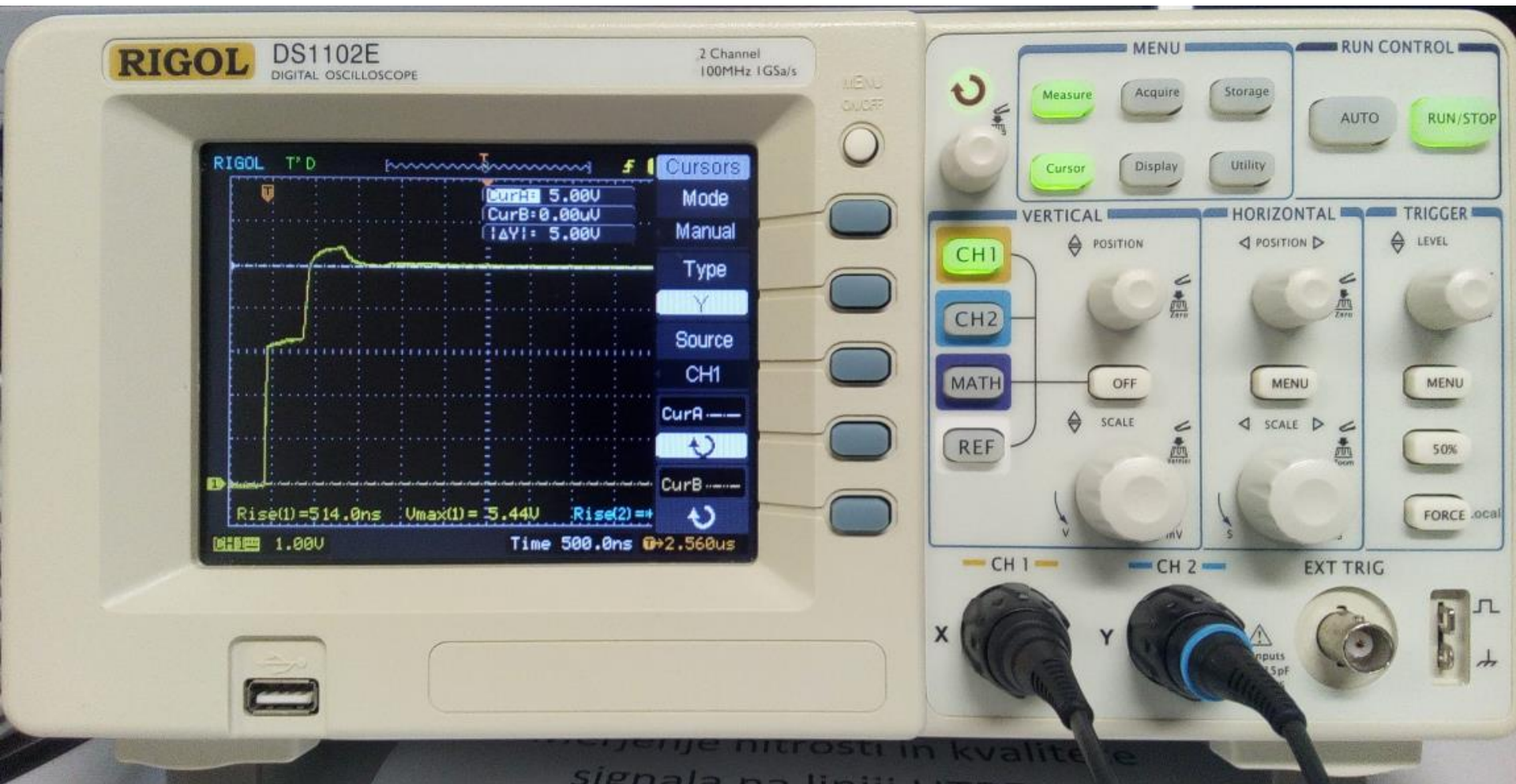

# Prednja stran osciloscopa - kontrole

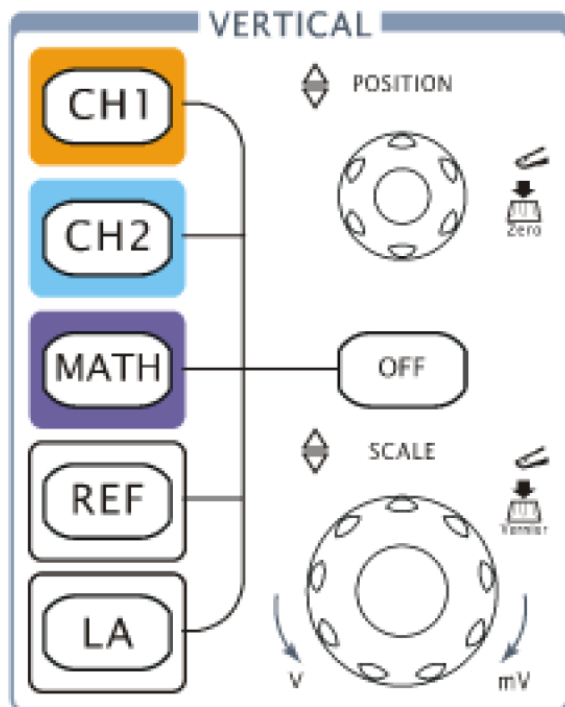
## Y-os (el. napetost)

- nastavitve merila [V/razdelek]
- pozicioniranje



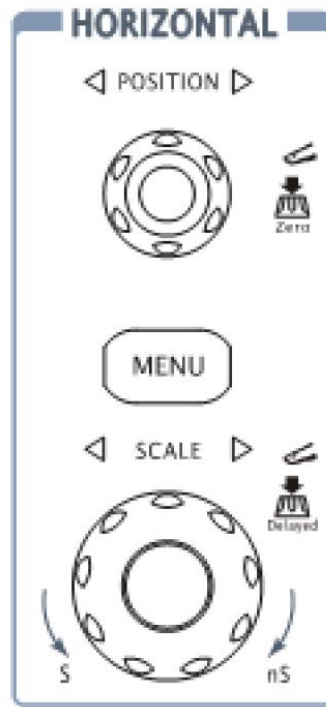
## X-os (čas)

- nastavitve merila [s/razdelek]
- pozicioniranje



## Prožilnik


- začetek dogodka
- običajno 50%

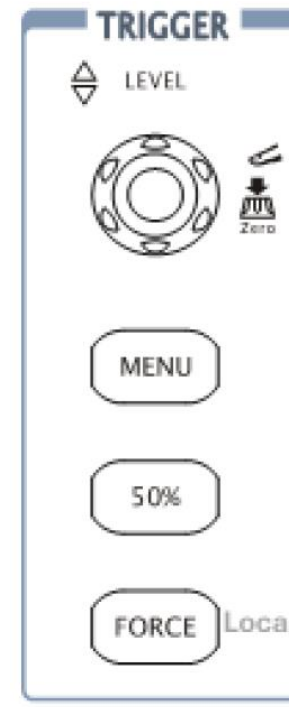


<https://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/1000/>  
<https://www.youtube.com/watch?v=TAQfIYAa2VM>

Spoznavanje merilne opreme...
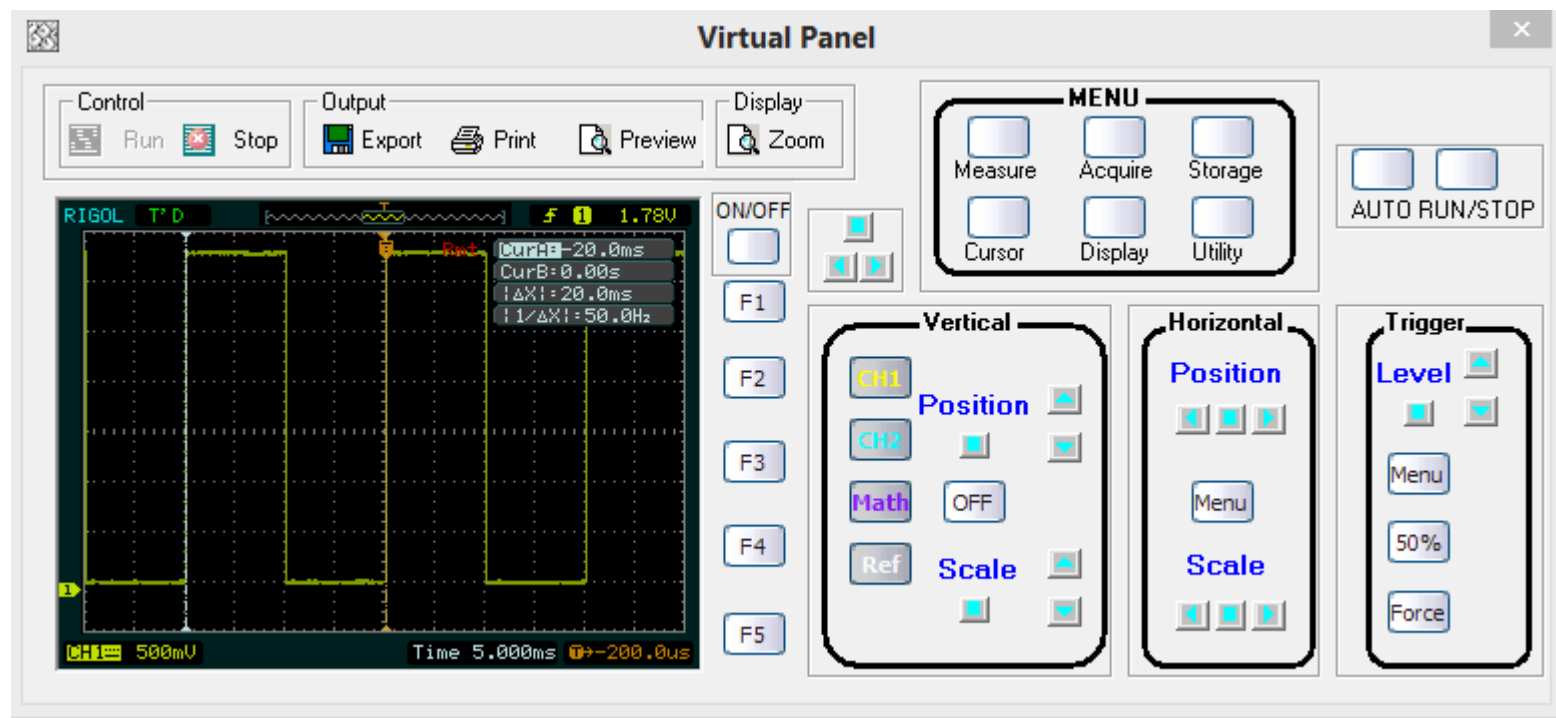
## PC aplikacija za osciloskop (USB povezava)



# Zaslon osciloskopa – meritev periode

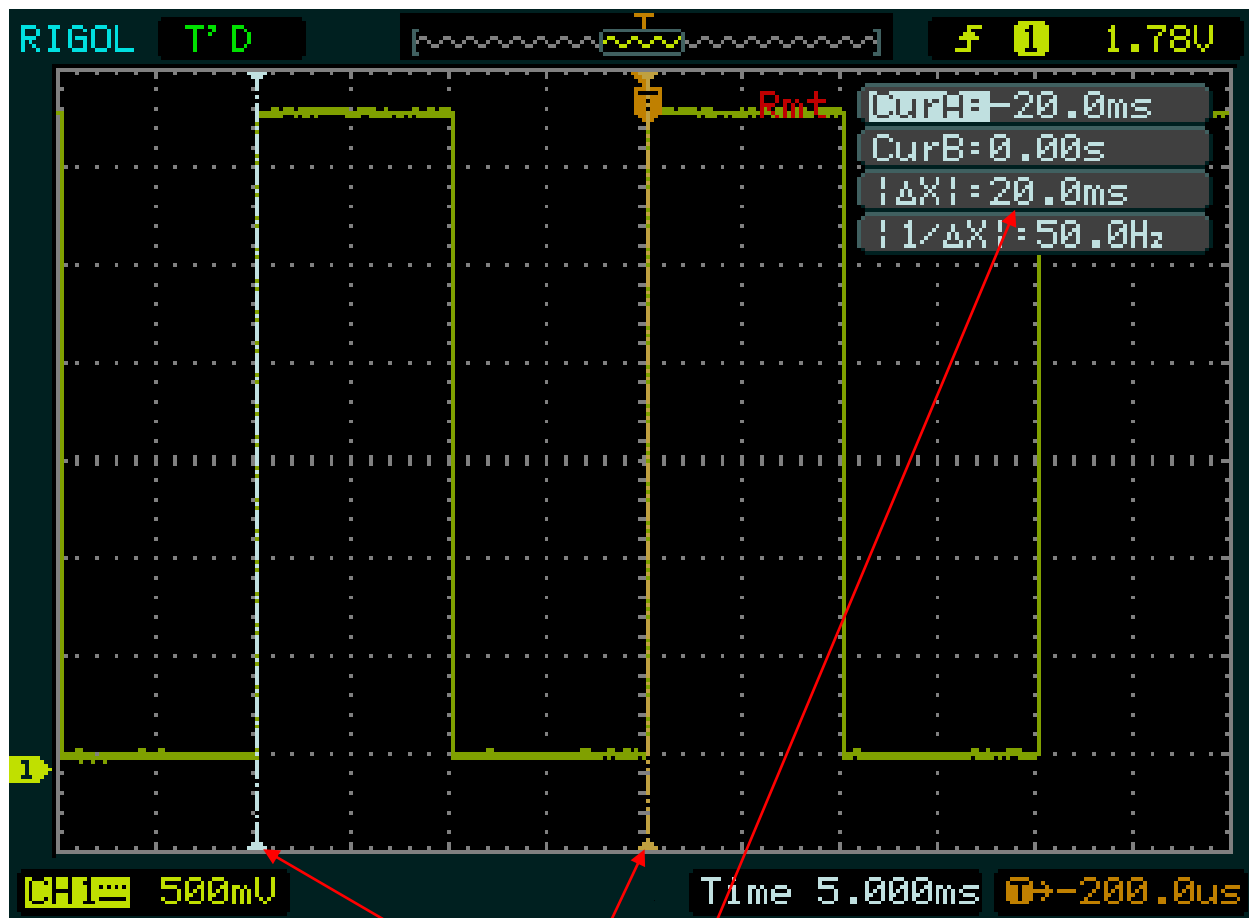


Programska nastavitve:

- Delay 10ms
- Perioda 20ms

Meritev periode signala:

- 20ms

# Zaslón osciloskopa – meritev amplitude

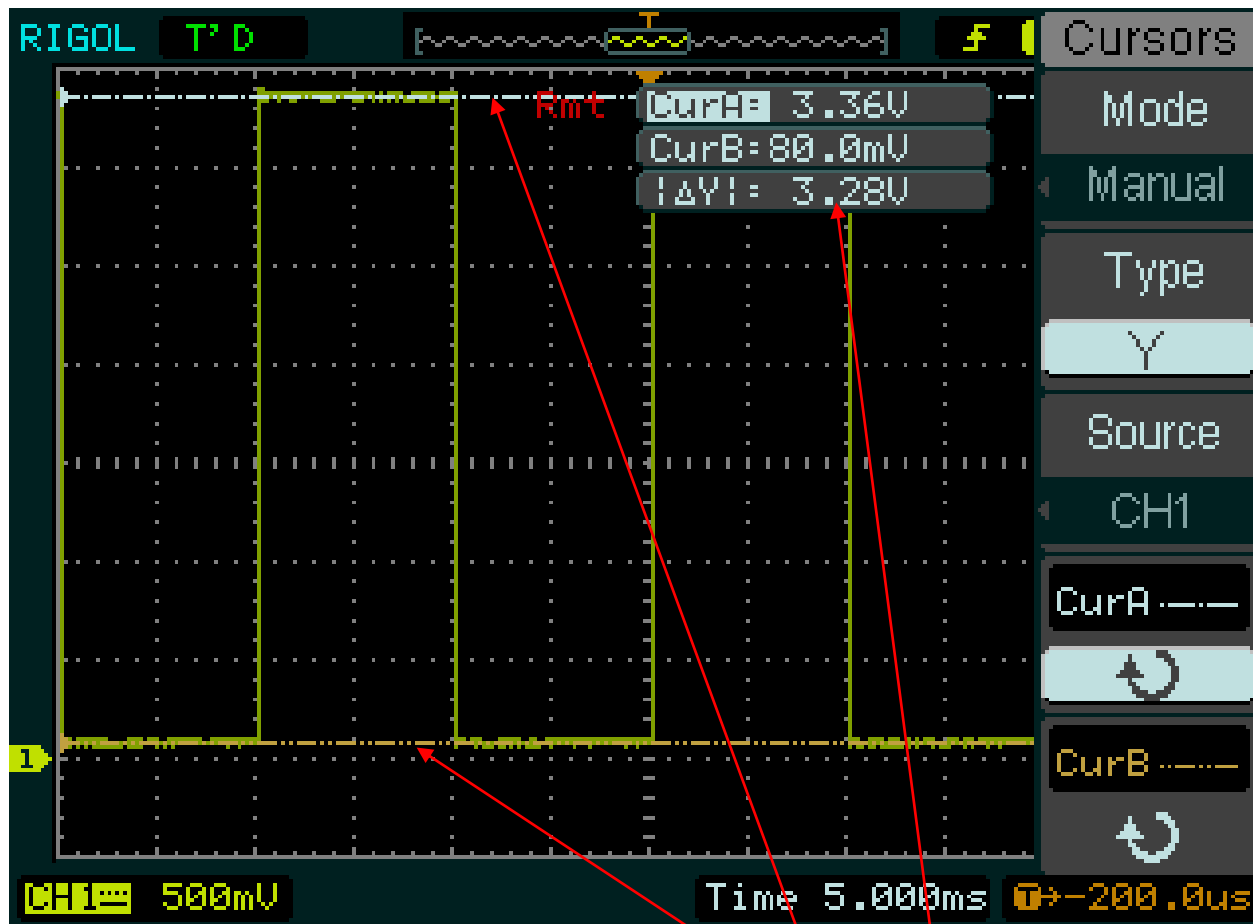



**Meritev amplitude signala:**

- **3.28V**


# Generator signalov



# Meritve prenosne linije

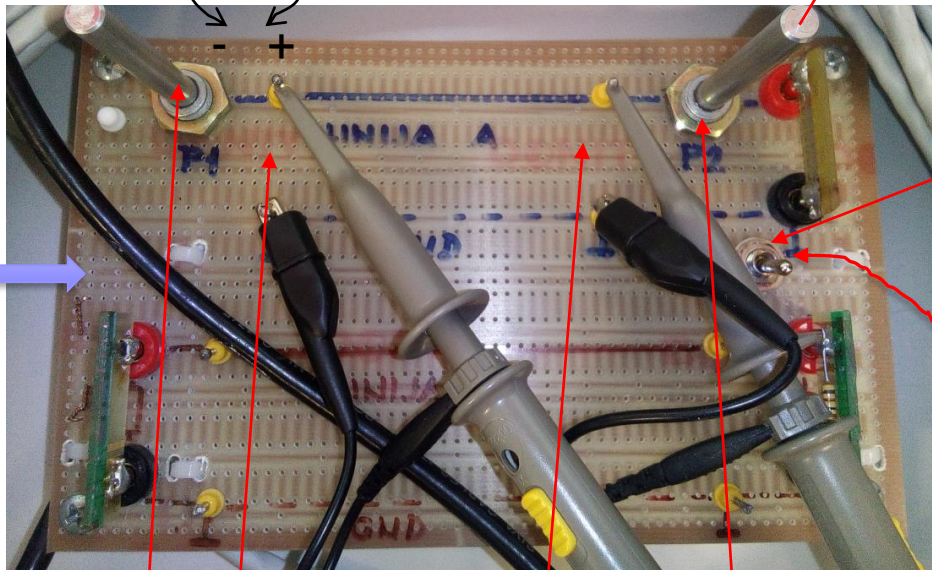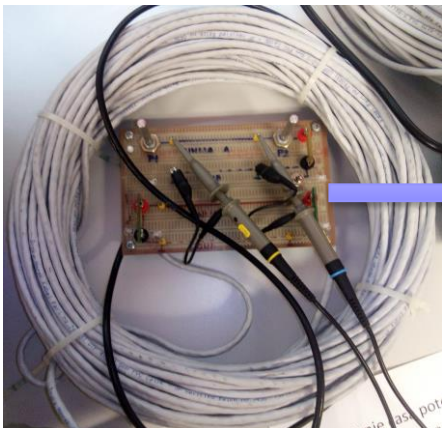

Srednji položaj:  
Odrpte sponke!

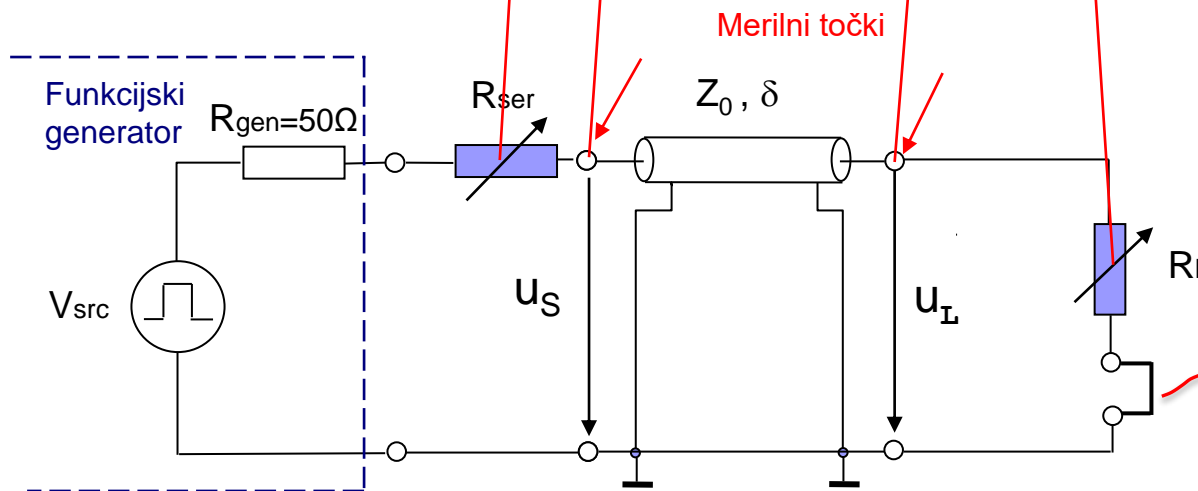

# Laboratorijska vaja 8 - LV1

- 8.0: Uvod v meritve prenosnih linij

- 8.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )

- 8.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )

## LV1,2 : Izzivi

- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla




# LV 1.1: Meritev dolžine prenosne linije



Impulzni generator uporabite kot izvor signala za napajanje linije, s pomočjo osciloskopa pa izmerite čas potovanja signala po liniji ( $\tau$ ). Razmislite ob kakšnih pogojih lahko najboljše opravite meritev ?

Izračunajte še dolžino prenosne linije, če poznate zakasnitev na enoto dolžine:

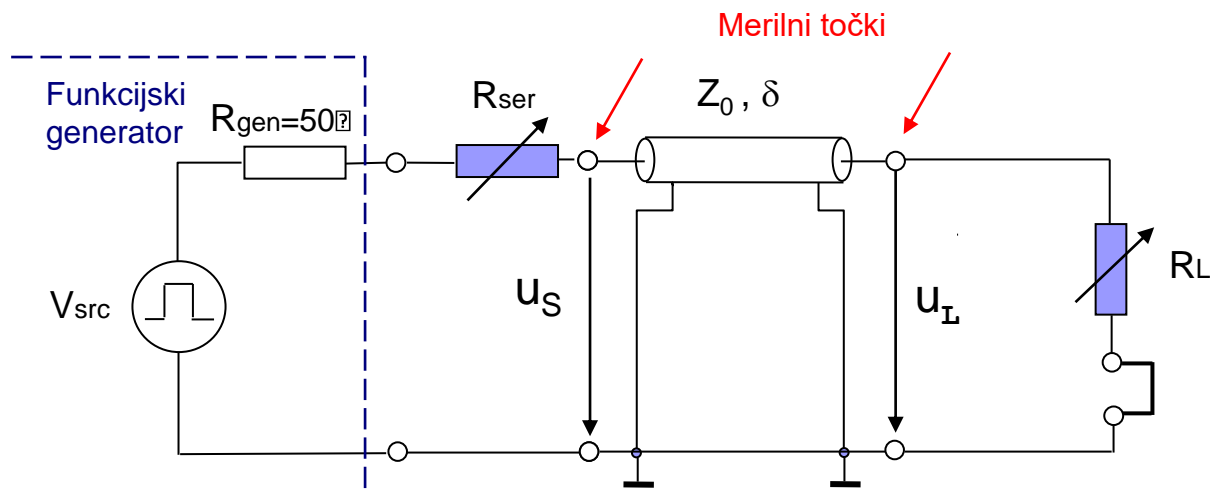- Koaksialni kabel  $\delta = 5,1\text{ns/m}$  ( $\approx 66\%$  svetlobne hitrosti)
- Parica (UTP Cat 5e)  $\delta = 4,8\text{ns/m}$  ( $\approx 69\%$  svetlobne hitrosti)


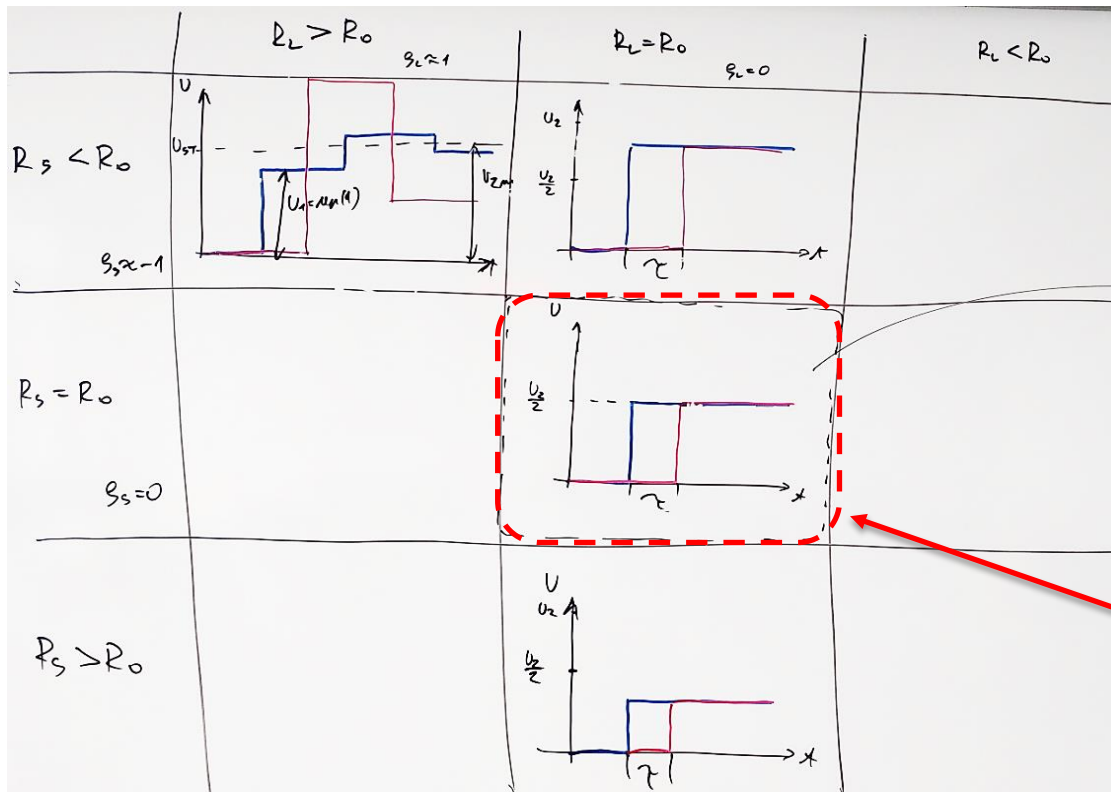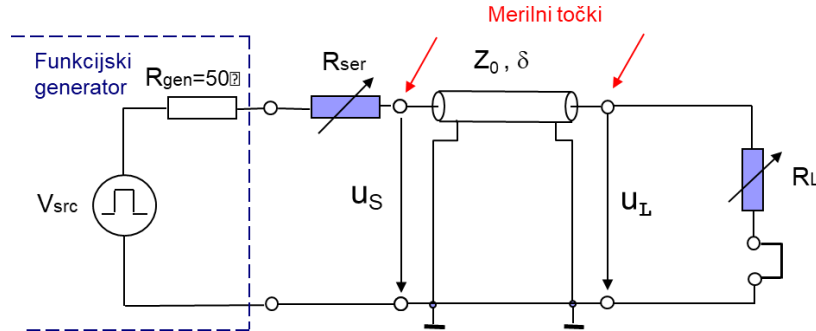
# LV 1.1: Meritev dolžine prenosne linije





Izberemo kvadrant
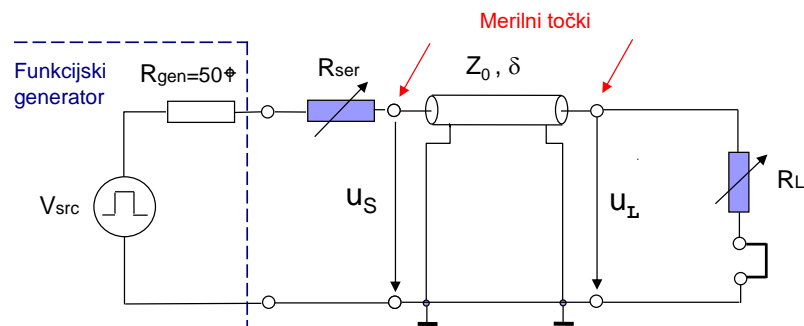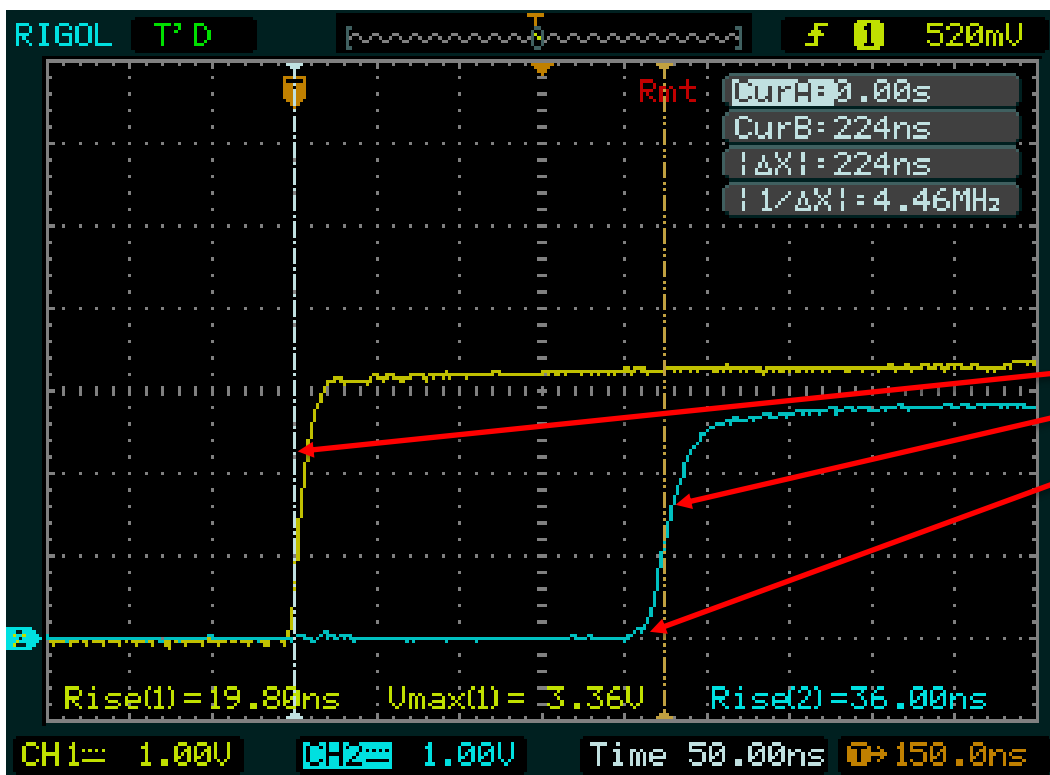
# LV 1.1: Meritev dolžine prenosne linije

Izračunajte še dolžino prenosne linije, če poznate zakasnitev na enoto dolžine:

- Koaksialni kabel  $\delta = 5,1\text{ns/m}$  ( $\approx 66\%$  svetlobne hitrosti)
- Parica (UTP Cat 5e)  $\delta = 4,8\text{ns/m}$  ( $\approx 69\%$  svetlobne hitrosti)



Strmini in  
točka meritve

# Laboratorijska vaja 8 - LV1

- 8.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 8.1: LV1-1: Meritev dolžine linije (l)
- 8.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )



## LV1,2 : Izzivi

- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla
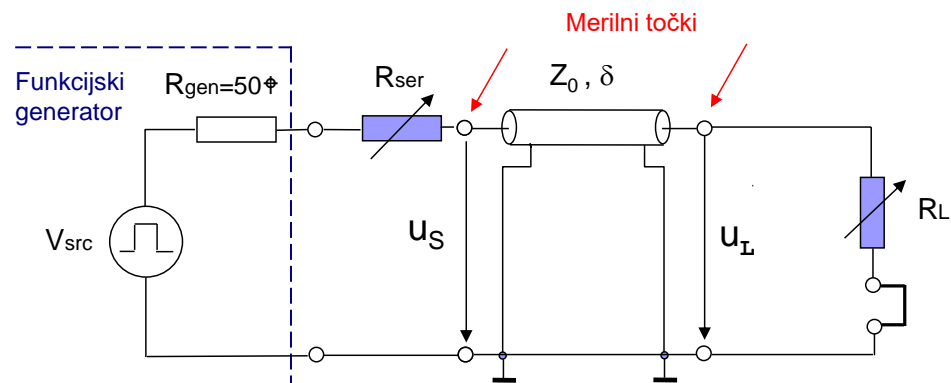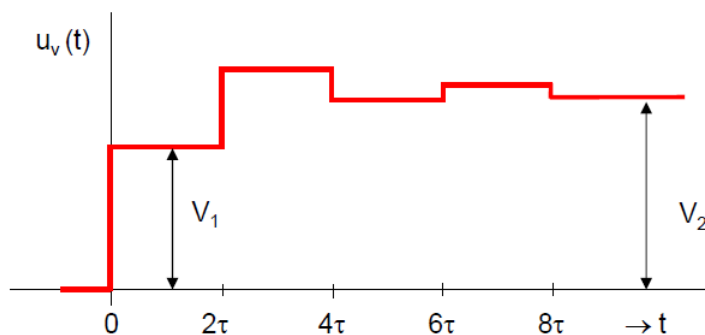
## LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije



Izhodna upornost funkcijskega generatorja je  $R_{IZH}=50\Omega$ , na izhodu linije pa pustite odprte sponke  $R_b = \infty$ .

S pomočjo osciloskopa izmerite napetost prvega vala  $V_1 = u_V(0+)$  in napetost v stacionarnem stanju  $V_2 = u_V(t > 10\tau)$  na vhodu linije ter izračunajte karakteristično upornost linije  $R_0$ .



# Recept analize odbojev


## ODBOJ

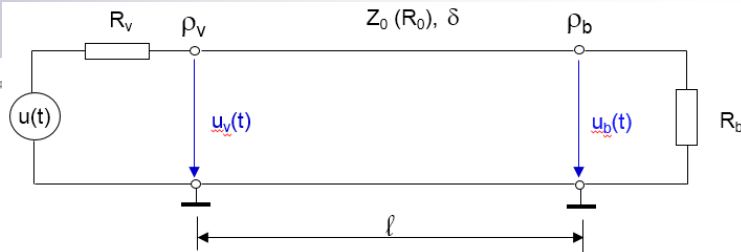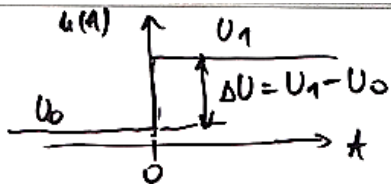

DAZE:

① STACIONARNO ( $t < 0$ )

OHMOV ZAKON

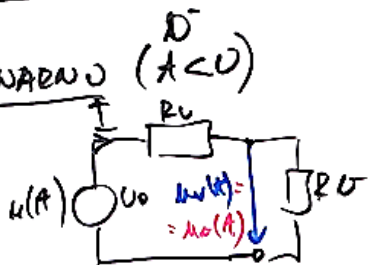


$$u_v(0^-) = u_b(0^-) = \frac{U_0}{R_v + R_b} \cdot R_b$$

② SPREMENBA  $\Delta U$  ( $t = 0$ )


(PRET. POJAVI - ODBOJ)  $\Delta U = U_1 - U_0$

$t = 0^+$ :

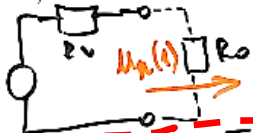


$$u_v(0^+) = u_v(0^-) + \frac{\Delta U}{R_v + R_b} \cdot R_b$$

$t = \tau$ :

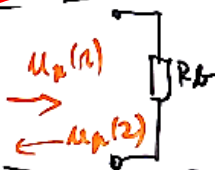

$$u_b(\tau) = u_b(0^-) + u_p(1) + u_p(1) \cdot S_b$$

$t = 2\tau$ :

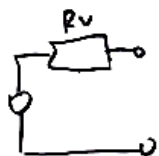

$$u_v(2\tau) = u_v(0^+) + u_p(2) + u_p(2) \cdot S_v$$




③ STACIONARNO ( $t \gg 10\tau$ )

OHMOV ZAKON






$$u_v(10\tau^+) = u_b(10\tau^+) = \frac{U_1}{R_v + R_b} \cdot R_b$$
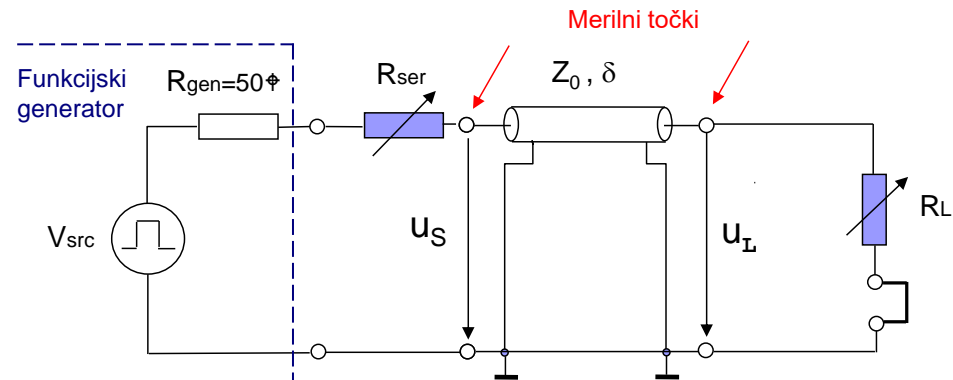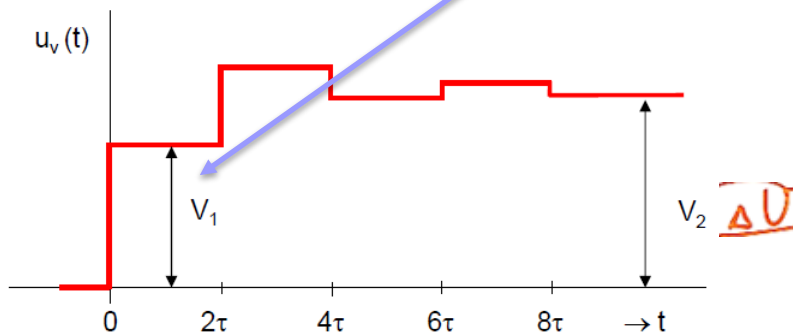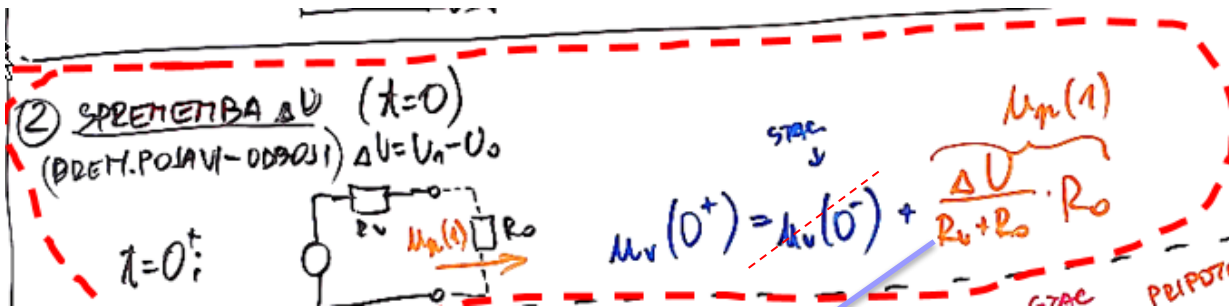
# LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije





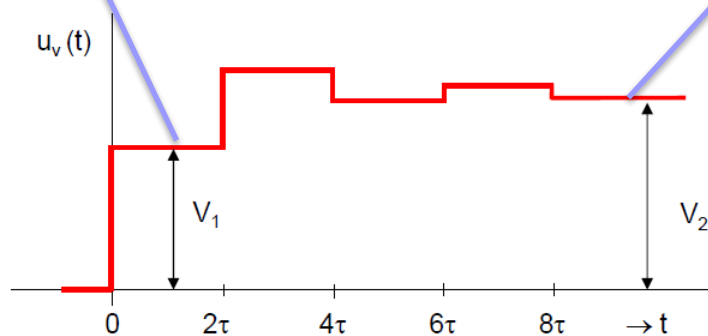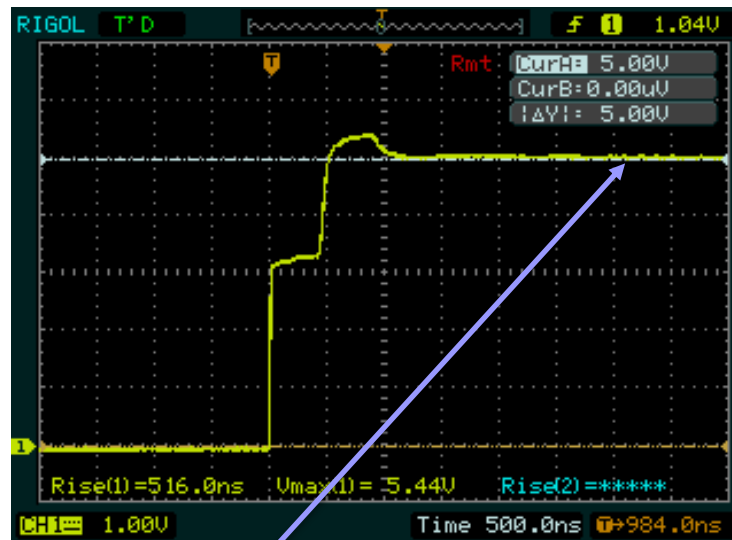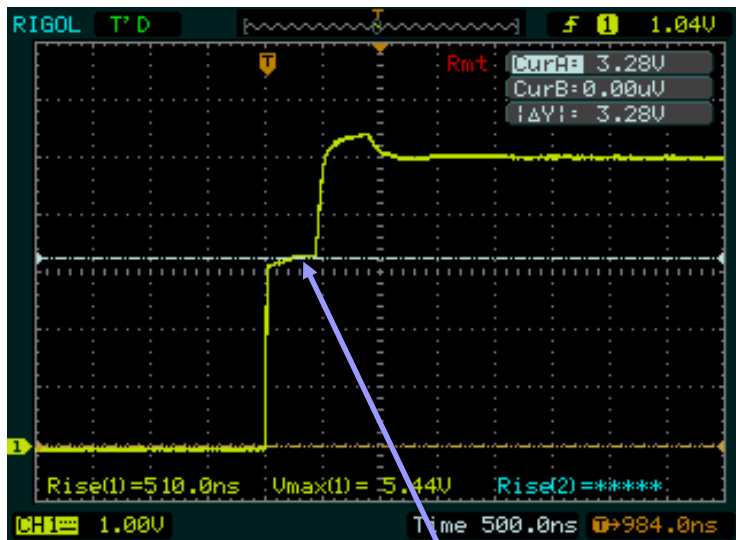
# LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije




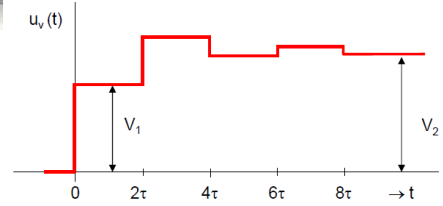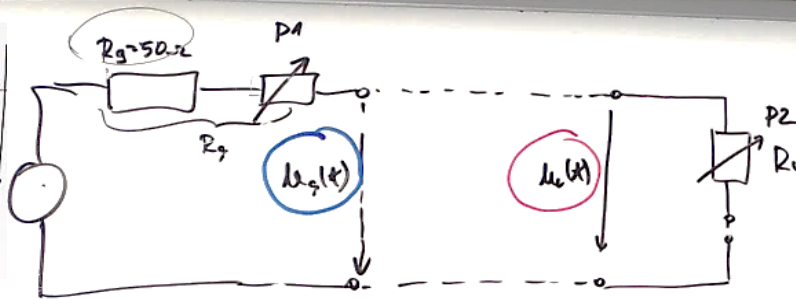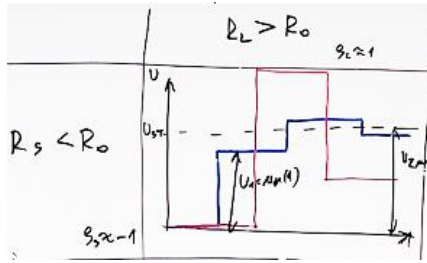
# LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije




$$\Delta U = U_2 - \Delta U = U_1$$

$$u_{ref}(1) = \frac{\Delta U}{R_0 + R_{S2}} \cdot R_0$$

$$U_1 = \frac{\Delta U}{R_0 + R_{S2}} \cdot R_0 \quad | \cdot (R_0 + R_{S2})$$

$$U_0(0^+) = 0V$$

$$U_0(0^+) = u_{ref}(1) = U_1$$

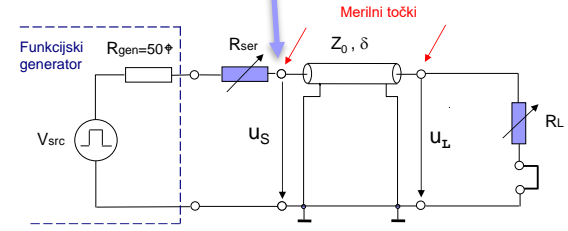

$$(R_0 + R_{S2}) U_1 = \Delta U \cdot R_0$$

$$R_0 \cdot U_1 + R_{S2} \cdot U_1 = \Delta U \cdot R_0$$

$$R_0 (U_1 - \Delta U) = -R_{S2} \cdot U_1$$


$$R_0 (\Delta U - U_1) = R_{S2} \cdot U_1$$

$$R_0 = \frac{U_1 \cdot R_{S2}}{\Delta U - U_1}$$


$$U_{2m} = U_2$$

$$R_L = \infty$$

$$U_{2m} \approx U_2 = \Delta U$$

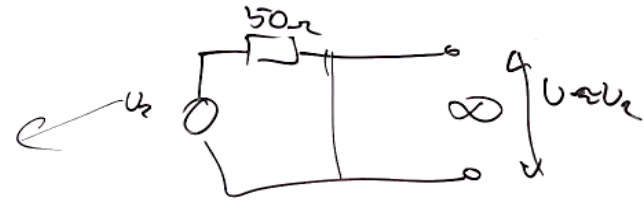
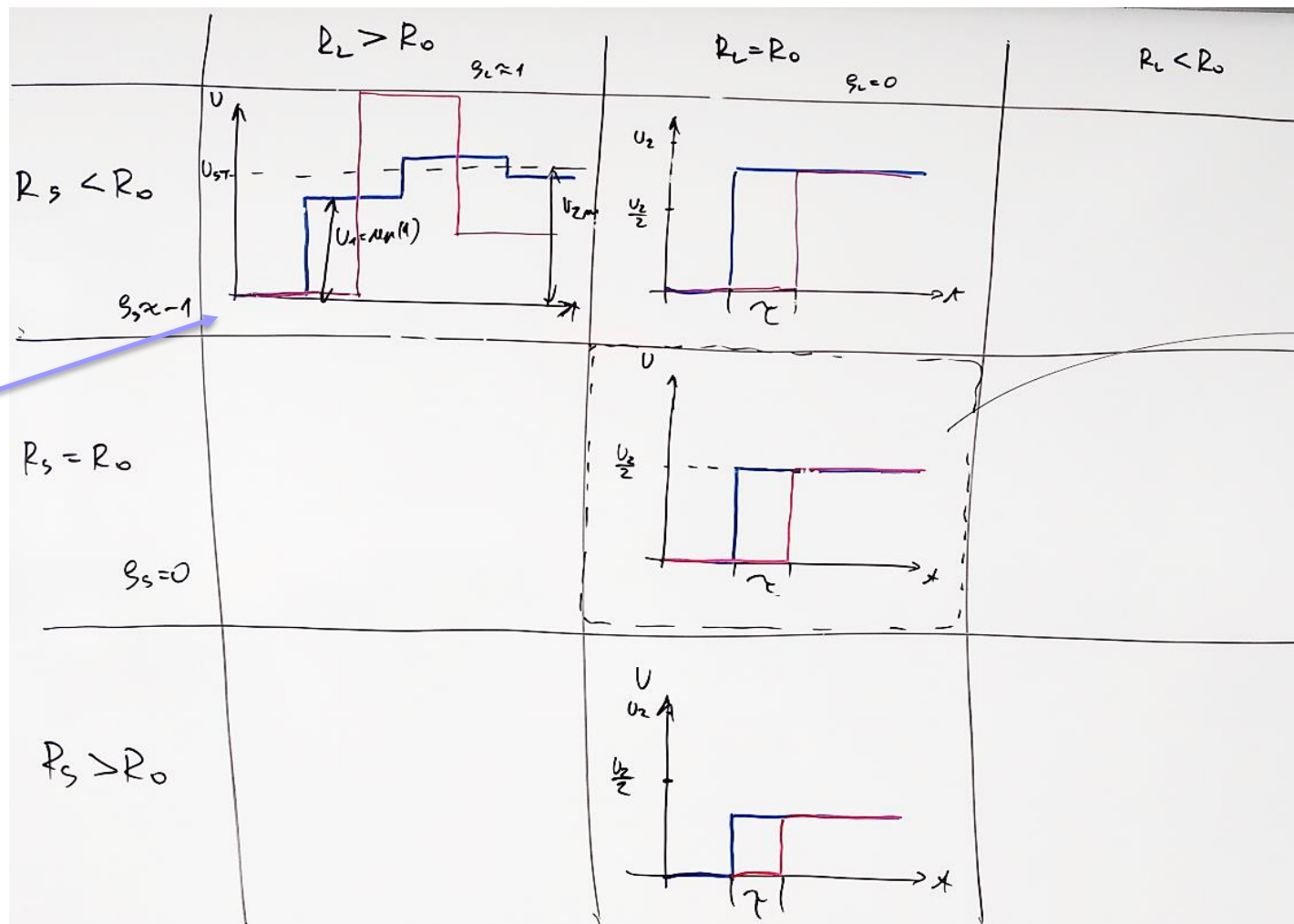
# LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije



# LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije

Izhodna upornost funkcijskega generatorja je  $R_{IZH}=50\Omega$ , na izhodu linije pa pustite odprte sponke  $R_b = \infty$ .

## Nastavitev generatorja



Agilent 33120A  
15 MHz Function /  
Arbitrary Waveform Generator

## User's Guide

### Output Termination

Applies only to output amplitude and offset voltage. The function generator has a fixed output impedance of 50 ohms on the **OUTPUT** terminal. You can specify whether **you** are terminating the output into a 50 ohm load or an open circuit. Incorrect impedance matching between the function generator and your load will result in an amplitude or offset which does not match the specified signal level.

- Output termination: **50Ω** or High impedance. *The default is 50Ω.* See the table on page 59 for a list of amplitude limits for all functions.
- If you specify a 50 ohm termination but are actually terminating into an open circuit, the displayed output will be *twice* the value specified. For example, if you set the offset to 100 mVdc (and specify a 50 ohm termination) but are actually terminating the output into an open circuit, the actual displayed offset will be 200 mVdc.

Shift      **1 Turn on the menu.**

Menu On/Off      **A: MOD MENU**

> > >      **2 Move across to the SYS MENU choice on this level. Ⓞ<sup>1</sup>**

↓      **D: SYS MENU**

↓      **3 Move down a level to the OUT TERM command.**

↓      **1: OUT TERM**

↓ >      **4 Move down a level and then across to the HIGH Z choice. Ⓞ<sup>1</sup>**

With the output termination set to "HIGH Z", the function generator allows you to set the unloaded (open circuit) output voltage.

↓      **HIGH Z**

Enter      **5 Save the change and turn off the menu.**

# LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije

Izhodna upornost funkcijskega generatorja je  $R_{IZH}=50\Omega$ , na izhodu linije pa pustite odprte sponke  $R_b = \infty$ .

Nastavitev generatorja

## RIGOL

DG4000 Series

User's Guide

Function/Arbitrary Waveform Generator

### 5. CH1 Output

BNC connector with  $50\Omega$  nominal output impedance.

When **Output1** is enabled (the backlight turns on), this connector output waveform according to the current configuration of CH1.



## RIGOL


DG3000 Series Function/Arbitrary

User's Guide

Waveform Generator
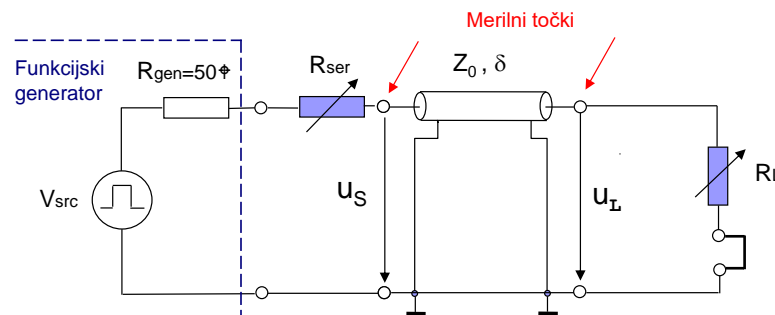
### 1. To Set the Output Load

For the [Output] Connector on the Front panel, the Generator has a built-in  $50\Omega$  series impedance. If the actual load does not match the set one, the displayed amplitude and offset are incorrect. This function is used to match the displayed voltage with the expected one.



# Laboratorijska vaja 8 - LV1

- 8.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 8.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )
- 8.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )

## LV1,2 : Izzivi

- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla

# Laboratorijska vaja 8 - LV1


- 8.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 8.1: LV1-1: Meritev dolžine linije (l)
- 8.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )

## LV1,2 : Izzivi

- Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- Meritve deformacij UTP kabla
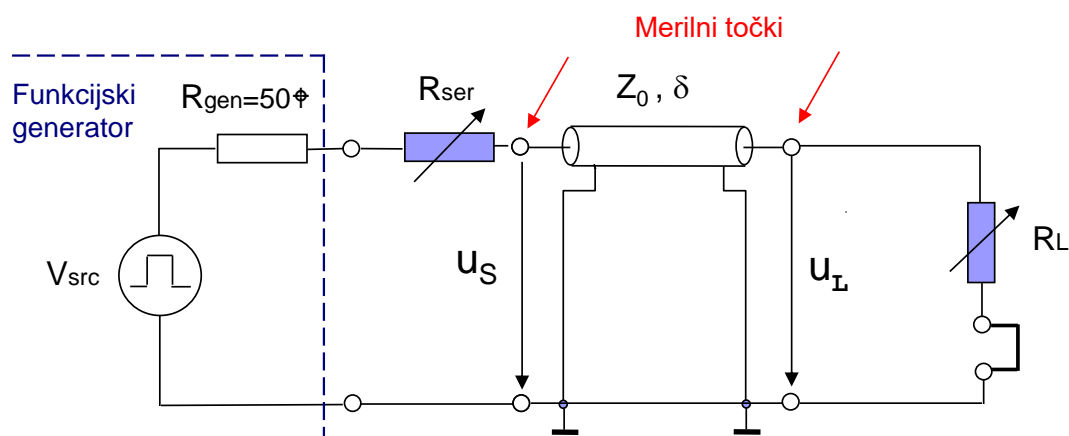
## LV 1,2a: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije

***Izziv:*** ali bi lahko z multimetrom kljub vsemu določili karakteristično upornost linije ?



# Laboratorijska vaja 8 - LV1

- 8.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 8.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )
- 8.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )

## LV1,2 : Izzivi


- Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- Meritve deformacij UTP kabla




LV1 - Meritve dolžine in kar. upornosti prenos
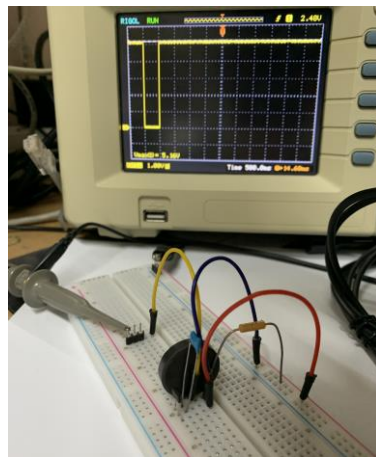
# LV 1,2b: Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)

**Izziv:** z ustreznimi orodji (osciloskop, generator, ...) preizkusite in opišite delovanje različnih vrst tipal (po lastni izbiri) ?



VIN - LV

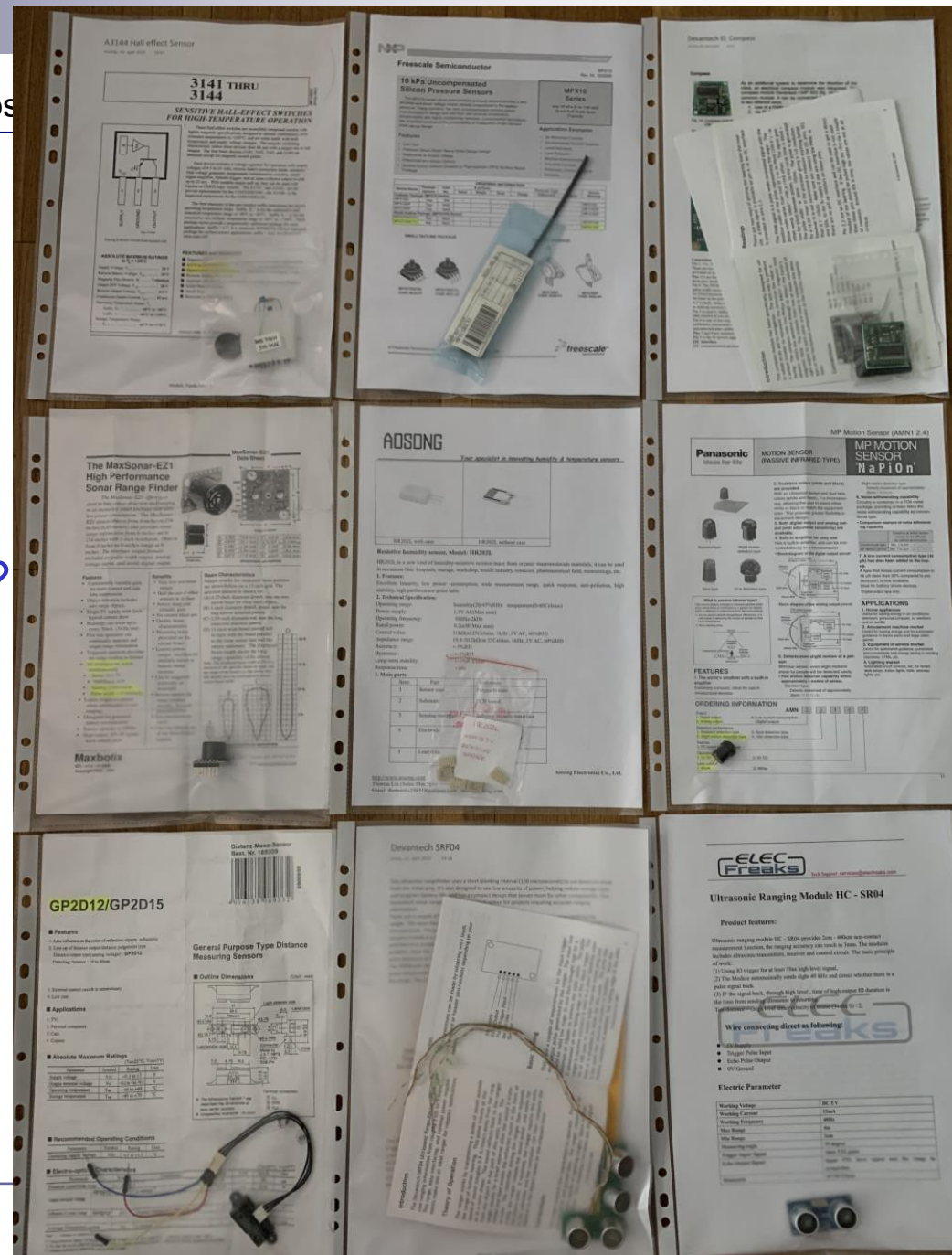

# Laboratorijska vaja 8 - LV1



- 8.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 8.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )
- 8.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )

## LV1,2 : Izzivi

- Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- Meritve deformacij UTP kabla

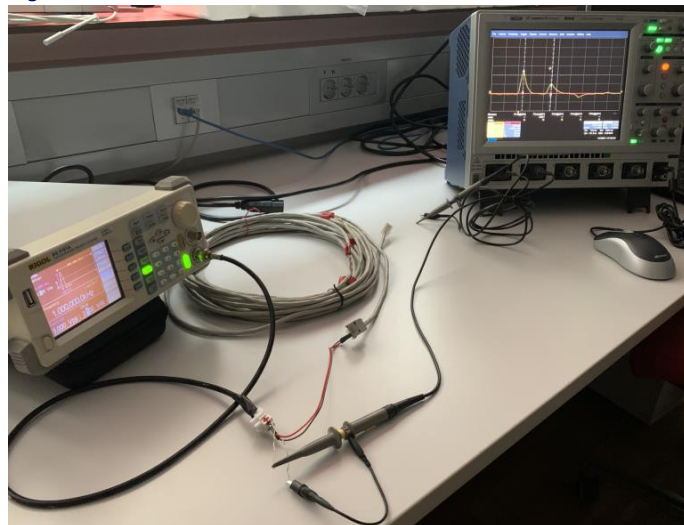
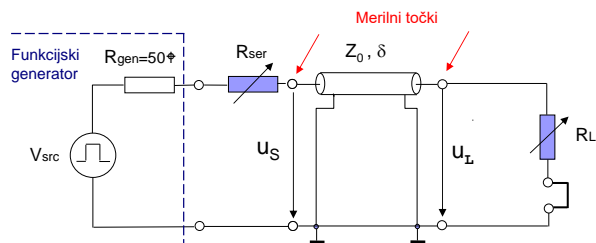
# LV 1,2c: Meritve deformacij UTP kabla

**Izziv:** z ustreznimi orodji (osciloskop, generator, ...) določite deformacije (vrsta, razdalja od točke A) na vseh paricah v UTP kablu.



Meritev kot pri  $R_0$ :  
zakasnitve stopničk =  $2\tau$

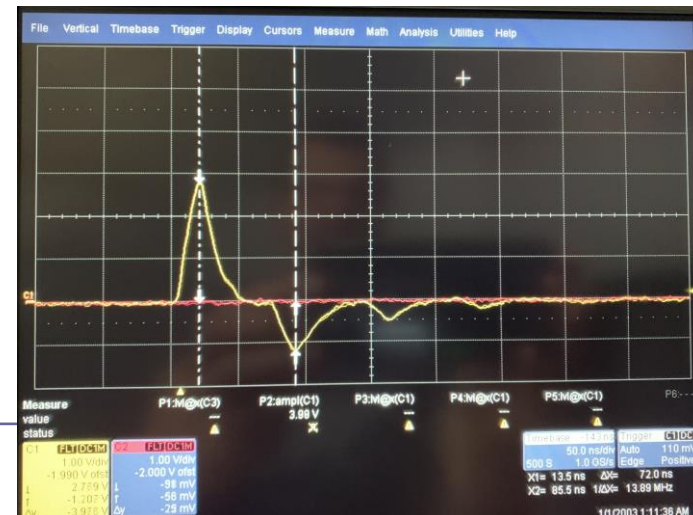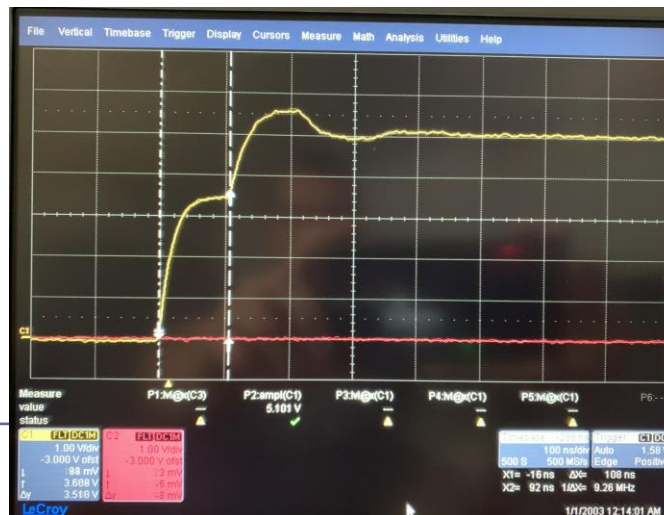Meritev s kratkim impulzom:  
zakasnitev odboja impulza =  $2\tau$



## VHODNO – IZHODNE NAPRAVE

### POROČILO Z LABORATORIJSKIH VAJ

#### *LAB. VAJA LV1, LV2*

#### *Dolžina linije, karakteristična impedanca, odboji*

PRIIMEK IN IME

\_\_\_\_\_

VPISNA ŠTEVILKA

\_\_\_\_\_

SKUPINA ŠT.

\_\_\_\_\_



# Vhodno izhodne naprave

Laboratorijski vaja 9 - LV2

Meritve različnih situacij z odboji


# Laboratorijska vaja 9 - LV2

- 9.1: LV2 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )
- 9.2: LV2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev

## LV1,2 : Izzivi

- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla

# Meritve prenosne linije

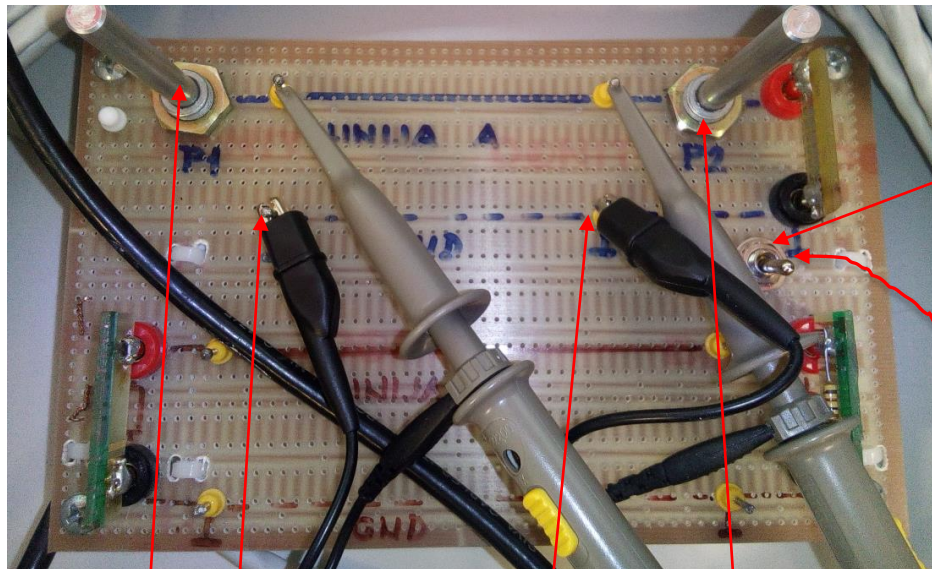


Stikala – položaji:

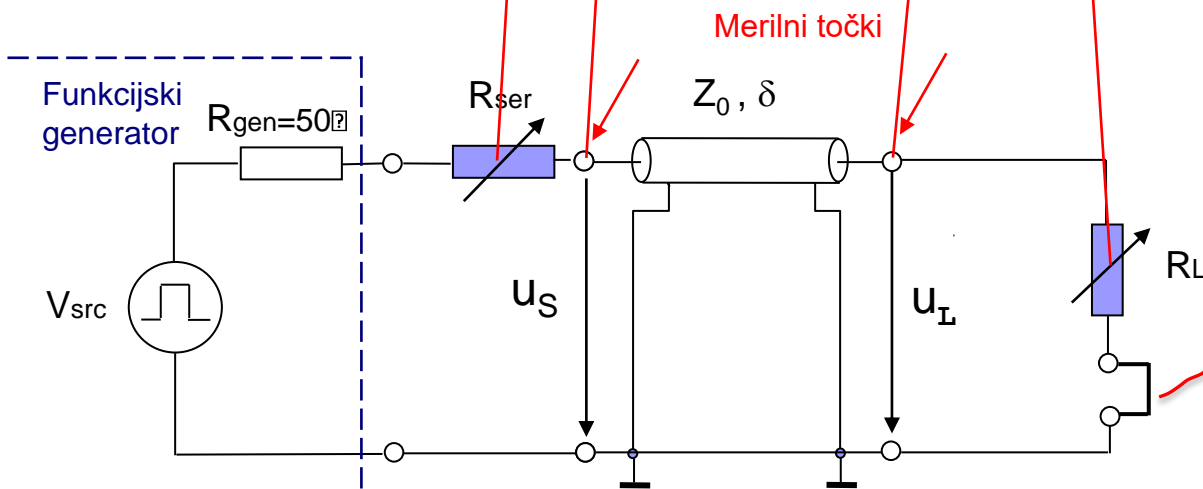- 0 ...  $R_L = R(P2)$
- Srednji položaj: odprte sponke ( $R_L = \infty$ )
- 1 ...  $R_L = R(P2) + 22E$


Potenciometri:

$R(P1) = 0 \dots 500E$   
 $R(P2) = 0 \dots 500E$


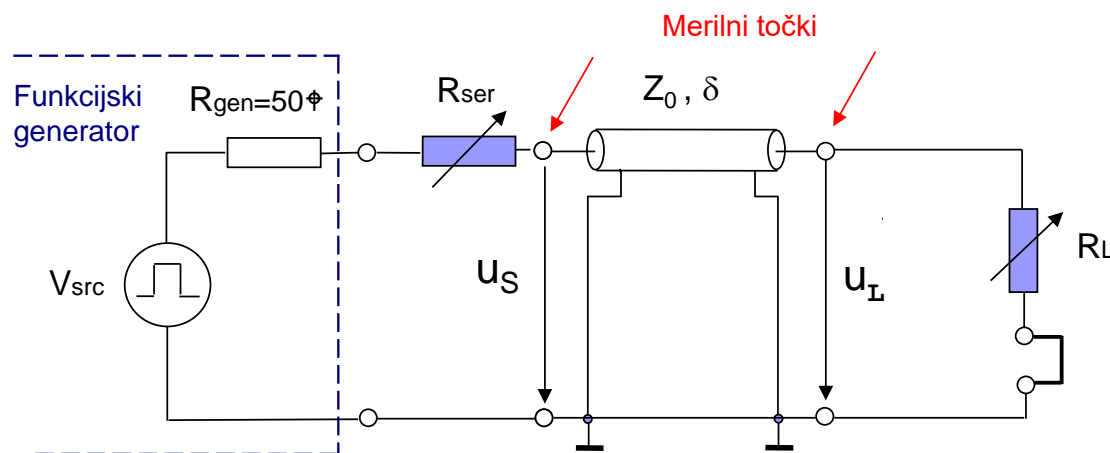
## LV 2-1: Merjenje odbojev pri različnih odbojnih koeficientih na vhodu in izhodu linije

- Impulzni generator uporabite kot izvor signala za napajanje linije, z osciloskopom pa določite potek signala in izmerite napetostne nivoje na vhodu v linijo in na izhodu. Izhodna upornost impulznega generatorja je  $R_{\text{gen}} = 50\Omega$ .








- Izmerite in narišite potek  $u_S(t)$  in  $u_L(t)$  za vseh devet kombinacij  $R_S$  in  $R_L$ . Vse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.

----	$R_L > R_0$	$R_L = R_0$	$R_L < R_0$
$R_S < R_0$			
$R_S = R_0$			
$R_S > R_0$			

Izmerite in narišite potek  $u_S(t)$  in  $u_L(t)$  za vseh devet kombinacij  $R_S$  in  $R_L$ . Vse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.

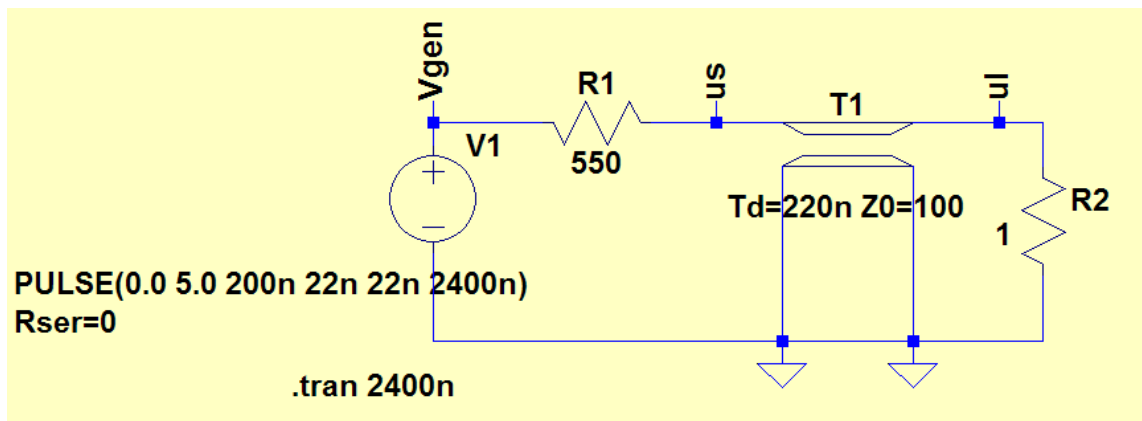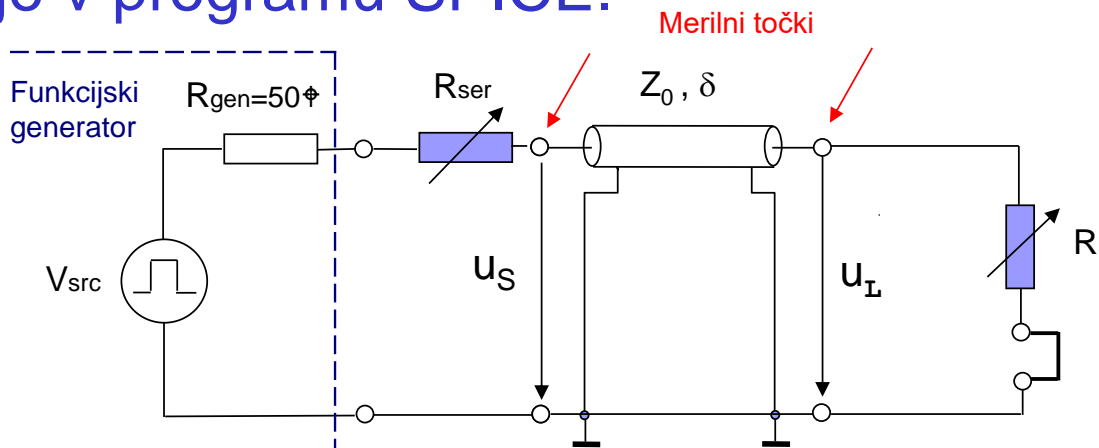


(LV2) - Merjenje odbojev na liniji

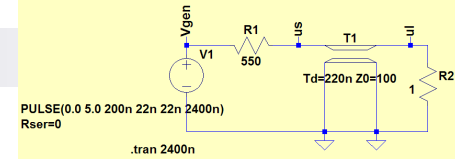

... Vse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.


SPICE Simulacije slik iz osciloskopa: UTP kabel,  $R_S = 50..550 \Omega$ ,  $R_L = 1..500 \Omega$

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo  $1\tau$  se pojavi tudi na izhodu.

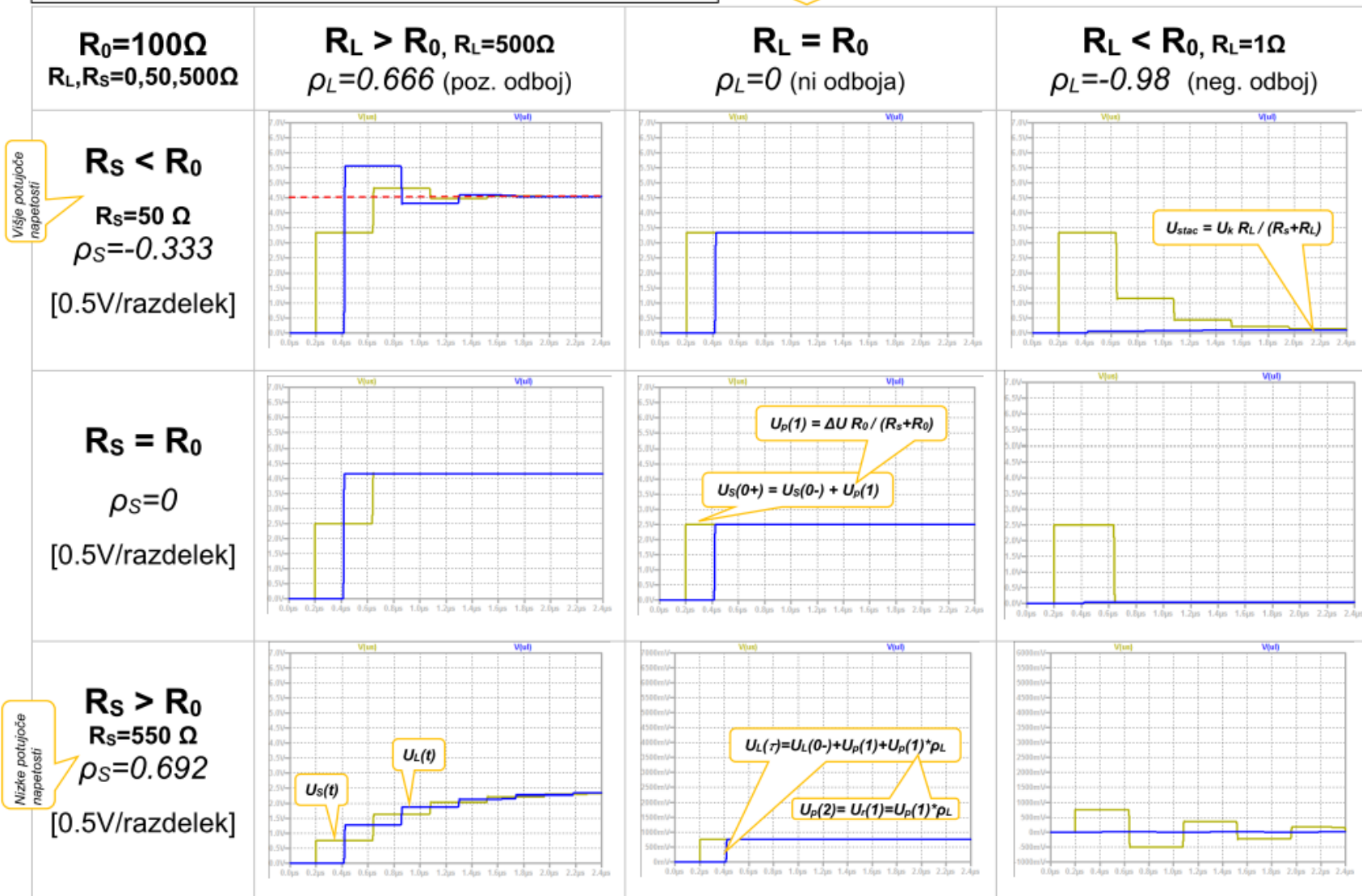

(LV2) - Merjenje odbojev na liniji

...še s praktičnimi meritvami.

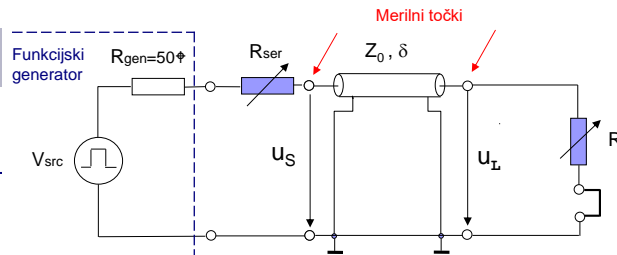

- Stikala – položaji:
- 0 ...  $R_L = R(P2)$
  - Srednji položaj: odprte sponke ( $R_L = \infty$ )
  - 1 ...  $R_L = R(P2) + 22\Omega$

Potenciometri:  
 $R(P1) = 0 \dots 500\Omega$   
 $R(P2) = 0 \dots 500\Omega$

Slike osciloskopa: UTP kabel,  $R_S = 50..550 \Omega$ ,  $R_L = 1..500 \Omega$  ( $R_{gen}=50 \Omega$ ) UTP

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo 1τ se pojavi tudi na izhodu.

Višje potujoče napetosti




$R_0 = 100\Omega$   
 $R_L, R_S = 0,50,500\Omega$

$R_L > R_0, R_L = 500\Omega$   
 $\rho_L = 0.666$  (poz. odboj)




$R_L = R_0$   
 $\rho_L = 0$  (ni odboja)

$R_L < R_0, R_L = 1\Omega$   
 $\rho_L = -0.98$  (neg. odboj)

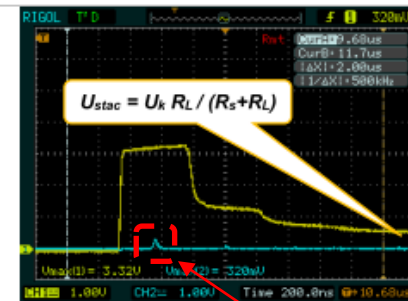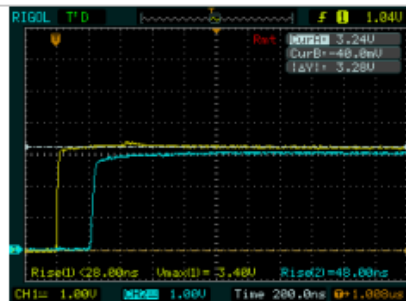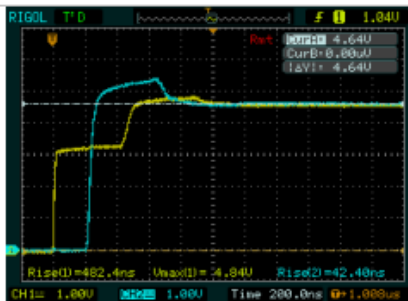$R_S < R_0$   
 $R_S = 50 \Omega$   
 $\rho_S = -0.333$   
 [1V/razdelek]



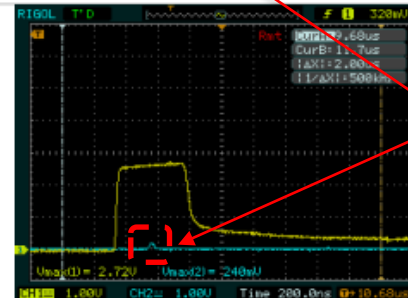
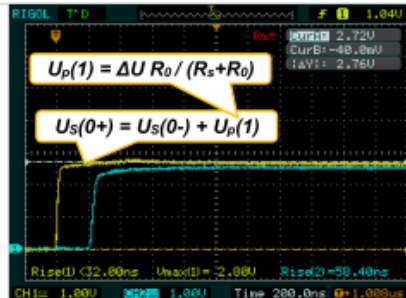
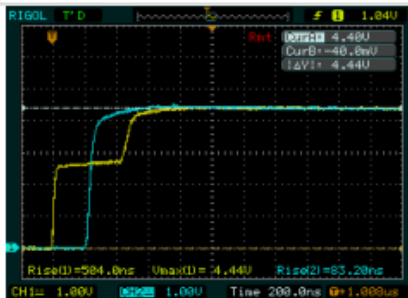
$R_S = R_0$   
 $\rho_S = 0$   
 [1V/razdelek]




Odboj  $\rho \approx -1$

Nizke potujoče napetosti

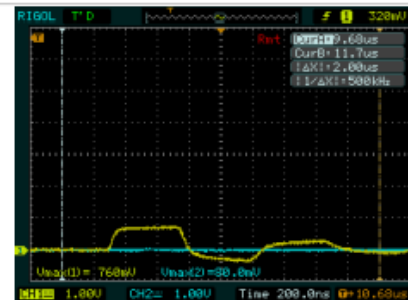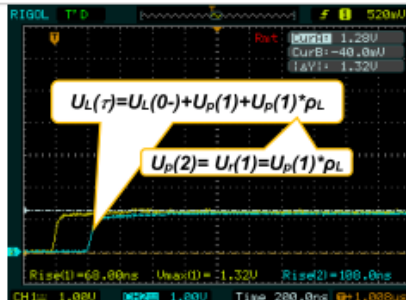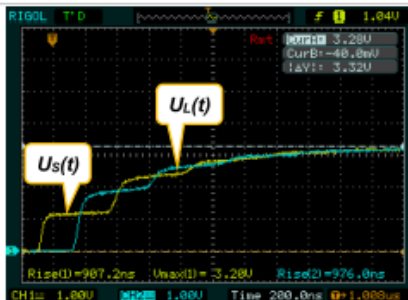$R_S > R_0$   
 $R_S = 550 \Omega$   
 $\rho_S = 0.692$   
 [1V/razdelek]



# Primerjava: Simulacija - Meritve.

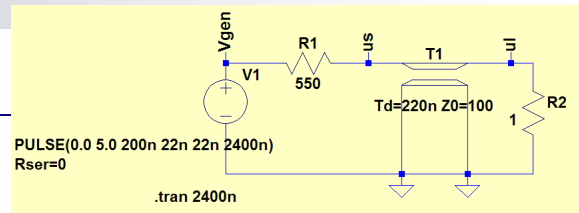

SPICE Simulacije slik iz osciloskopa: UTP kabel,  $R_S=50..550 \Omega$ ,  $R_L=1..500 \Omega$

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo  $1\tau$  se pojavi tudi na izhodu.

$R_0=100\Omega$   
 $R_L, R_S=0,50,500\Omega$

$R_L > R_0, R_L=500\Omega$   
 $\rho_L=0.666$  (poz. odboj)

$R_L = R_0$   
 $\rho_L=0$  (ni odboja)





$R_L < R_0, R_L=1\Omega$   
 $\rho_L=-0.98$  (neg. odboj)

Višje potujobe napetosti!

$R_S < R_0$

$R_S=50 \Omega$   
 $\rho_S=-0.333$

[0.5V/razdelek]

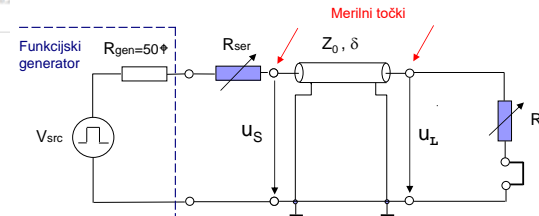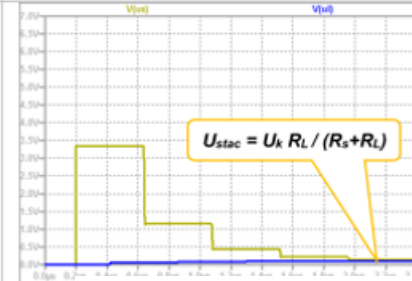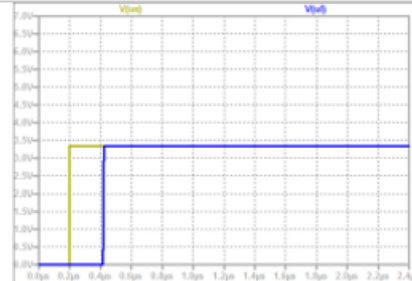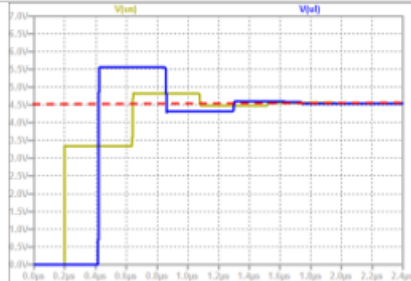

Slike osciloskopa: UTP kabel,  $R_S=50..550 \Omega$ ,  $R_L=1..500 \Omega$  ( $R_{gen}=50 \Omega$ ) UTP

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo  $1\tau$  se pojavi tudi na izhodu.

$R_0=100\Omega$   
 $R_L, R_S=0,50,500\Omega$

$R_L > R_0, R_L=500\Omega$   
 $\rho_L=0.666$  (poz. odboj)

$R_L = R_0$   
 $\rho_L=0$  (ni odboja)




$R_L < R_0, R_L=1\Omega$   
 $\rho_L=-0.98$  (neg. odboj)

Višje potujobe napetosti!

$R_S < R_0$

$R_S=50 \Omega$   
 $\rho_S=-0.333$

[1V/razdelek]

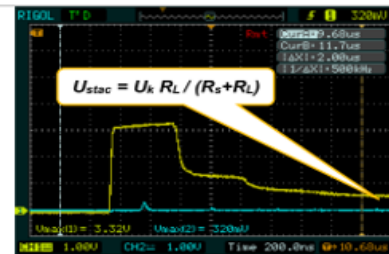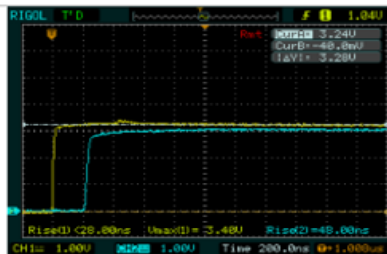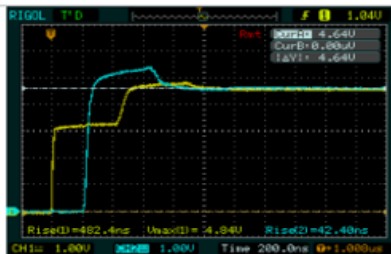

# Laboratorijska vaja 9 - LV2


- 9.1: LV2 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )

- 9.2: LV2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev


## LV1,2 : Izzivi

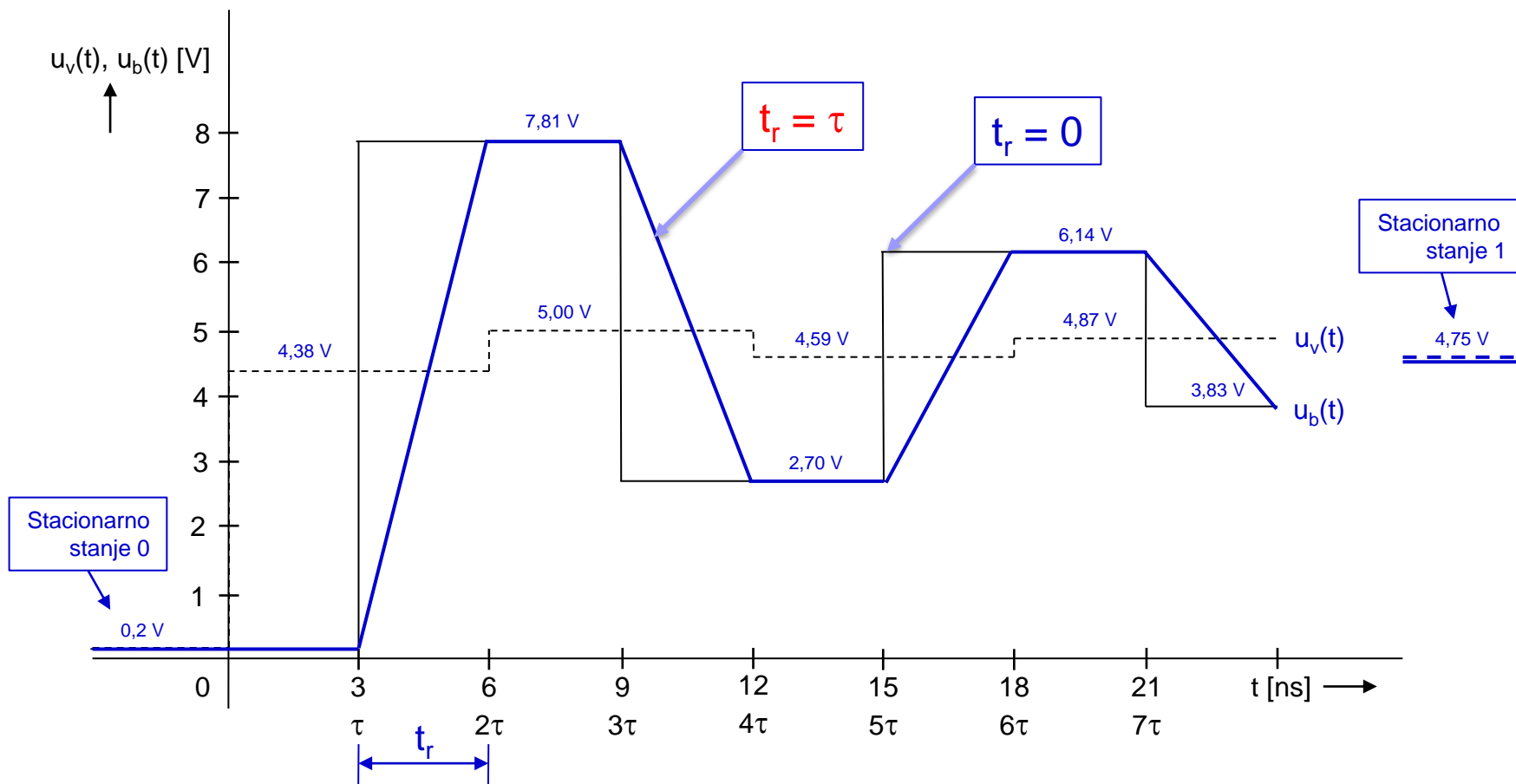- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla

Časovni diagram poteka napetosti na izhodu iz linije do časa  $t = 7\tau$ , če je čas vzpona signala enak času potovanja signala po liniji  $t_r = \tau$ .




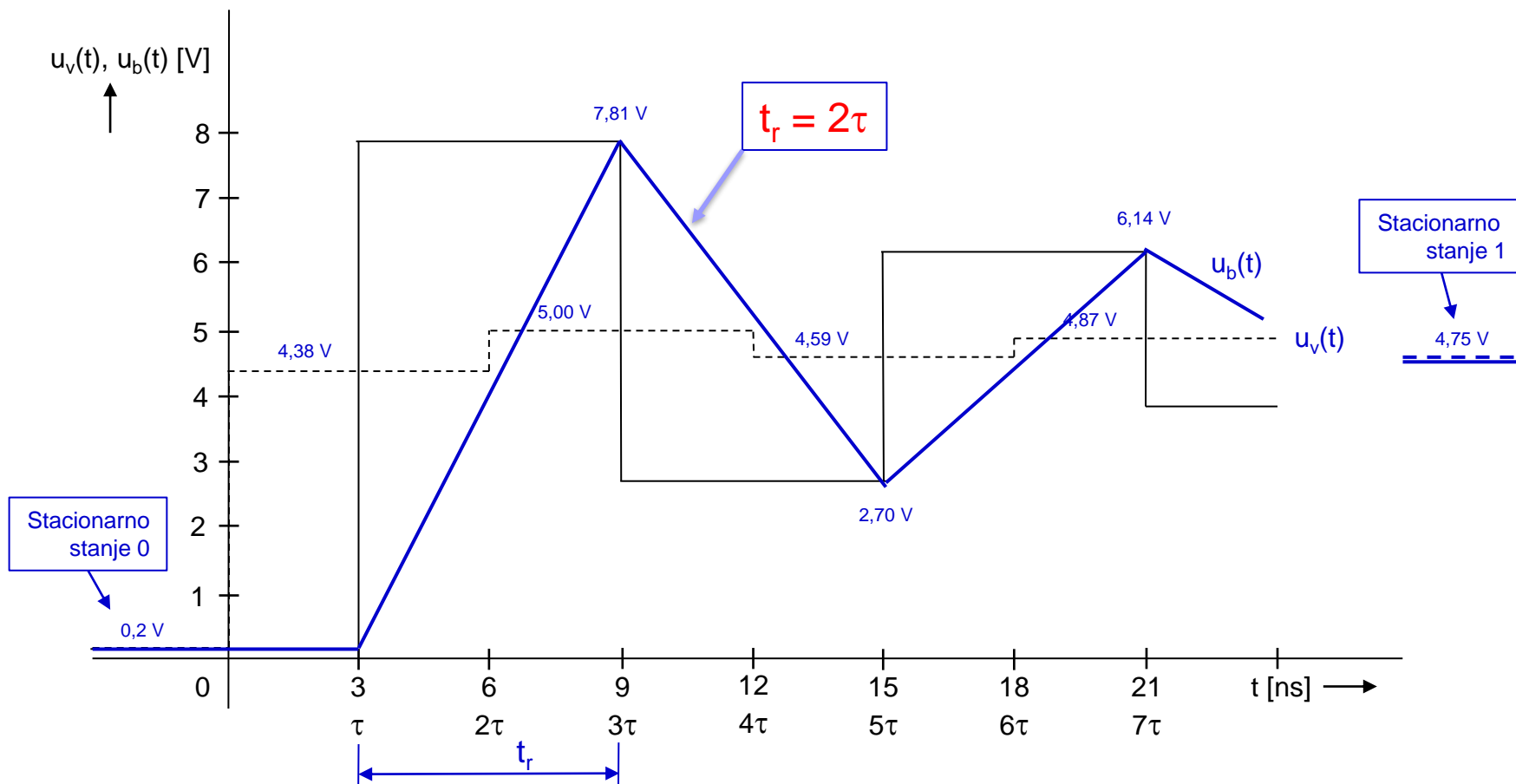Časovni diagram poteka napetosti izhodu iz linije do časa  $t = 7\tau$ , če je čas vzpona signala enak času potovanja signala po liniji  $t_r = 2\tau$





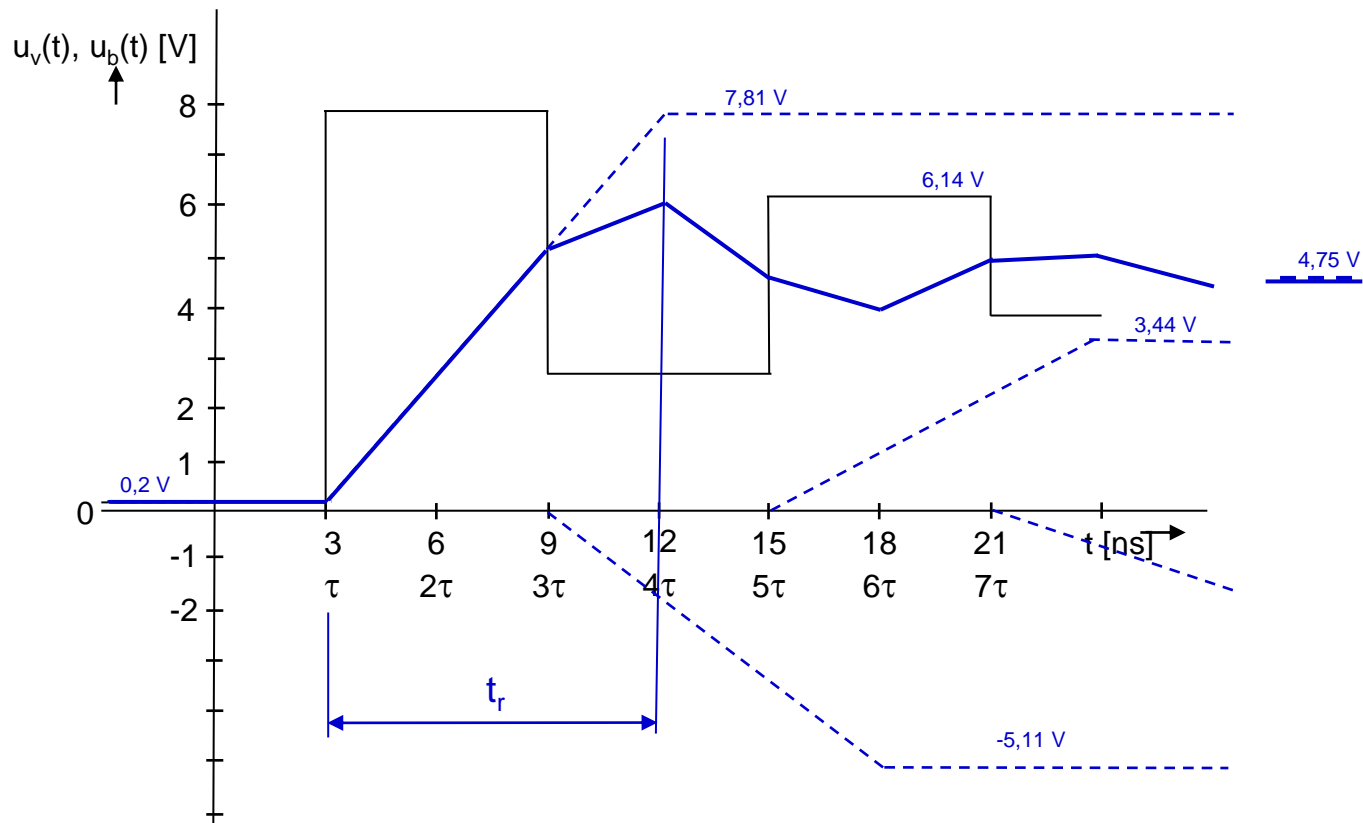Časovni diagram poteka napetosti izhodu iz linije do časa  $t = 7\tau$ , če je čas vzpona signala enak času potovanja signala po liniji  $t_r = 3\tau$  ( $t_r > 2\tau$ )



- Na impulznem generatorju spreminjajte čas vzpona signala  $t_r$  in opazujte vpliv na odboje.
- Pri kateri vrednosti  $t_r$  se odboji začnejo manjšati?

- Na impulznem generatorju spreminjajte čas vzpona signala  $t_r$  in opazujte vpliv na odboje.
- Pri kateri vrednosti  $t_r$  se odboji začnejo manjšati?
- Prikaz meritev :



# Laboratorijska vaja 9 - LV2

- 9.1: LV2 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )
- 9.2: LV2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev

## LV1,2 : Izzivi

- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla

# Laboratorijska vaja 9 - LV2


- 9.1: LV2 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )
- 9.2: LV2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev

## LV1,2 : Izzivi

- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla
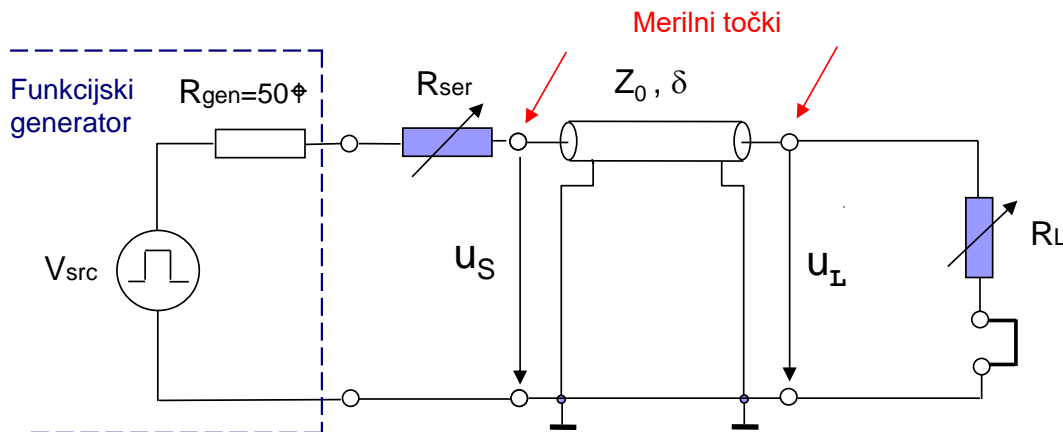
## LV 1,2a: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije

***Izziv:*** ali bi lahko z multimetrom kljub vsemu določili karakteristično upornost linije ?



# Laboratorijska vaja 9 - LV2

- 9.1: LV2 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )
- 9.2: LV2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev


## LV1,2 : Izzivi

- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla


LV1 - Meritve dolžine in kar. upornosti prenos
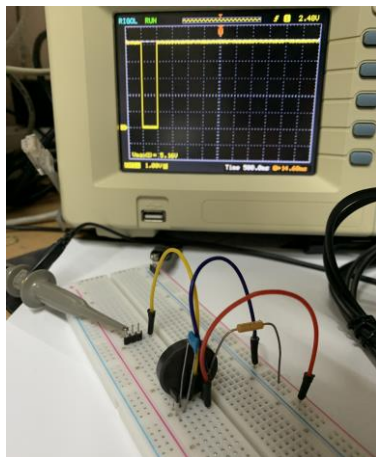
# LV 1,2b: Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)

**Izziv:** z ustreznimi orodji (osciloskop, generator, ...) preizkusite in opišite delovanje različnih vrst tipal (po lastni izbiri) ?



VIN - LV


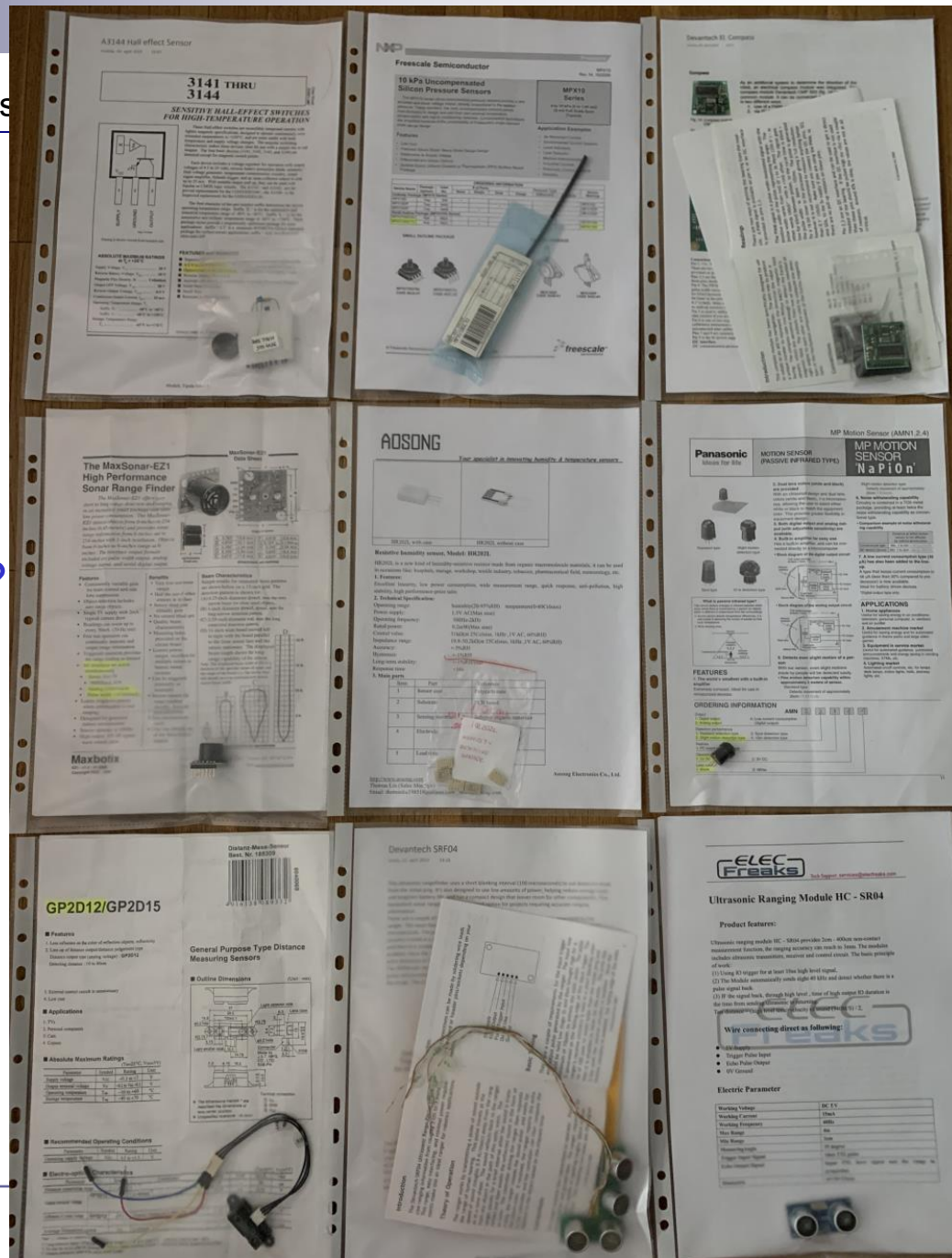





## LV1 - Meritve dolžine in kar. upornosti prenosne linije
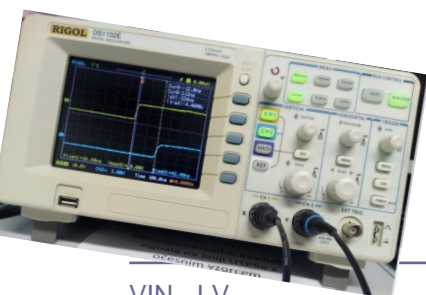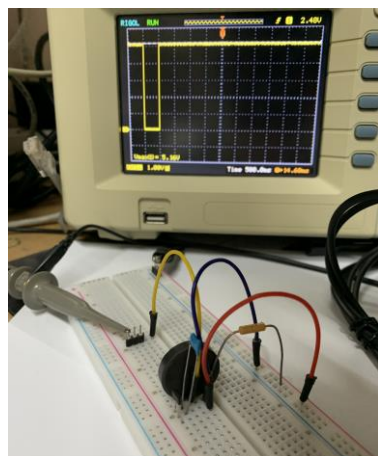
### LV 1,2b: Preizkusi različnih tipal (IR,UZ razdalja, PIR, Hall, ...)

**Izziv:** z ustreznimi orodji (osciloskop, generator, ...) preizkusite in opišite delovanje različnih vrst tipal (po lastni izbiri) ?



VIN - LV

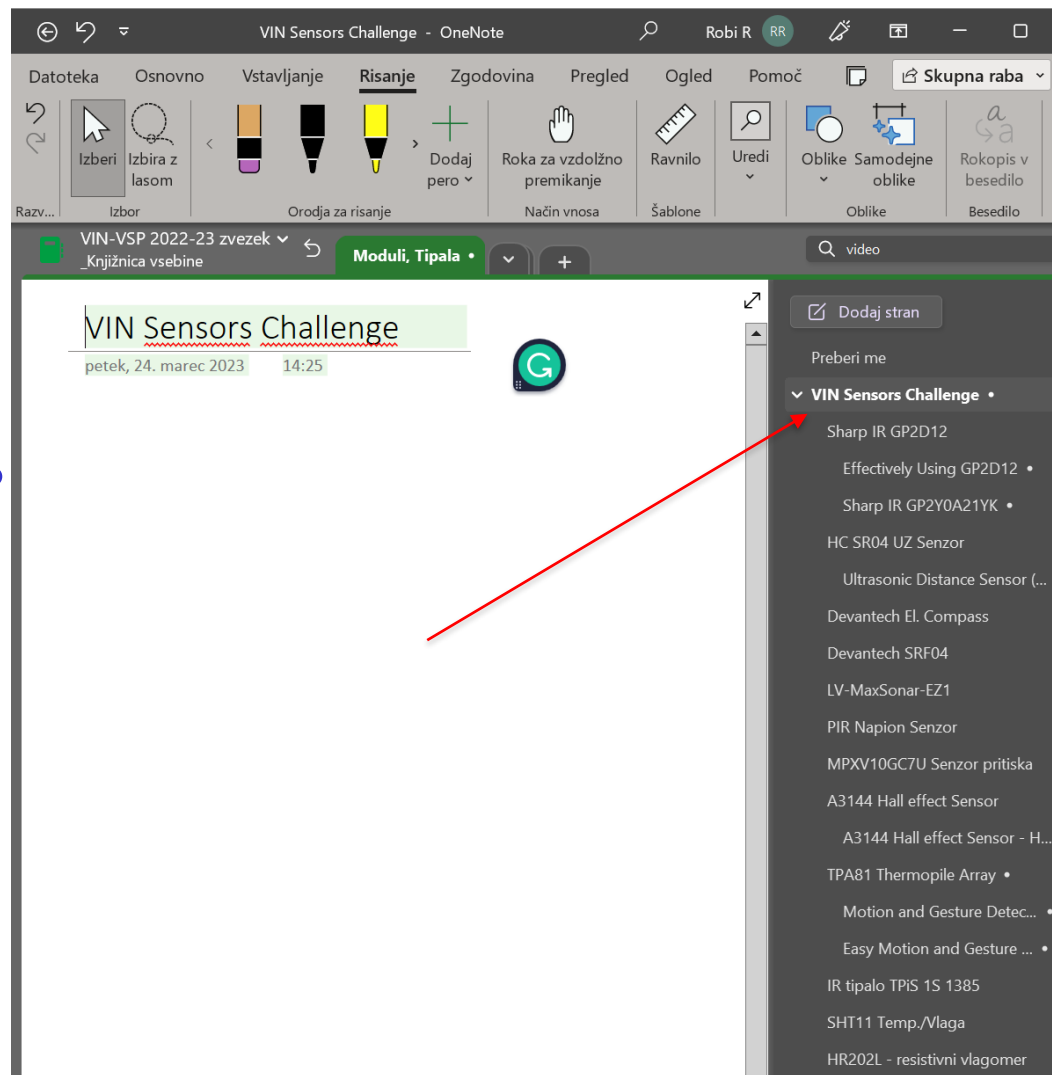

## MB1010 LV-MaxSonar-EZ1

[MB1010 Datasheet](#)

Ranges from 6 inches to 254 inches with a 20Hz read rate. Wide detection field. Excellent for people detection.

Z naslova <<https://maxbotix.com/products/mb1010>>

### Features

- Continuously variable gain for control and side lobe suppression
- Object detection to zero range objects
- 2.5V to 5.5V supply with 2mA typical current draw
- Readings can occur up to every 50mS, (20-Hz rate)
- Free run operation can continually measure and output range information
- Triggered operation provides the range reading as desired
- Interfaces are active simultaneously
- Serial, 0 to Vcc, 9600 Baud, 81N
- Analog, (Vcc/512) / inch
- Pulse width, (147uS/inch)




### Priklop :

- Napajanje
  - 2.5-5.5V
  - GND
- Izhoda:
  - Analogni
  - PWM


## LV-MaxSonar® -EZ™ Series High Performance Sonar Range Finder MB1000, MB1010, MB1020, MB1030, MB1040<sup>2</sup>

With 2.5V - 5.5V power the LV-MaxSonar-EZ provides very short to long-range detection and ranging in a very small package. The LV-MaxSonar-EZ detects objects from 0-inches to 254-inches (6.45-meters) and provides sonar range information from 6-inches out to 254-inches with 1-inch resolution. Objects from 0-inches to 6-inches typically range as 6-inches'. The interface output formats included are pulse width output, analog voltage output, and RS232 serial output. Factory calibration and testing is completed with a flat object. <sup>1</sup>See Close Range Operation

LV-MaxSonar® -EZ™ Series

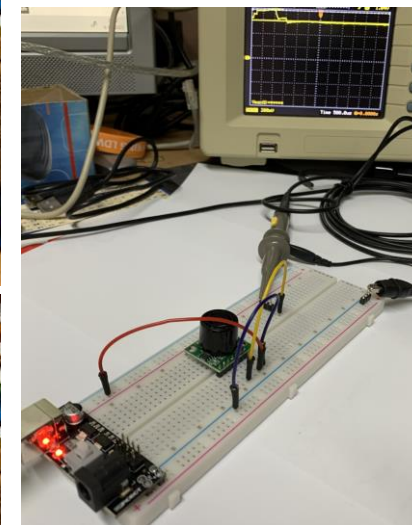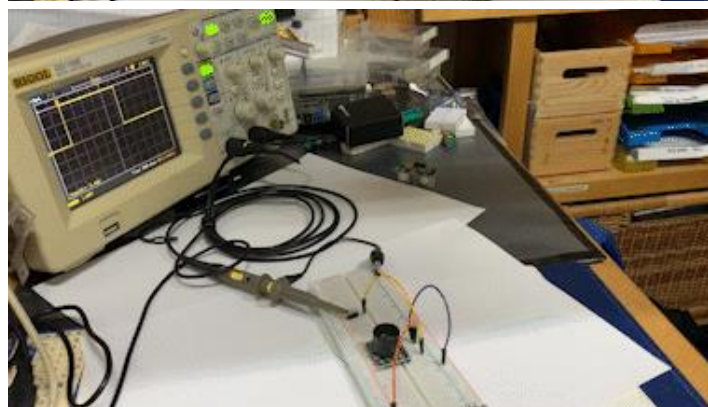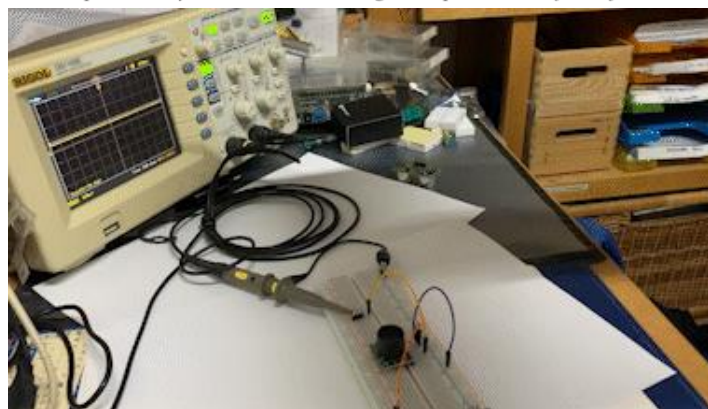
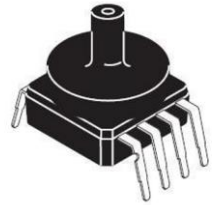
# LV 1,2b: Preizkusi različnih tipal (IR,UZ razdalja, PIR, Hall, ...)



## MPXV10GC7U

Z naslova <<https://eu.mouser.com/ProductDetail/NXP-Semiconductors/MPXV10GC7U?qs=N2XN0KY4UWWYdp78g4P8QQ%3D%3D>>

### 6 Pin Information

#### 6.1 MPXV10GC6U

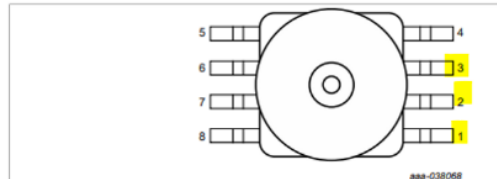


Figure 2. Case 482A-01

Table 2. Pin definitions - MPXV10GC6U

Symbol	Pin	Description
GND	1	Ground
+V <sub>OUT</sub>	2	+Voltage output
V <sub>S</sub>	3	Power supply




### 8 Operating Characteristics

Table 7. Operating Characteristics (V<sub>S</sub> = 3.0 Vdc, T<sub>A</sub> = 25 °C unless otherwise noted, P1 > P2)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Operating Pressure Range	[1] P <sub>OP</sub>	0	—	10	kPa
Supply Voltage	[2] V <sub>S</sub>	—	3.0	6.0	V <sub>DC</sub>
Supply Current	I <sub>o</sub>	—	6.0	—	mAdc
Full Scale Span	[3] V <sub>FSS</sub>	20	35	50	mV
Offset	[4] V <sub>off</sub>	0	20	35	mV
Sensitivity	ΔV/ΔP	—	3.5	—	mV/kPa

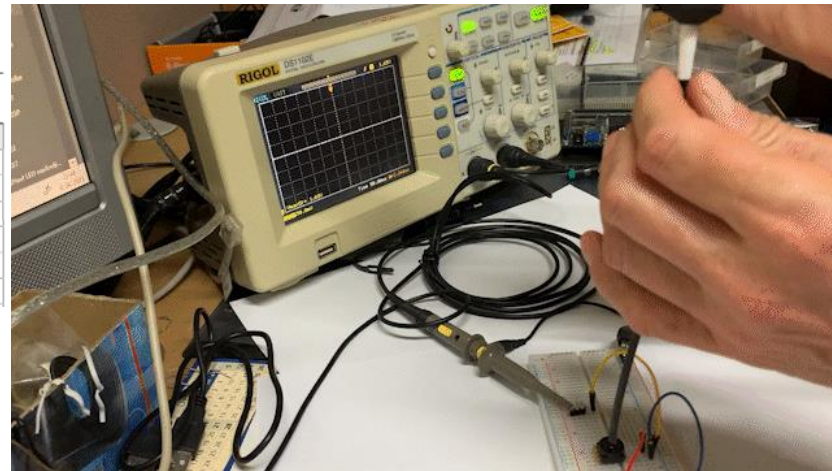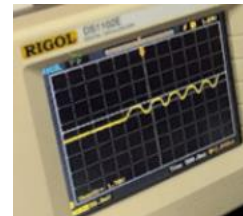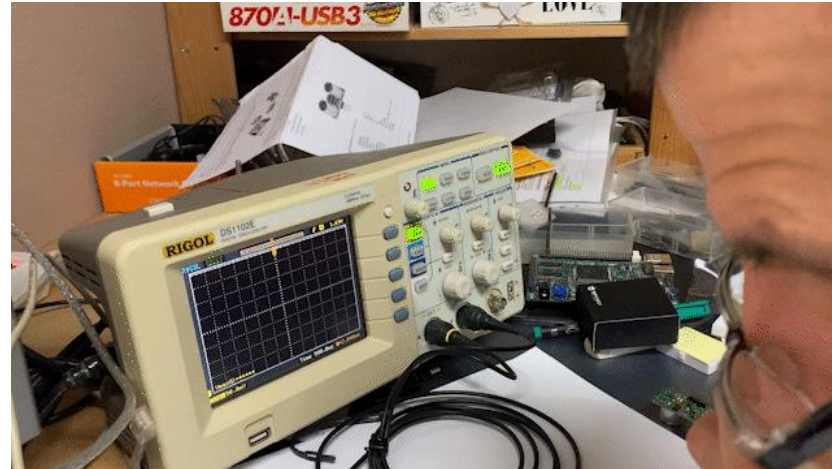
#### Priklop :

- Napajanje
  - Do 6V
  - GND
- Izhod:
  - Analogni




## LV 1,2b: Preizkusi različnih tipal (IR,UZ razdalja, PIR, Hall, ...)

### 2. Slight motion detection type

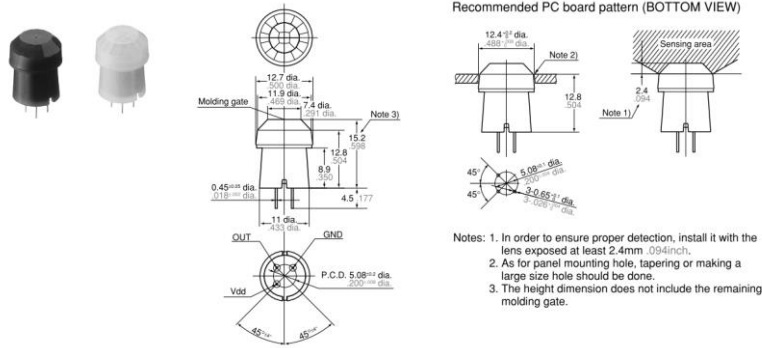
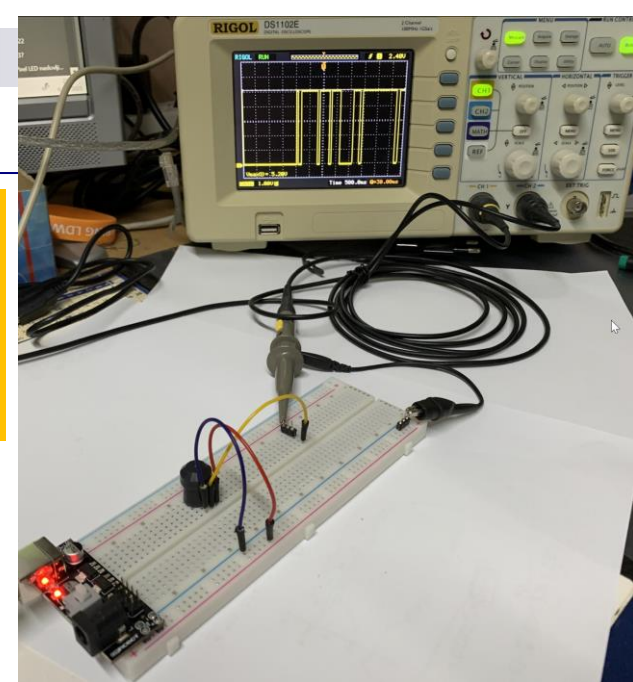
### Priklop :

- Napajanje
  - 3-6V
  - GND
- Izhod:
  - Digitalni (H/L)



### 3. Electrical characteristics (Measuring condition: ambient temp. = 25°C 77°F; operating voltage = 5V) (Common to All types)

#### 1) Digital output


Items	Symbol	Specified value		Measured conditions
		Standard type	Low current consumption type	
Reted operating voltage	Minimum	3.0 V DC	2.2 V DC	
	Typical Maximum	6.0 V DC	3.0 V DC	
Reted consumption current (Standby) *Remark	Typical	170 μA	46 μA	Iout = 0
	Maximum	300 μA	60 μA	
Output (when detecting)	Current	Iout	100 μA	Vout ≥ Vdd-0.5
	Voltage	Vout	Vdd -0.5	
Circuit stability time	Typical	Twu	7 s	Open when not detecting
	Maximum		30 s	

Remark: The current which is consumed during detection consists of the standby consumed current plus the output current.

#### 2) Analog output

Items	Symbol	Specified value	Measured conditions
Reted operating voltage	Minimum	4.5 V DC	
	Maximum	5.5 V DC	
Reted consumption current	Typical	0.17 mA	Iout = 0
	Maximum	0.3 mA	
Output current	Iout	50 μA	
Output voltage	Minimum	0 V	
	Typical Maximum	2.5 V Vdd	
Output offset average voltage	Minimum	2.3 V	Steady-state output voltage when not detecting
	Typical	2.5 V	
	Maximum	2.7 V	
Steady-state noise	Typical	130 m Vp-p	
	Maximum	300 m Vp-p	
Circuit stability time	Twu	45 s	

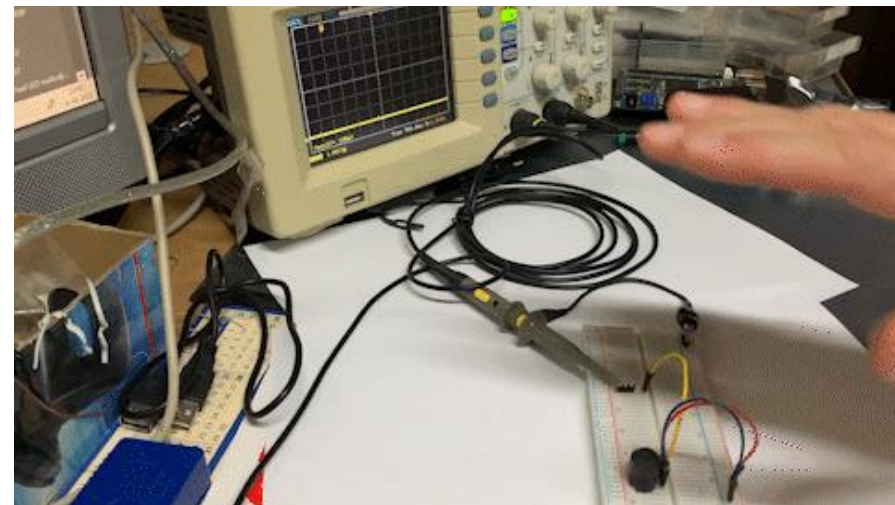Note: To set to the same detection performance as the digital type, set the output voltage to the offset voltage (2.5V) ±0.45V (i.e. 2.95V or more and 2.05V or less).



Z naslova <<https://eu.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/AMN22111?qs=mTeSeKeuVA4zSZ1O6%2F0inQ%3D%3D>>

[https://eu.mouser.com/datasheet/2/315/panasonic\\_amn1\\_2\\_4-1196943.pdf](https://eu.mouser.com/datasheet/2/315/panasonic_amn1_2_4-1196943.pdf)

# CMPS03 - Compass Module

For documentation on CMPS03 revisions prior to Rev14, [click here](#)

Earlier versions can be identified by the presence of the silver 8MHz ceramic resonator in the middle of the PCB, this has been removed on new modules.

Rev14 was released March 2007


Z naslova <<http://www.robot-electronics.co.uk/htm/cmeps3tech.htm>>

- Priklop :
- Napajanje
    - 5V Pin1
    - GND Pin9
  - Izhod - PWM: Pin4
    - 0-360° (1-37ms)

North ←



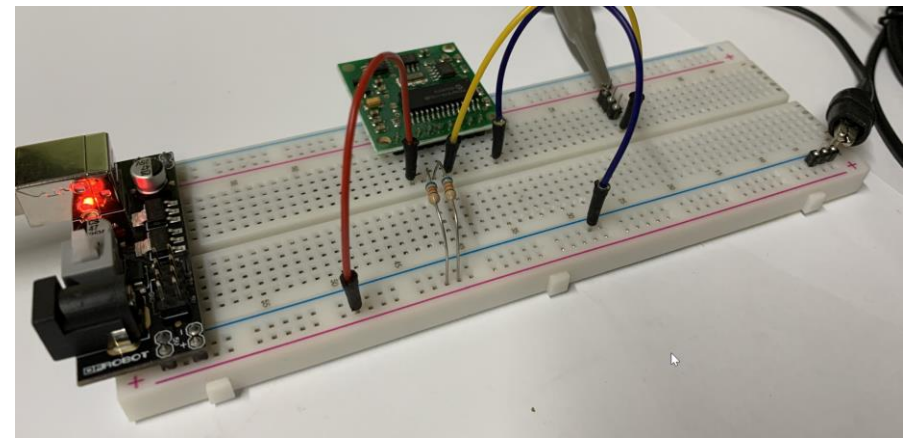
- Pin 9 - 0v Ground
- Pin 8 - No Connect
- Pin 7 - No Connect
- Pin 6 - Calibrate
- Pin 5 - Calibrating
- Pin 4 - PWM
- Pin 3 - SDA
- Pin 2 - SCL
- Pin 1 - +5v


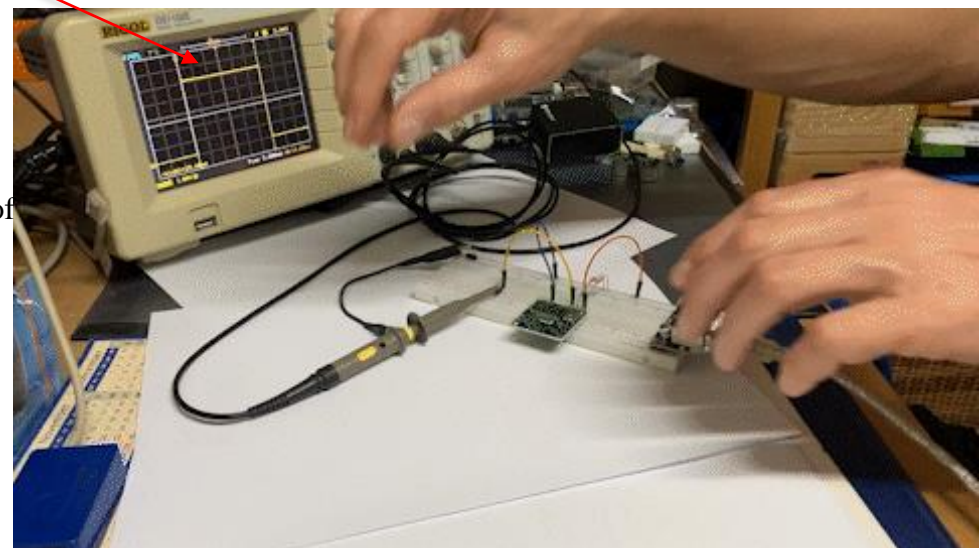
## Connections

Pins 2,3 are the I2C interface and can be used to get a direct readout of the bearing. If the I2C interface is not used then these pins should be pulled high (to +5v) via a couple of resistors. Around 47k is ok, the values are not at all critical.

Pin 4. The PWM signal is a pulse width modulated signal with the positive width of the pulse representing the angle. The pulse width varies from 1mS (0°) to 36.99mS (359.9°) – in other words 100uS/° with a +1mS offset.



# LV 1,2b: Preizkusi različnih tipal (IR,UZ razdalja, PIR, Hall, ...)



## GP2D12 Optoelectronic Device

### FEATURES

- Analog output
- Effective Range: **10 to 80 cm**
- LED pulse cycle duration: 32 ms
- Typical response time: 39 ms
- Typical start up delay: 44 ms
- Average current consumption: **33 mA**
- Detection area diameter @ 80 cm: 6 cm

### DESCRIPTION

The GP2D12 is a distance measuring sensor with integrated signal processing and analog voltage output.

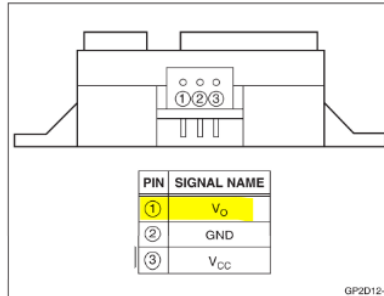


Figure 1. Pinout



GP2

### ELECTRICAL SPECIFICATIONS

#### Absolute Maximum Ratings

T<sub>a</sub> = 25°C, V<sub>CC</sub> = 5 VDC

PARAMETER	SYMBOL	RATING	UNIT
Supply Voltage	V <sub>CC</sub>	-0.3 to +7.0	V
Output Terminal Voltage	V <sub>O</sub>	-0.3 to (V <sub>CC</sub> + 0.3)	V
Operating Temperature	T <sub>opr</sub>	-10 to +60	°C
Storage Temperature	T <sub>stg</sub>	-40 to +70	°C

#### Priklop :

- Napajanje
  - Do 7V
  - GND
- Izhod:
  - Analogni

#### Operating Supply Voltage

PARAMETER	SYMBOL	RATING	UNIT
Operating Supply Voltage	V <sub>CC</sub>	4.5 to 5.5	V



#### Electro-optical Characteristics

T<sub>a</sub> = 25°C, V<sub>CC</sub> = 5 VDC

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	NOTES
Measuring Distance Range	ΔL		10	-	80	cm	1, 2
Output Voltage	V <sub>O</sub>	L = 80 cm	0.25	0.4	0.55	V	1, 2
Output Voltage Difference	ΔV <sub>O</sub>	Output change at L change (80 cm - 10 cm)	1.75	2.0	2.25	V	1, 2
Average Supply Current	I <sub>CC</sub>	L = 80 cm	-	33	50	mA	1, 2

#### NOTES:

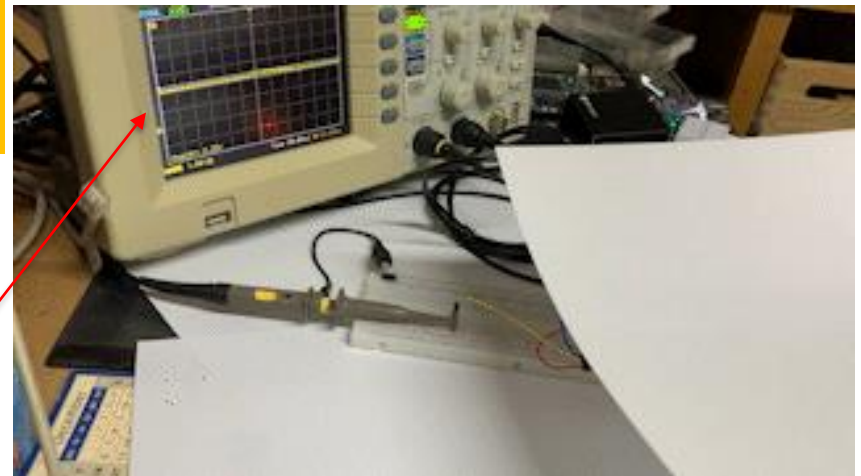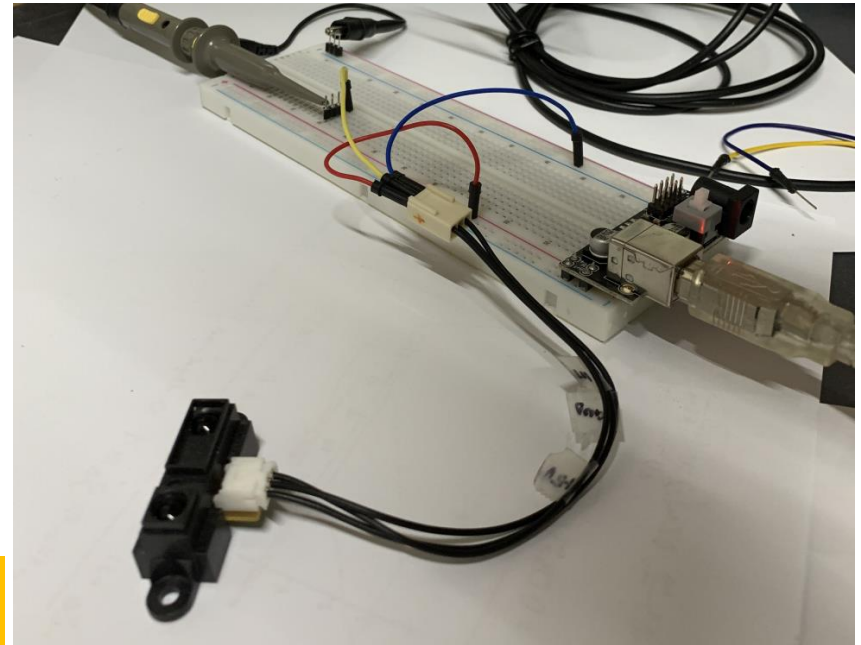1. Measurements made with Kodak R-27 Gray Card, using the white side, (90% reflectivity).
2. L = Distance to reflective object.



- Priklop :**
- Napajanje
    - 4.5-24V
    - GND
  - Izhod OC – „Open Collector“:
    - Digitalni (OC)
    - (10k Pull-up upor)

## 3141 THRU 3144

Data Sheet  
27621.6B\*

### SENSITIVE HALL-EFFECT SWITCHES FOR HIGH-TEMPERATURE OPERATION

These Hall-effect switches are monolithic integrated circuits with tighter magnetic specifications, designed to operate continuously over extended temperatures to +150°C, and are more stable with both temperature and supply voltage changes. The unipolar switching characteristic makes these devices ideal for use with a simple bar or rod magnet. The four basic devices (3141, 3142, 3143, and 3144) are identical except for magnetic switch points.




Each device includes a voltage regulator for operation with supply voltages of 4.5 to 24 volts, reverse battery protection diode, quadratic Hall-voltage generator, temperature compensation circuitry, small-signal amplifier, Schmitt trigger, and an open-collector output to sink up to 25 mA. With suitable output pull up, they can be used with bipolar or CMOS logic circuits. The A3141– and A3142– are improved replacements for the UGN/UGS3140–; the A3144– is the improved replacement for the UGN/UGS3120–.

The first character of the part number suffix determines the device operating temperature range. Suffix 'E-' is for the automotive and industrial temperature range of -40°C to +85°C. Suffix 'L-' is for the automotive and military temperature range of -40°C to +150°C. Three package styles provide a magnetically optimized package for most applications. Suffix '-LT' is a miniature SOT89/TO-243AA transistor package for surface-mount applications; suffix '-UA' is a three-lead ultra-mini-SIP.
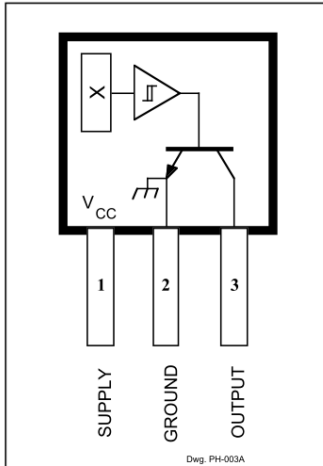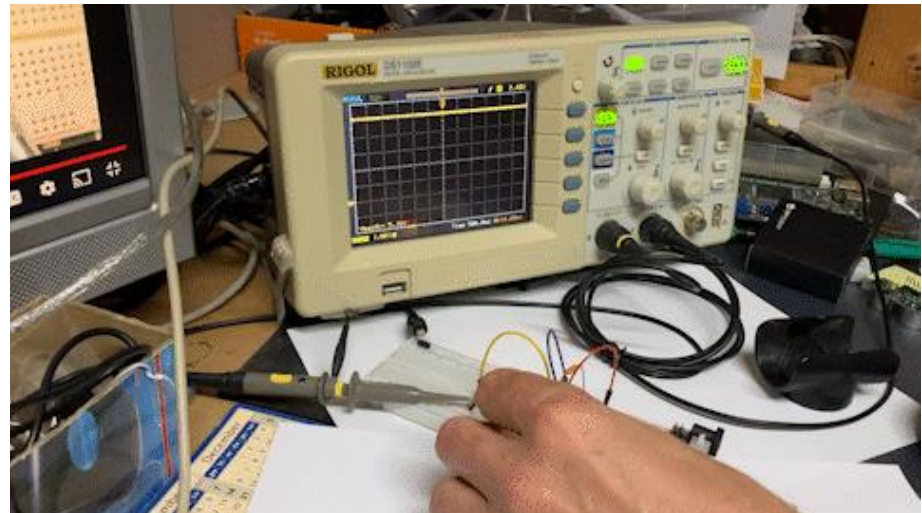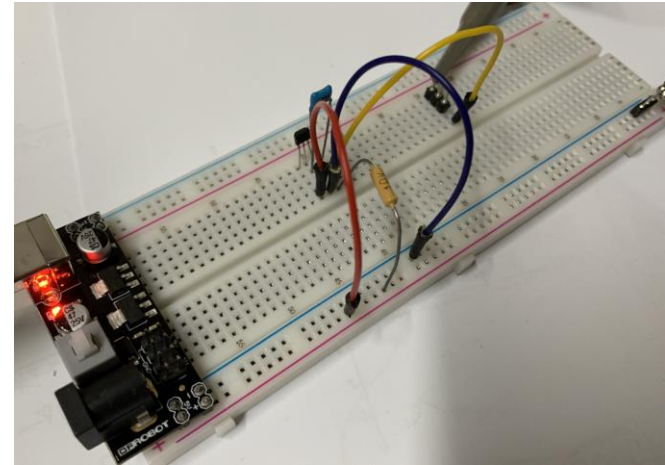
#### FEATURES and BENEFITS

- Superior Temp. Stability for Automotive or Industrial Applications
- **4.5 V to 24 V Operation** ... Needs Only An Unregulated Supply
- **Open-Collector 25 mA Output** ... Compatible with Digital Logic
- Reverse Battery Protection
- Activate with Small, Commercially Available Permanent Magnets
- Solid-State Reliability
- Small Size
- Resistant to Physical Stress

Always order by complete part number, e.g., **A3141ELT**.



Pinning is shown viewed from branded side.

#### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS at $T_A = +25^\circ\text{C}$

Supply Voltage, $V_{CC}$ .....	28 V
Reverse Battery Voltage, $V_{RCC}$ .....	-35 V
Magnetic Flux Density, B .....	Unlimited
Output OFF Voltage, $V_{OUT}$ .....	28 V
Reverse Output Voltage, $V_{OUT}$ .....	-0.5 V
Continuous Output Current, $I_{OUT}$ .....	25 mA
Operating Temperature Range, $T_A$	
Suffix 'E-' .....	-40°C to +85°C
Suffix 'L-' .....	-40°C to +150°C
Storage Temperature Range,	
$T_S$ .....	-65°C to +170°C

# Laboratorijska vaja 9 - LV2

- 9.1: LV2 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )
- 9.2: LV2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev



## LV1,2 : Izzivi

- a) Meritev karakteristične upornosti linije z multimetrom ( $R_0$ )
- b) Preizkusi različnih tipal (IR, UZ razdalja, PIR, Hall, ...)
- c) Meritve deformacij UTP kabla


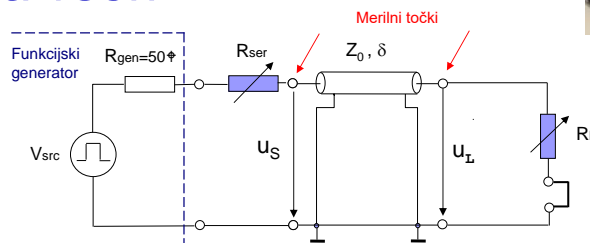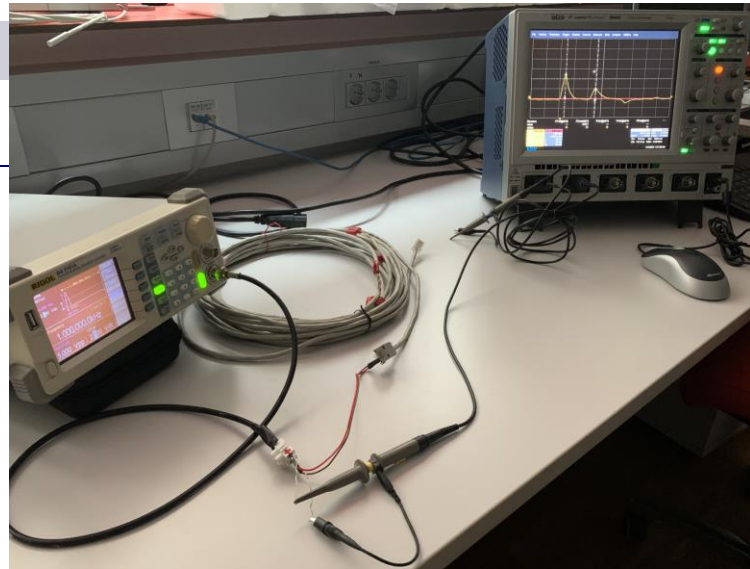
# LV 1,2c: Meritve deformacij UTP kabla

**Izziv:** z ustreznimi orodji (osciloskop, generator, ...) določite deformacije (vrsta, razdalja od točke A) na vseh paricah v UTP kablu.



Meritve s pravokotnim signalom, kot pri  $R_0$ :  
trajanje stopniččk =  $2\tau$

Meritve s kratkim impulzom:  
zakasnitev odboja impulza =  $2\tau$

odboj v - ... kratki stik

odboj v + ... prekinitev

